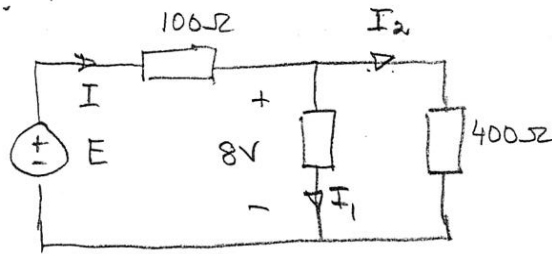


Lösningar Elektriska kretsar dec 2011

1a. $V_p = 0 - 100\Omega \cdot I_1 = 0 - 100\Omega \cdot 80\text{mA} = \underline{\underline{-8\text{V}}}$

1b.



$$I_2 = \frac{8\text{V}}{400\Omega} = 20\text{mA} \Rightarrow I = I_1 + I_2 = 100\text{mA}$$

$$E = R_{\text{TOT}} \cdot I ; R_{\text{TOT}} = 100\Omega + 100\Omega // 400\Omega = 180\Omega \Rightarrow$$

$$E = 180\Omega \cdot 100\text{mA} = \underline{\underline{18\text{V}}}$$

2a. Läge 2, då är $V_{BE} = 0$ så att transistoren är strypt.

2b. $I_c = \frac{6\text{W}}{12\text{V}} = 0,5\text{A} \Rightarrow I_B = \frac{0,5\text{A}}{40} = 12,5\text{mA} \Rightarrow$

$$R_B + 220\Omega = \frac{12\text{V} - 0,7\text{V}}{12,5\text{mA}} = 904\Omega \Rightarrow \underline{\underline{R_B < 684\Omega}}$$

3. Icke-inverterande koppling $\Rightarrow$

$$U_2 = \frac{12\text{k}\Omega + 1,2\text{k}\Omega}{1,2\text{k}\Omega} \cdot 0,85\text{V} = \underline{\underline{9,35\text{V}}}$$

$$I = I_{6,8} + I_{12} . I_{6,8} = \frac{9,35\text{V}}{6,8\text{k}\Omega} = \underline{\underline{1,375\text{mA}}}$$

$$I_{12} = \frac{U_2 - 0,85\text{V}}{12\text{k}\Omega} = \frac{9,35\text{V} - 0,85\text{V}}{12\text{k}\Omega} = \underline{\underline{0,708\text{mA}}} \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{I = 2,08\text{mA}}}$$

4a. komplex.

$$u(t) \leftrightarrow U = 10 \cdot e^{j(\omega t + 23^\circ)} \quad \checkmark$$

$$i(t) \leftrightarrow I = |I| \cdot e^{j(\omega t + \beta)}$$

$$330 \Omega \leftrightarrow 330 \Omega$$

$$680 \text{ mH} \leftrightarrow j\omega L = j544.$$

$$I = \frac{U}{Z}; \quad Z = 330 + j544 = 636,3 \cdot e^{j58,76^\circ} \Omega \Rightarrow$$

$$I = \frac{10 \cdot e^{j(\omega t + 23^\circ)}}{636 \cdot e^{j58,76^\circ}} = 15,7 \cdot e^{j(\omega t - 35,8^\circ)} \text{ mA} \Rightarrow$$

$$|I| = 15,7 \text{ mA} \quad \beta = -35,8^\circ \Rightarrow$$

$$i(t) = 15,7 \cdot \sin(800t - 35,8^\circ) \text{ mA}$$

$$4b. \quad \arg Z = 60^\circ \Rightarrow \arctan \frac{\omega L}{R} = 60^\circ$$

$$\arctan \frac{\omega \cdot 0,68}{330} = 60^\circ \Leftrightarrow \frac{\omega \cdot 0,68}{330} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \underline{\omega = 840,6 \text{ rad/s}}$$

5. Belastungsresistor $R_b = 20 \Omega$ ger max effekt.

$$P_{\max} = \frac{(12V)^2}{4 \cdot 20 \Omega} = \underline{\underline{1,8 \text{ W}}}$$

$$(6a) \quad P = U_e \cdot I_e \cdot \cos \phi,$$

$$U_e = \frac{|U|}{\sqrt{2}} = \frac{100V}{\sqrt{2}} \quad I_e = \frac{|I|}{\sqrt{2}} = \frac{150mA}{\sqrt{2}}$$

$$\phi = \frac{1}{3} \cdot 180^\circ = 60^\circ \Rightarrow P = \frac{100V}{\sqrt{2}} \cdot \frac{150mA}{\sqrt{2}} \cdot \cos 60^\circ = \underline{\underline{3,75W}}$$

$$(6b) \quad T = 20ms \Rightarrow F = \frac{1}{20ms} = \underline{\underline{50Hz}} \Rightarrow$$

$$\omega = 2\pi f = \underline{\underline{314rad/s}}$$

(6c) Strömmen ligger före spänningen.

$$(6d) \quad \text{Kapacitiv krets} \Rightarrow Z = R + \frac{1}{j\omega C} = R - j \frac{1}{\omega C}$$

$$Z = |Z| \cdot e^{-j\phi} = |Z| \cdot \cos \phi - j |Z| \cdot \sin \phi =$$

$$= |Z| \cdot \cos 60^\circ - j |Z| \cdot \sin 60^\circ \Rightarrow$$

$$R = |Z| \cdot \cos 60^\circ \quad \frac{1}{\omega C} = |Z| \cdot \sin 60^\circ$$

$$|Z| = \frac{|U|}{|I|} = \frac{100V}{150mA} = 666,7\Omega \Rightarrow$$


$$R = 666,7\Omega \cdot \cos 60^\circ = \underline{\underline{333\Omega}}$$

$$\frac{1}{\omega C} = 666,7 \cdot \sin 60^\circ \Rightarrow C = \frac{1}{314 \cdot 666,7 \cdot \sin 60^\circ} F = \underline{\underline{5,52\mu F}}$$

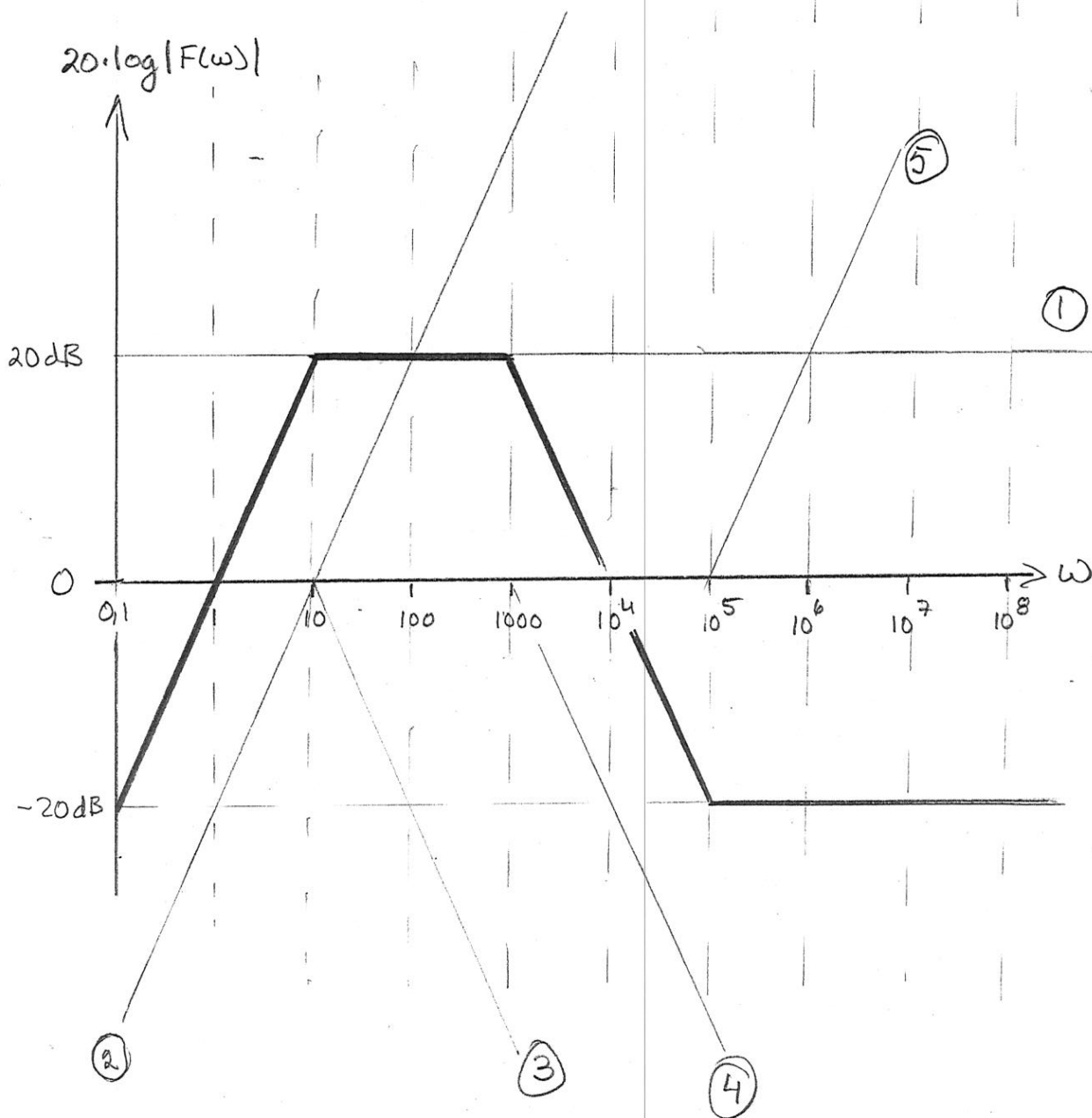
7.

$$F(\omega) = 10^4 \cdot \frac{j \frac{\omega}{10} \cdot (1 + j \frac{\omega}{10^5})}{(1 + j \frac{\omega}{10}) \cdot 10^3 \cdot (1 + j \frac{\omega}{10^3})}$$

$$= 10 \cdot \frac{j \frac{\omega}{10} \cdot (1 + j \frac{\omega}{10^5})}{(1 + j \frac{\omega}{10}) (1 + j \frac{\omega}{10^3})}$$



8.

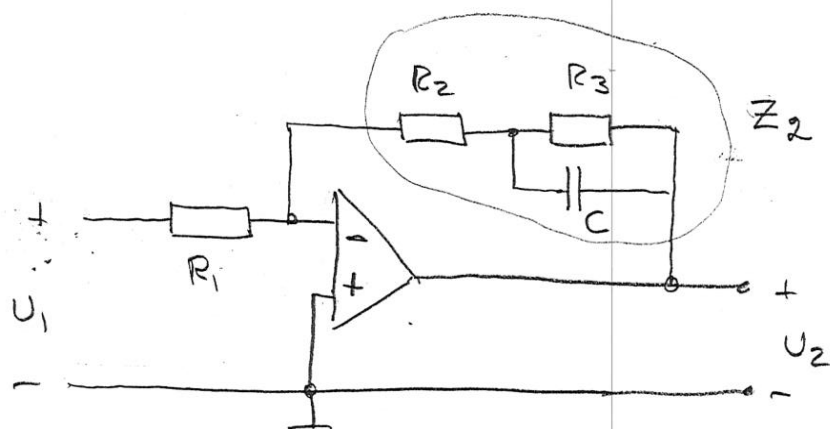

$$R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 18 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 390 \text{ k}\Omega$$

$$C = 47 \text{ nF}$$

Invertierende Kopplung $\Rightarrow$

$$F(\omega) = - \frac{Z_2}{R_1} ; Z_2 = R_2 + R_3 \parallel \frac{1}{j\omega C} =$$

$$= R_2 + \frac{R_3 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_3 + \frac{1}{j\omega C}} = R_2 + \frac{R_3}{1 + j\omega R_3 C} =$$


$$= \frac{R_2 + R_3 + j\omega R_2 R_3 C}{1 + j\omega R_3 C} = (R_2 + R_3) \cdot \frac{1 + j\omega \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \cdot C}{1 + j\omega R_3 C}$$

Also

$$F(\omega) = - \frac{R_2 + R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + j\omega \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \cdot C}{1 + j\omega R_3 C} \Rightarrow$$

$$A = -185, \quad \omega_1 = 1237 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = 54,6 \text{ rad/s}$$

9.

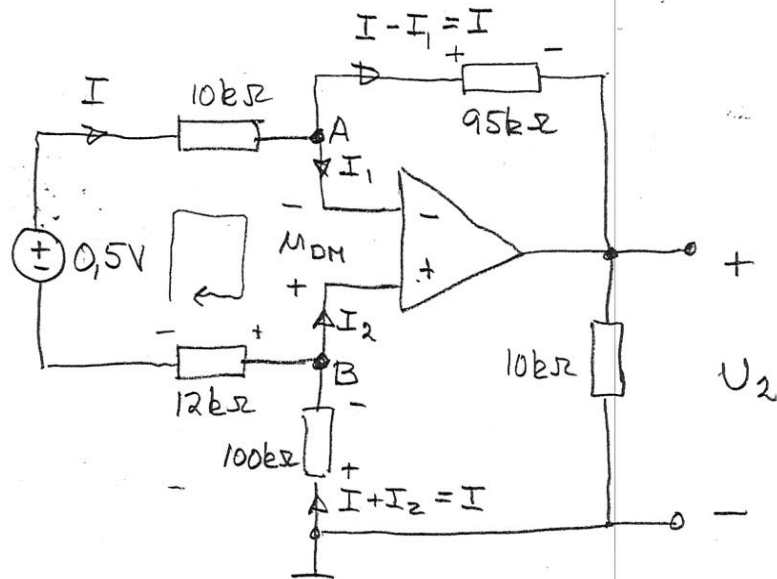

Ideal untkoppelt OP $\Rightarrow I_1 = I_2 = 0$, $U_{DM} = 0$.

- $U_2 = V_A - 95k\Omega \cdot I$

- I ges. an Kirchhoff:


$$+0,5V - 10k\Omega \cdot I + U_{DM} - 12k\Omega \cdot I = 0, \quad U_{DM} = 0 \Rightarrow$$

$$I = \frac{0,5V}{12k\Omega + 10k\Omega} = 22,73\mu A$$

- $V_A = V_B - U_{DM} = V_B = 0 - 100k\Omega \cdot I = -2,273V \Rightarrow$

$$U_2 = -2,273V - 95k\Omega \cdot 22,73\mu A = \underline{\underline{-4,432V}}$$

10.

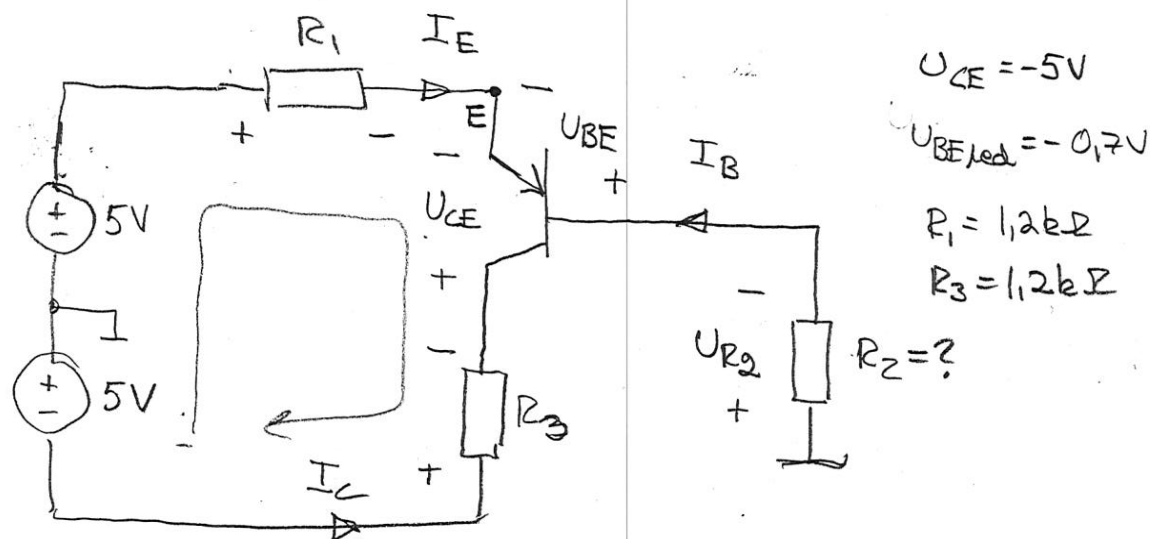

$$I_C = h_{FE} \cdot I_B = 20 I_B \quad I_E = -(I_C + I_B) = -21 \cdot I_B$$

Kirchhoff ger

$$+5V + 5V - R_1 \cdot I_E + U_{CE} + R_3 \cdot I_C = 0 \Rightarrow$$

$$10V - R_1 \cdot (-21 I_B) - 5V + R_3 \cdot 20 I_B = 0$$

$$10V + 1.2k\Omega \cdot 21 I_B - 5V + 1.2k\Omega \cdot 20 I_B = 0 \Rightarrow$$


$$I_B = \frac{5V - 10V}{1.2k\Omega \cdot 21 + 1.2k\Omega \cdot 20} = -101.63 \mu A$$

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_B} ; U_{R2} = -(V_E + U_{BE}) = -V_E + 0.7V$$

$$V_E = 5V - R_1 \cdot I_E = 5V - 1.2k\Omega \cdot (-21 \cdot (-101.63 \mu A)) = 2.439V$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{-2.439V + 0.7V}{-101.63 \mu A} = \underline{\underline{17.11 k\Omega}}$$

11a.

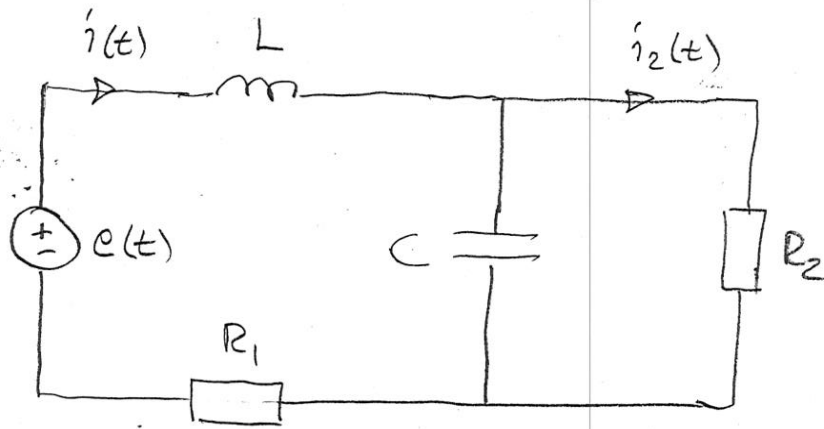

$$e(t) = 10 \sin(\omega t + 20^\circ) \text{ V} \leftrightarrow E = 10 e^{j(\omega t + 20^\circ)} \text{ V}$$

$$i_1(t) = |I_1| \sin(\omega t + \beta_1) \leftrightarrow I_1 = |I_1| e^{j(\omega t + \beta_1)}$$


$$i_2(t) = |I_2| \sin(\omega t + \beta_2) \leftrightarrow I_2 = |I_2| e^{j(\omega t + \beta_2)}$$

$$R_1 \leftrightarrow R_1 = 20 \Omega$$

$$R_2 \leftrightarrow R_2 = 100 \Omega$$

$$L \leftrightarrow j\omega L = j200$$
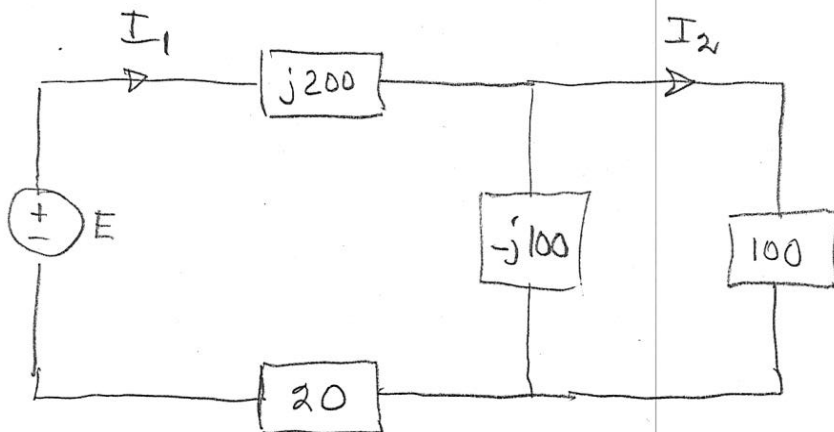
$$C \leftrightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j100$$



$$\text{Strömteilung: } I_2 = \frac{\frac{1}{100}}{\frac{1}{100} + \frac{1}{-j100}} \cdot I_1 = \frac{1}{1+j} \cdot I_1 =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ} \cdot I_1$$

$$I = \frac{E}{Z_{TOT}}, \quad Z_{TOT} = R_1 + j\omega L + R_2 // \frac{1}{j\omega C} =$$

$$= R_1 + j\omega L + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}} = R_1 + j\omega L + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} =$$

$$= 20 + j200 + \frac{100}{1 + j10^4 \cdot 100 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = 20 + j200 + \frac{100}{1 + j} =$$

$$= 20 + j200 + \frac{100(1-j)}{(1+j)(1-j)} = 20 + j200 + 50 - j50 =$$

$$= 70 + j150 = 165,53 \cdot e^{j64,98^\circ} \Omega \Rightarrow$$

$$I_1 = \frac{E}{Z_{TOT}} = \frac{10 e^{j(\omega t + 20^\circ)} V}{165,53 e^{j64,98^\circ} \Omega} = 60,4 e^{j(\omega t - 44,98^\circ)} mA$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ} \cdot 60,4 \cdot e^{j(\omega t - 44,98^\circ)} mA \approx$$

$$\approx 42,7 \cdot e^{j(\omega t - 90^\circ)} mA \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{i_2(t) = 42,7 \sin(10^4 t - 90^\circ) mA}}$$