
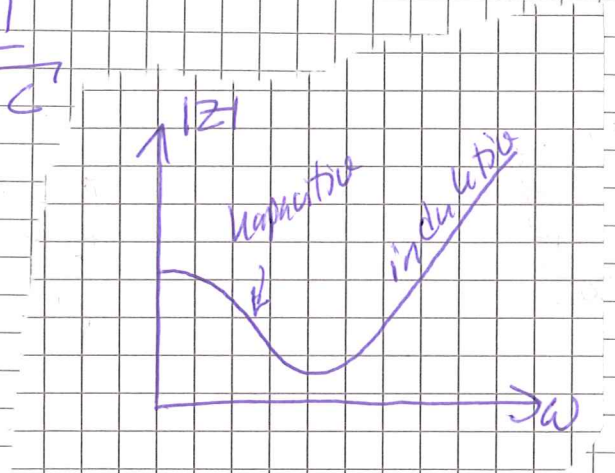



① a) $R = |R_0 + j\omega L| \approx 39,7 \Omega \approx \underline{\underline{40 \Omega}}$

b) $Q_{\text{vid resonans}} = \frac{\omega_0 L}{R} \approx \underline{\underline{9,6}}$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

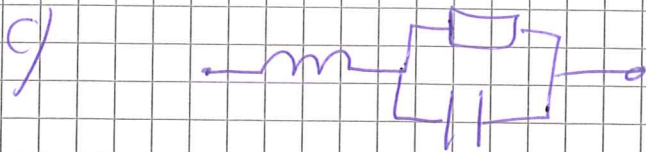

(se elektronikkort / anteckningar)

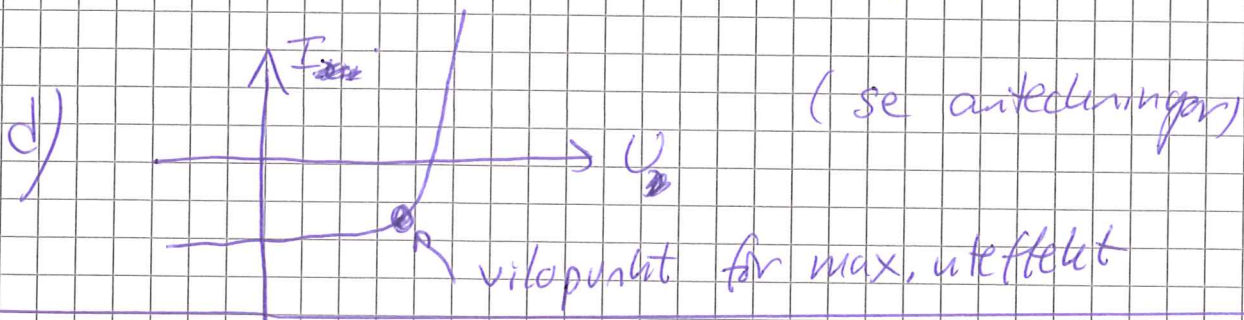

② a)

b)

$$NI = (R_{pgm} + R_{gap}) \cdot \Phi = \dots =$$

$$= \left(l_{gap} + \frac{4s - l_{gap}}{\mu_{r,pgm}} \right) \frac{B}{\mu_0}$$

dar S = sidlängden hos järnkärnan = $0,1 \text{ m}$
 $lgap$ = gapets ridd

$$\Rightarrow lgap \approx 2,12 \cdot 10^{-3} \text{ m} \approx \underline{\underline{2,1 \text{ mm}}}$$

$$(3) \left| \frac{dU_2}{dt} \right| \leq \text{slew rate}, U_2 = U_1 \Rightarrow \left| \frac{dU_1}{dt} \right| \leq \text{slew rate}$$

$$\text{ur graf: } \left| \frac{dU_1}{dt} \right| = \frac{2 \hat{U}_1}{10^{-6}} \Rightarrow \hat{U}_1 \leq \underline{\underline{2,5 \text{ V}}}$$

$$(4) \text{ step-down omvandlare} \Rightarrow S = \frac{U_{UT}}{U_{IN}} = \frac{1}{3}$$

$$\underline{U_L = ?}$$

$$\text{TILL-läge: } U_{IN} - U_L - U_{UT} = 0 \Rightarrow U_L = 12 \text{ V}$$



$$\text{FRÅN-läge: } -U_L - U_{UT} = 0 \Rightarrow U_L = -6 \text{ V}$$

$$\underline{\Delta \hat{I}_L = ?}$$

$$\text{tex TILL-läge} \Rightarrow U_L = L \frac{dI}{dt} \text{ ger } \Delta \hat{I}_L = \frac{U_L \cdot \Delta t}{L} \approx 0,533 \text{ A}$$

$$\Delta t = S \cdot T = S \cdot \frac{1}{f_{\text{switch}}}$$

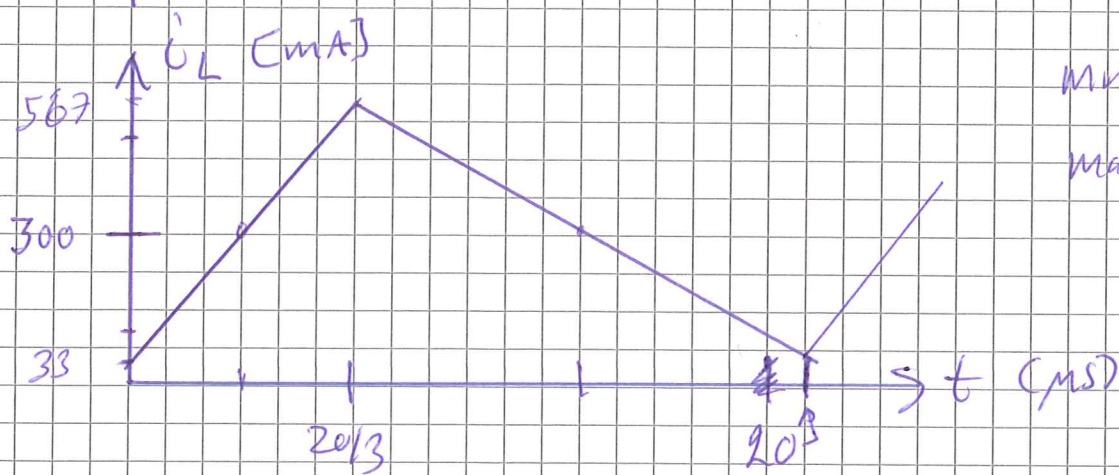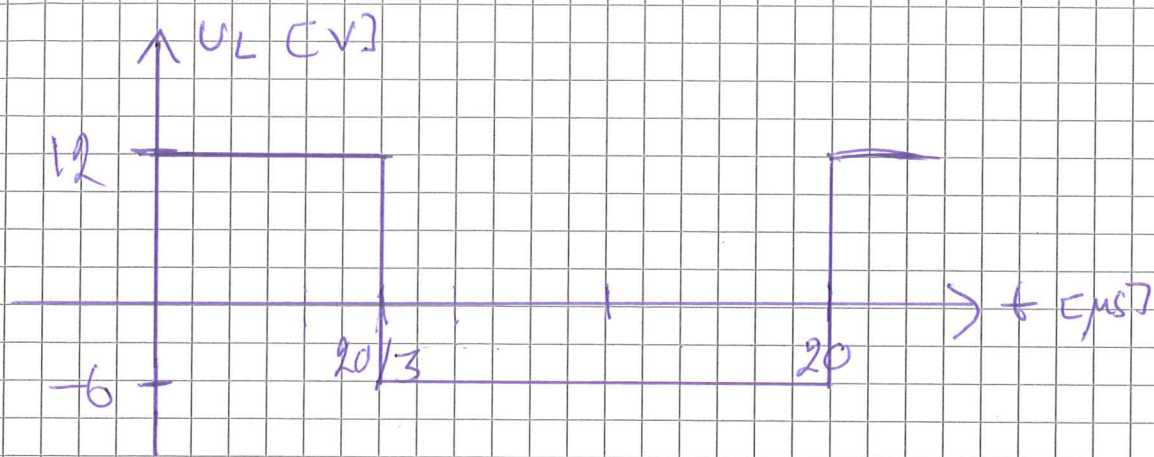U_L varierar mellan DC-nivåerna $+12 \text{ V}$ & -6 V
 $\hat{I}_L$ -ll- limpat kring $\hat{I}_{L,medel}$ med $\pm \frac{\Delta \hat{I}_L}{2}$



$$\min i_L = 33 \text{ mA}$$

$$\max i_L = 567 \text{ mA}$$

⑤ a) Ur graf: $U_{DSQ} = U_{DS,medel} = \underline{\underline{5 \text{ V}}}$


$$V_{DD} - U_{DSQ} - R_D I_{DSQ} = 0 \Rightarrow I_{DSQ} = \frac{5}{82} \approx 0,061 \text{ A}$$

$$= \underline{\underline{61 \text{ mA}}}$$

$$U_{GSQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} \approx 2,8421 \approx \underline{\underline{2,84 \text{ V}}}$$

b) Ur graf: $U_{DS} = U_{DSQ} + u_{ds} \Rightarrow \hat{u}_{ds} = 0,4 \text{ V}$

Småsignalschema:

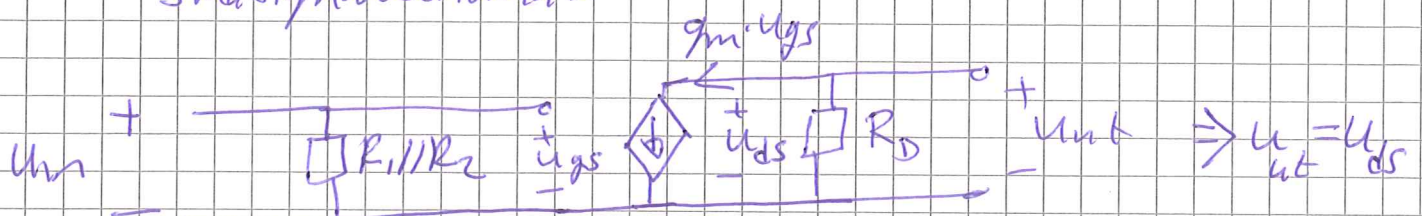

$$\Rightarrow \hat{u}_{ut} = \hat{u}_{ds} = 0,4 \text{ V}$$

$$\hat{u}_{ut} = |A_{ul}| \cdot \hat{u}_{in} \Rightarrow |A_{ul}| = \frac{0,4}{0,02} = 20$$

$$\text{Men } |A_{ul}| = g_m \cdot R_D \Rightarrow g_m \approx 0,2439$$

$$g_m = \left. \frac{dI_D}{dU_{GS}} \right|_{\text{Vollpunkt}} = k \cdot (U_{GSQ} - U_T) = \sqrt{2kI_{DQ}}$$

$$\Rightarrow k = \frac{g_m^2}{2I_{DQ}} \approx 0,4878 \text{ A/V}^2 = \underline{\underline{490 \text{ mA/V}^2}}$$

$$U_T \approx 2,342 = \underline{\underline{2,34 \text{ V}}}$$


$$c) R_L \text{ ändlig} \Rightarrow |A_{ul}| = g_m \cdot \frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L}$$

$$R_L = R_D \rightarrow |A_{ul}| \text{ halviert} \Rightarrow \hat{u}_{ut} = \underline{\underline{0,2 \text{ V}}}$$

d) Se lab. 2. !

6

a)

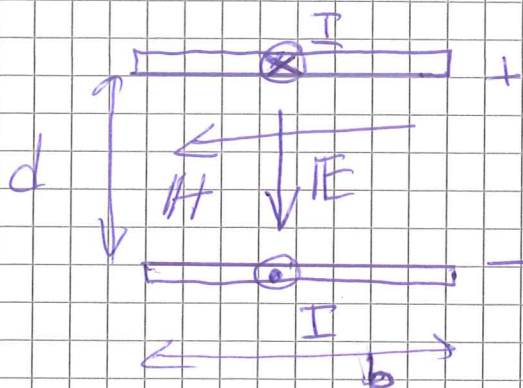

vg in i
plattledn.

$$|E| = \frac{U}{d} = 3300 \text{ V/m}, |H| = \frac{I}{b} = 2 \text{ A/m}$$


$$|S| = |E| |H| = \underline{6600 \text{ W/m}^2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{i området} \\ \text{mellan ledarna} \end{array} \right)$$

$$E \perp H$$

$$\text{Riktning för } S : \underline{X} \quad (\text{ty } E \times H)$$

b) $|S| \approx 0$ utan för plattledn.



7 a)

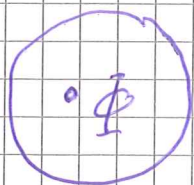


$$\Phi \text{ ökar} \Rightarrow \Delta \Phi \odot \Rightarrow -\Delta \Phi \otimes \Rightarrow \underline{\underline{c_{ind} \curvearrowright}}$$

$$c_{ind} = \frac{U_{ind}}{R} = \frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt} = \underline{0,05 \text{ A}}$$

cirkulärlinse ⇒ $|E|$ -omkretsen = $U_{ind} \Rightarrow |E| = 0,8 \text{ V/m}$
 E sammanriktad med c_{ind} .

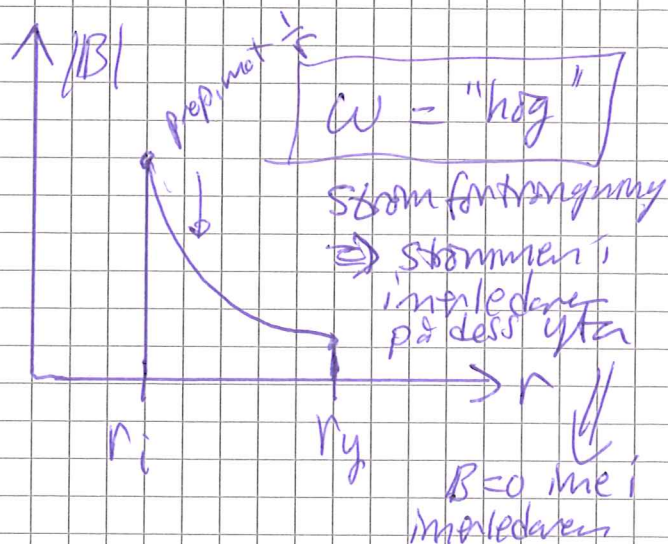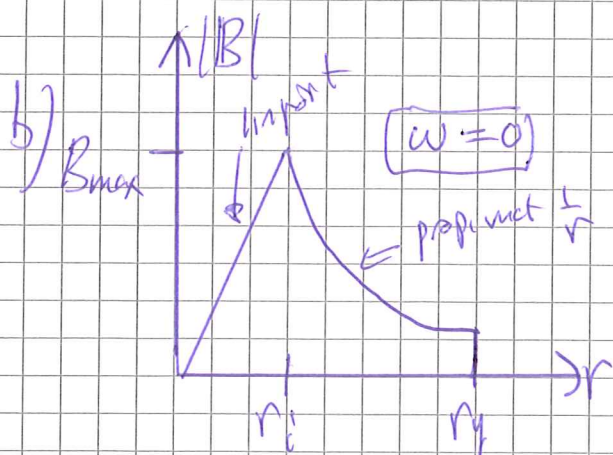


8)

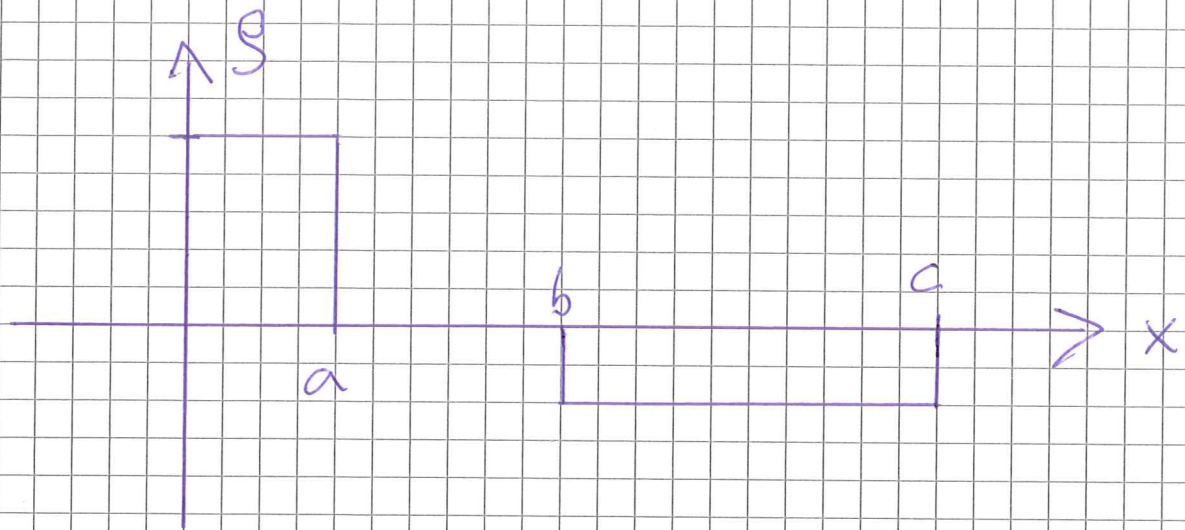

Placera en "Gaussslida" med ena sidan vid $x=0$ och den andra "utdragen" längs x .

$\Rightarrow 0 \leq x \leq a$: $Q_{\text{innesluten}} \overset{\text{ökar}}{\text{med}} x \Rightarrow |E| \text{ ökar}$
 $a < x < b$: $-||-$ ändras inte $\Rightarrow |E| = \text{konstant}$
 $b \leq x \leq c$: $-||-$ $\overset{\text{minskar}}{\text{med}} x \Rightarrow |E| \text{ minskar}$

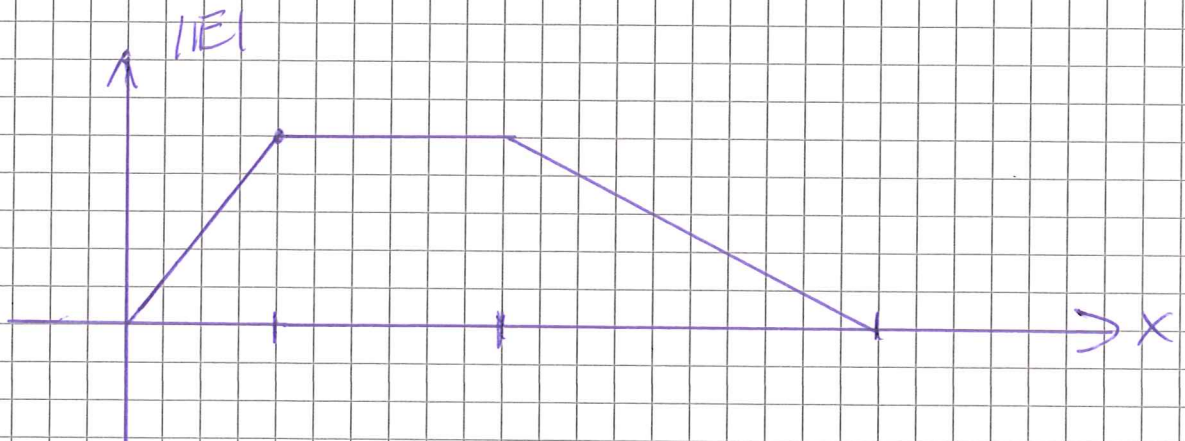

Riktning för E : $\rightarrow$ (ty positiv laddning, $0 < x < a$
 neg. $-||-$ $b < x < c$)

b) V ökar vid förflyttning motsatt $E \Rightarrow$
 Potentialen

V_{max} inträffar vid $x=0$.