
Laplacetransformering av elektriska kretsar

Idag

1. **Laplacetransform (rep.)**
2. **Impedanas för komponenter**
3. **Lösning av kretsar**

Lösning av ODE med LT: så funkar det (2)



Linjära ordinära differentialekvationer med konstanta koefficienter

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{n-1} + \dots + a_1 y' + a_0 y = \cancel{f(t)}^0$$

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t)$$

partikulär
lösning

homogen
lösning

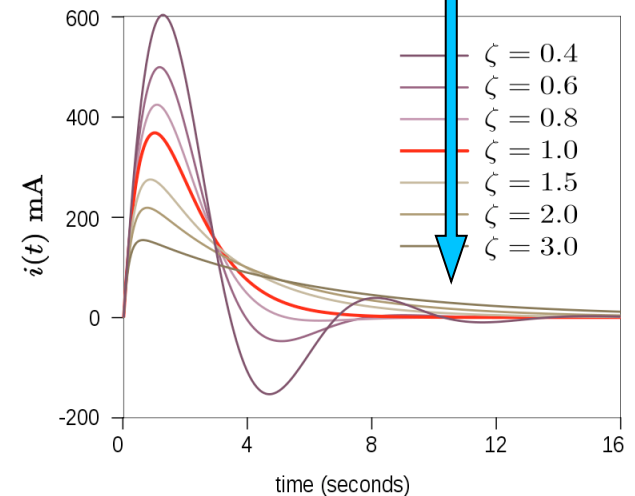
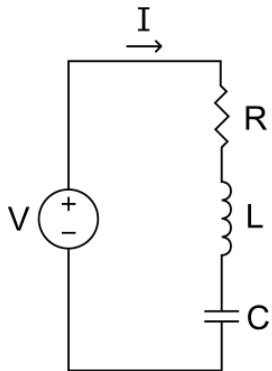


Lösning av ODE med LT: så funkar det (2)


Linjära ordinära differentialekvationer med konstanta koefficienter

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{n-1} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(t)$$

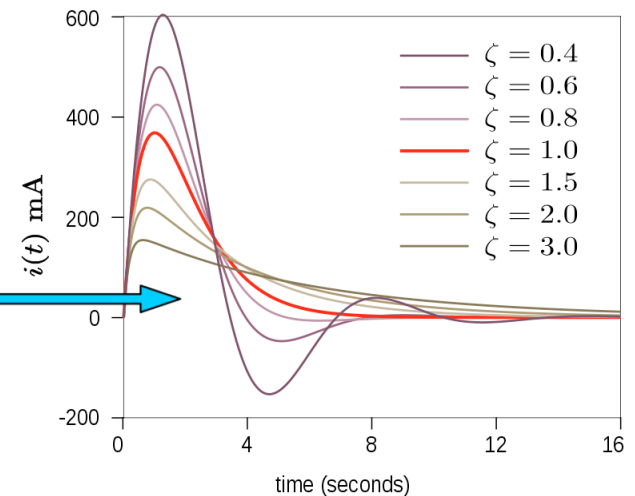
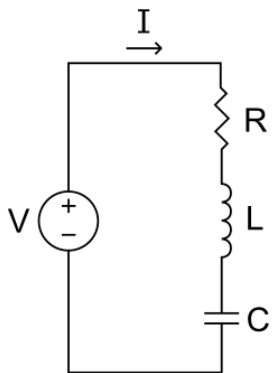
$$y(t) = \underbrace{y_p(t)}_{\text{partikulär lösning}} + \underbrace{y_h(t)}_{\text{homogen lösning}}$$



Källor i s-Domän

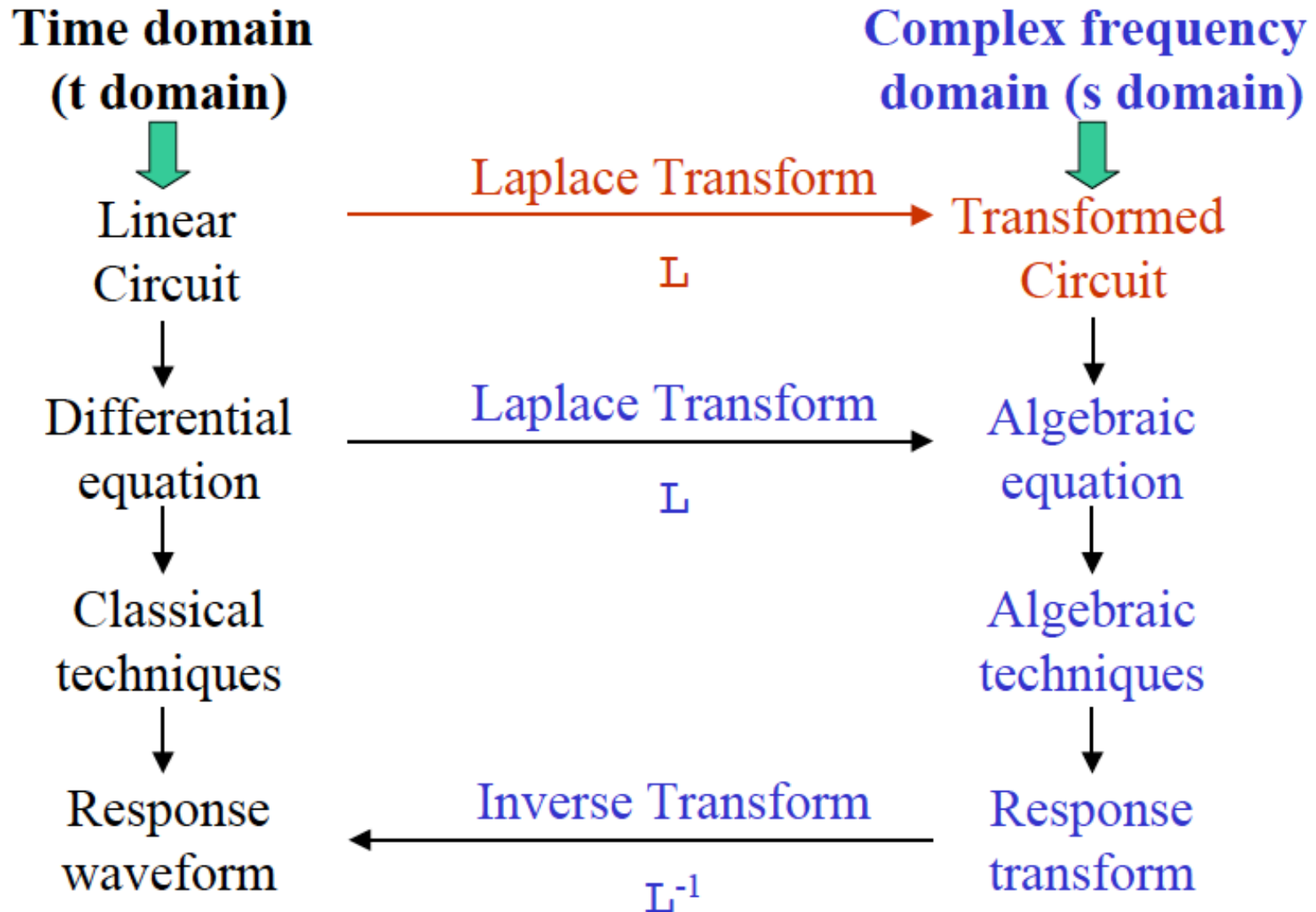

Källor i s-Domän

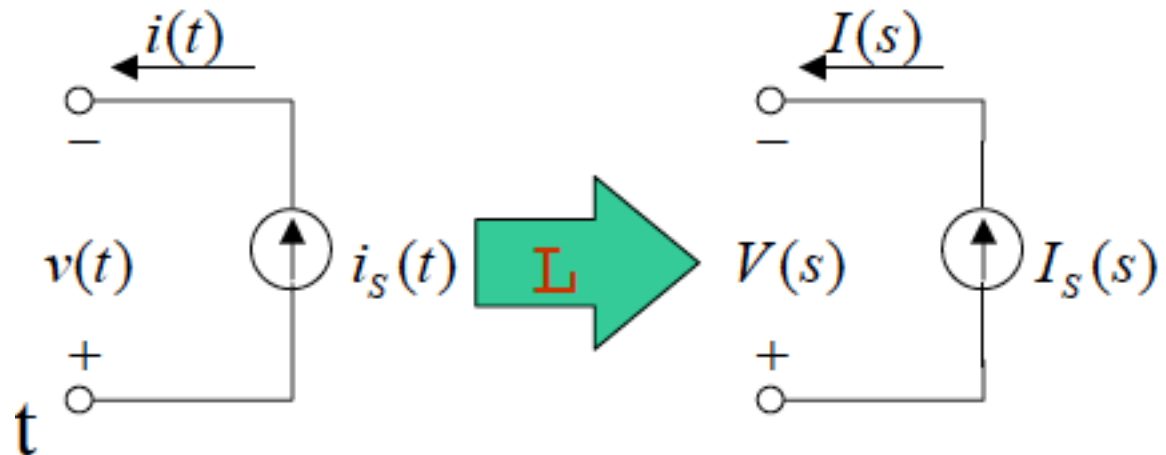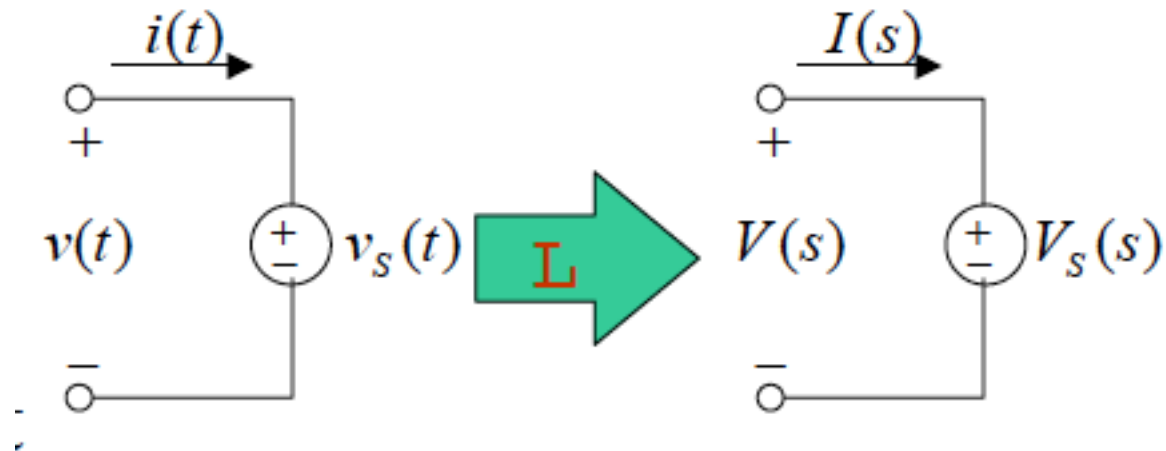

S-domän

Ohm's lag i komplex form

$$V(s) = Z(s) I(s)$$

Där

$V(s)$ är (laplacetransformen av) spänningen över komponenten

$I(s)$ är strömmen över komponenten




$Z(s)$ impedansen för komponenten

S-domän model för spole

$$\therefore v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow V(s) = L[sI(s) - i(0^-)] = sLI(s) - Li(0^-)$$
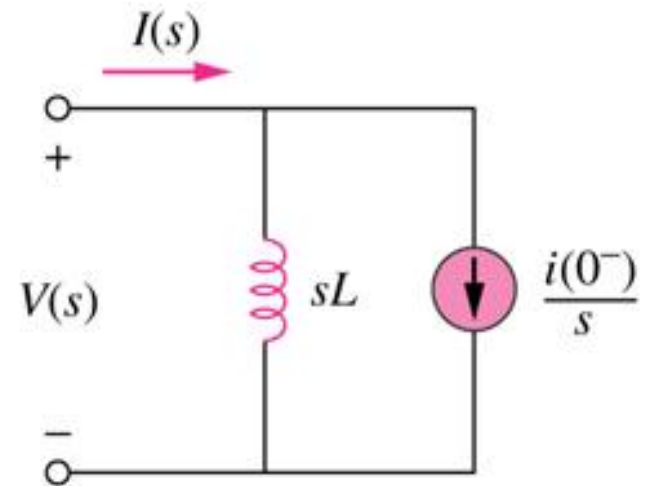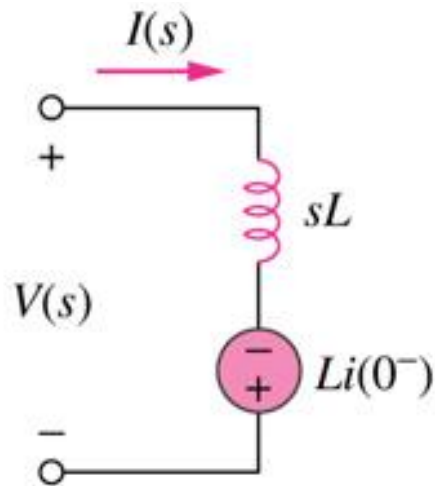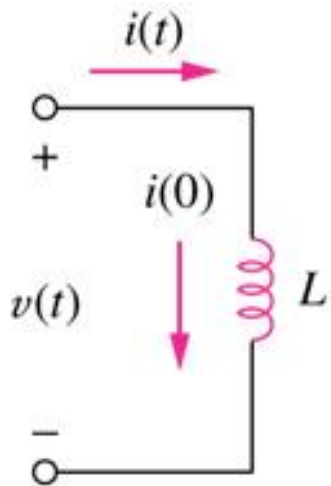
$$I(s) = \frac{1}{sL} V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$$






S-domän model för kapacitor

$$\because i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow I(s) = C \left[sV(s) - v(0^-) \right] = sCV(s) - Cv(0^-)$$
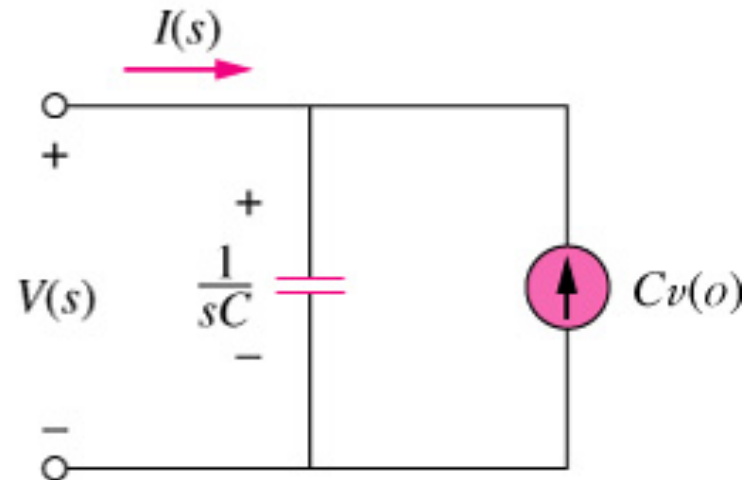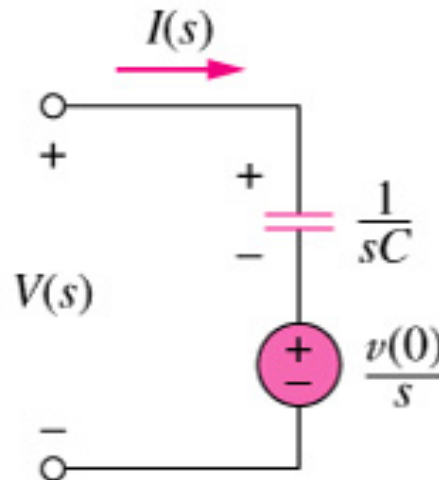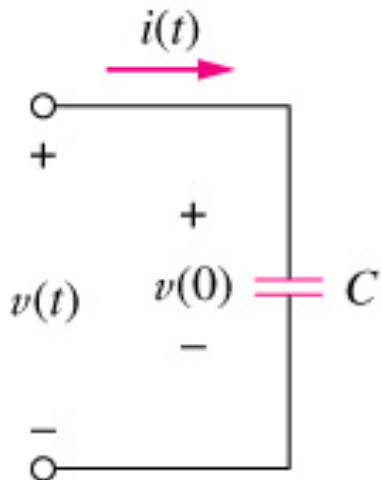
$$V(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{v(0^-)}{s}$$




Ekvivalent krets i S-domän

Resistor

$$L[v(t)] = L[Ri(t)]$$



$$\Rightarrow V(s) = RI(s)$$

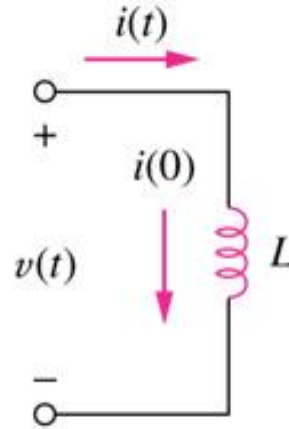

spole

$$V(s) = sLI(s) - Li(0^-)$$

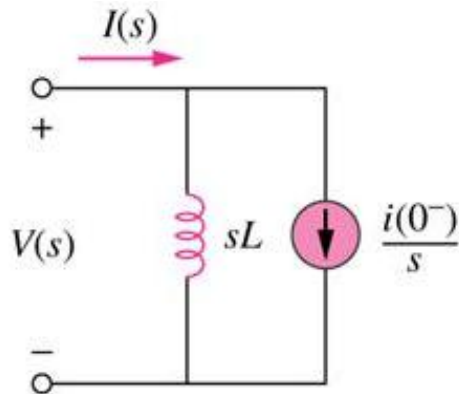
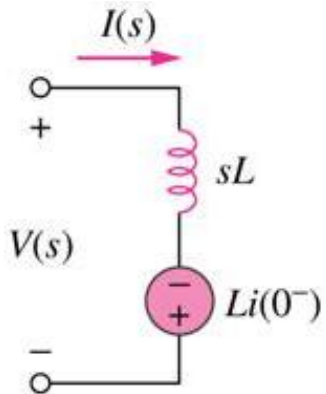
$$I(s) = \frac{1}{sL} V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$$



kapacitor

$$I(s) = sCV(s) - Cv(0^-)$$
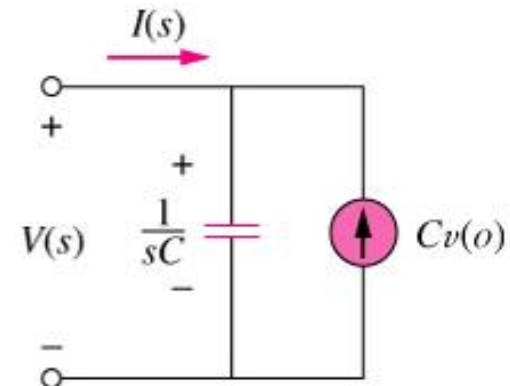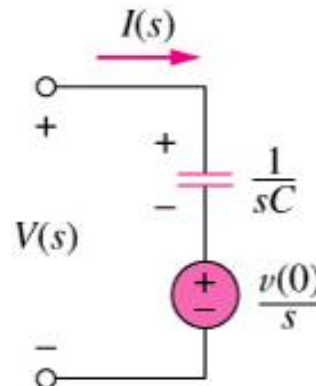
$$V(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{v(0^-)}{s}$$









Ekvivalent krets i S-domän: Noll ursprungliga villkoren

Impedance in the s domain

$$Z(s) = V(s)/I(s)$$

Element	$Z(s)$	$Z(j\omega)$
Resistor	R	R
Inductor	sL	$j\omega L$
Capacitor	$1/sC$	$1/j\omega C$

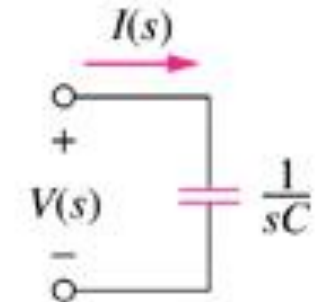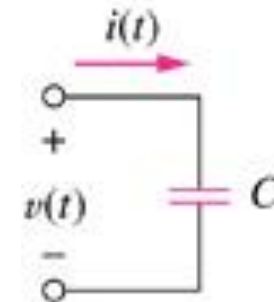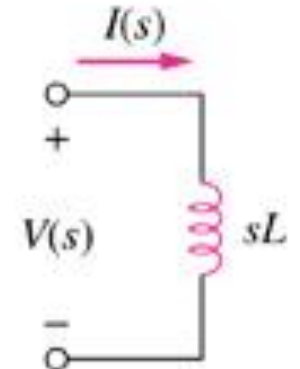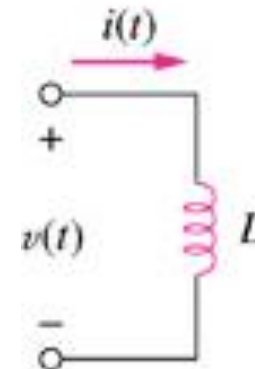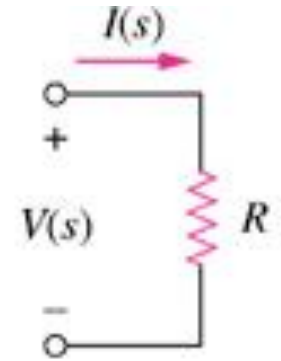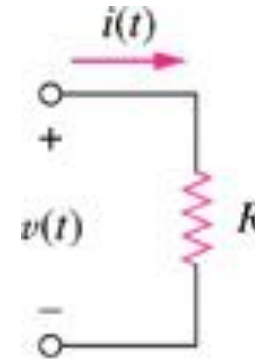

Exemplar...
