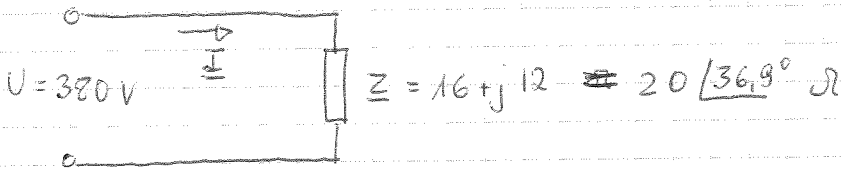


1.11

$$U = 380 \text{ V} \quad ; \quad Z = 16 + j12 \, \Omega \quad \text{1.11}$$



$$\underline{U} = 380 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$a) \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{Z} = \frac{380 \angle 0^\circ}{20 \angle 36,9^\circ} = 19 \angle -36,9^\circ = (15,2 - j11,4) \text{ A}$$

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = 380 \angle 0^\circ \cdot 19 \angle 36,9^\circ = 7220 \angle 36,9^\circ = (5774 + j4335) \text{ VA}$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $P + jQ$


alt.

$$P = UI \cos \varphi = 380 \cdot 19 \cos 36,9^\circ = 5774 \text{ W}$$

$$Q = UI \sin \varphi = 380 \cdot 19 \sin 36,9^\circ = 4335 \text{ VAR}$$

alt.
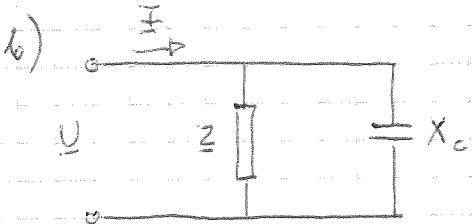
$$S = \frac{U^2}{Z} = \frac{380^2}{20} = 7220 \text{ VA} \rightarrow \begin{aligned} P &= S \cos \varphi \\ Q &= S \sin \varphi \end{aligned}$$



$$\underline{I} = \underline{I}_{\min}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q_c^2} \rightarrow S_{\min} \text{ om } Q = 0$$

$$\rightarrow I_{\min} (S = UI)$$

$$Z = R + jX_L \rightarrow \text{förbrukar } Q_L$$

$$C \rightarrow \text{producerar, alstrar } Q_c$$

$$Q_L = Q_c \rightarrow I = I_{\min}$$

$$X_L I^2 = \frac{U^2}{X_c} = Q \Rightarrow X_c = \frac{U^2}{Q} = \frac{380^2}{4335} = 33,3 \, \Omega$$

$$S = UI = 380 \cdot 15,2 = 5776 \text{ VA} \quad \left| \begin{aligned} \text{alt } j11,4 &= \frac{U}{-jX_c} \\ \text{rita} \end{aligned} \right.$$

$$P = S = 5776 \text{ W}$$

$$Q = 0$$

$$X_c = \frac{380}{11,4} = 33,3 \, \Omega$$

1.11

1.11

c)

 X_c minskar med 25%

$$X_c' = 0,75 \cdot X_c = 0,75 \cdot 33,3 = 25 \Omega$$

$$Q_c' = \frac{U^2}{X_c'} = \frac{380^2}{25} = 5776 \text{ VAR}$$

$$Q = Q_L - Q_c = 4335 - 5776 = -1441 \text{ VAR}$$

Q matas ut mot generator; generator upptar 1441 VAR

$$P = 5774 \text{ W}$$

$$S = \sqrt{5774^2 + 1441^2} = 5941 \text{ VA}$$




alt:

$$\underline{Z}_{\text{ekv}} = \underline{Z} // X_c \Rightarrow \frac{(16 + j12) \cdot (-j25)}{16 + j12 - j25} = \frac{300 - j400}{16 - j13} =$$

$$= \frac{500 \angle -53,1^\circ}{20,62 \angle -39,1^\circ} = 24,25 \angle -14^\circ \Omega$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{\text{ekv}}} = \frac{380 \angle 0^\circ}{24,25 \angle -14^\circ} = 15,67 \angle 14^\circ \text{ A kap}$$
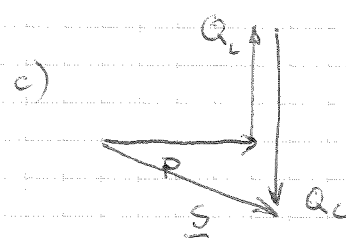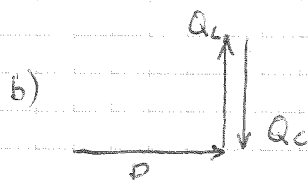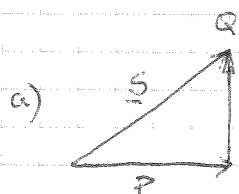
$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = 380 \angle 0^\circ \cdot 15,67 \angle -14^\circ = 5955 \angle -14^\circ = (5778 - j1441) \text{ VA}$$




1.11

3

1.11

d)

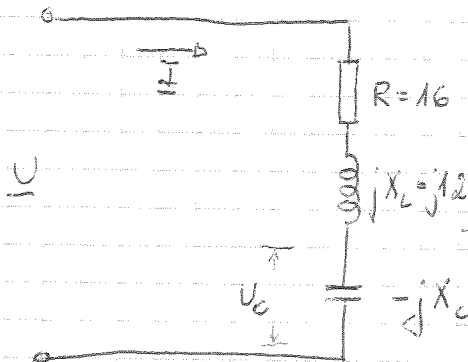

$$P_{\max} \\ U_C = ? \text{ vid}$$


$$P = UI \cos \varphi \rightarrow \text{om } \varphi = 0 \rightarrow P_{\max}$$

$$Z_{\text{ekv}} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z_{\text{ekv}} = Z_{\min} \text{ om } X_L = X_C$$

(då $I_{\max}$)
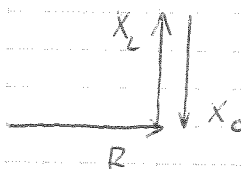
$$\rightarrow X_C = -j12 \text{ } \Omega \rightarrow Z = R = 16 \text{ } \Omega$$



$$I = \frac{U}{Z} = \frac{380}{16} \text{ A}$$

$$U_C = \frac{380}{16} \cdot 12 = \underline{\underline{285 \text{ V}}}$$


2.2

2.2


$$E_0 = 500 \text{ V}; Z_i = 0,5 + j3 \Omega/\text{fas}$$

$$\text{Belastung: } \cos \varphi = 0,8 \text{ ind}; Z_b = 9 \Omega/\text{fas}$$

a) $\underline{I} = ?$

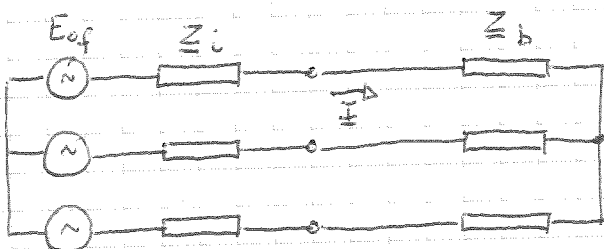

Elkv. Y-fas:

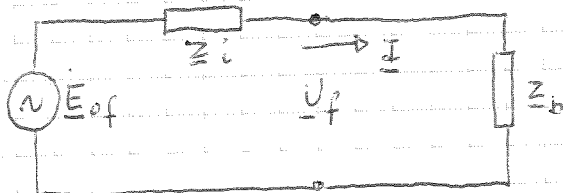

$$E_{0f} = \frac{E_0}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V references}$$

$$Z_i = 0,5 + j3 = 3,04 \angle 80,54^\circ \Omega/\text{fas}$$

$$\cos \varphi = 0,8 \Rightarrow \varphi = 36,87^\circ \text{ ind}$$

$$Z_b = 9 \angle 36,87^\circ \Omega/\text{fas} = 7,2 + j5,4 \Omega/\text{fas}$$


$$\underline{I} = \frac{E_{0f}}{Z_i + Z_b} = \frac{500/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{0,5 + j3 + 7,2 + j5,4} = \frac{500\sqrt{3} \angle 0^\circ}{11,4 \angle 47,48^\circ} = 25,3 \angle -47,5^\circ \text{ A}$$

b) $\underline{U}_f = Z_b \underline{I} = 9 \angle 36,87^\circ \cdot 25,3 \angle -47,5^\circ = 227,7 \angle -10,6^\circ \text{ V}$

$$U = \sqrt{3} \cdot 227,7 = 394,4 \text{ V}$$

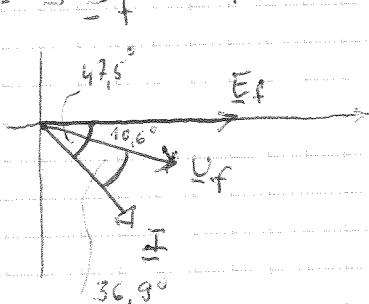c) $\underline{S}_f = \underline{U}_f \underline{I}^* = 227,7 \angle -10,6^\circ \cdot 25,3 \angle 47,5^\circ = 5761 \angle 36,9^\circ \text{ VA}$

$$\underline{S} = 3 \underline{S}_f = 17282 \angle 36,9^\circ = (13826 + j10369) \text{ VA}$$




$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ P(\text{W}) & Q(\text{VAR}) \end{matrix}$$

d) $P_g = 3 R_i I^2 = 3 \cdot 0,5 \cdot (25,3)^2 = 960 \text{ W}$


$$\begin{matrix} 14728 \\ 14805 \end{matrix}$$

2.3

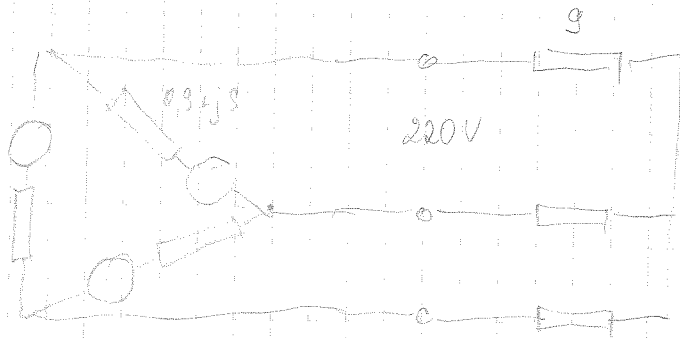

$$I = \frac{220}{\sqrt{3} \cdot 9} = 14,11 \text{ A}$$
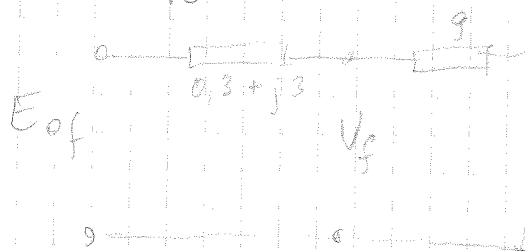
$$I_{\Delta} = \frac{14,11}{\sqrt{3}} = 8,15 \text{ A}$$




$$E_{of} = V_f + (0,3 + j3) \cdot 14,11 \angle 0$$

$$= 127 + 4,23 + j 42,33$$

$$= 131,23 + j 42,33 = 137,9 \text{ V} \angle 17,88^\circ$$

$$E_0 = 238,85 \text{ V}$$

2.9

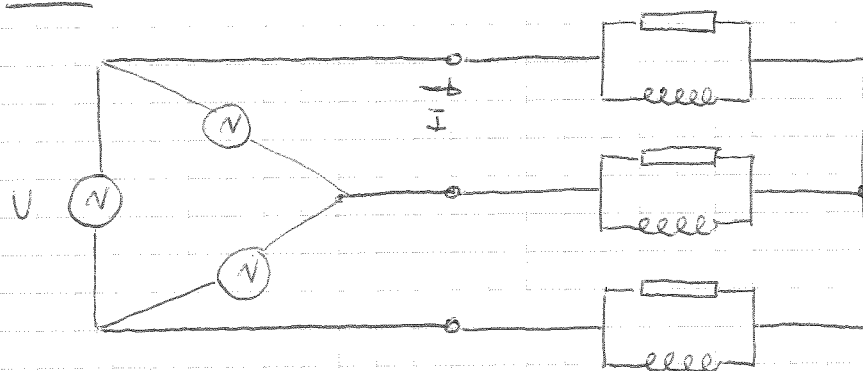



$$U = 500 \text{ V}$$

$$I = 30 \text{ A}$$

$$\cos \varphi = 0,8$$

$$\varphi = 36,87^\circ$$

Ekv. Y-fas:

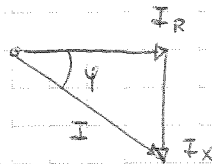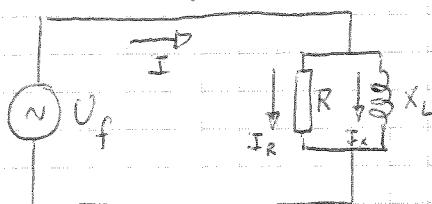

$$P = 3 U_f I \cos \varphi = 3 \frac{500}{\sqrt{3}} \cdot 30 \cdot 0,8 = 20,79 \text{ kW}$$

$$I_R = I \cos \varphi = 30 \cdot 0,8 = 24 \text{ A}$$

$$I_X = I \sin \varphi = 30 \cdot 0,6 = 18 \text{ A}$$

$$P = 3 R I_R^2 \Rightarrow R = \frac{20786}{3 \cdot (24)^2} = \underline{\underline{12 \, \Omega / \text{fas}}}$$

$$Q = 3 U_f I \sin \varphi = 3 \frac{500}{\sqrt{3}} \cdot 30 \cdot 0,6 = 15,59 \text{ kVAR}$$

$$Q = 3 X_L I_X^2 \Rightarrow X_L = \frac{Q}{3 (I_X)^2} = \underline{\underline{16 \, \Omega / \text{fas}}}$$

alt

$$P = 3 \frac{U_f^2}{R}$$

$$Q = 3 \frac{U_f^2}{X_L}$$


S = 21,29 kVA

2.10


2.10

$$Z_1 = (15 + j9) \Omega / \text{fas} - Y; U = 380V$$

$$X_c = 100 \Omega - \Delta$$

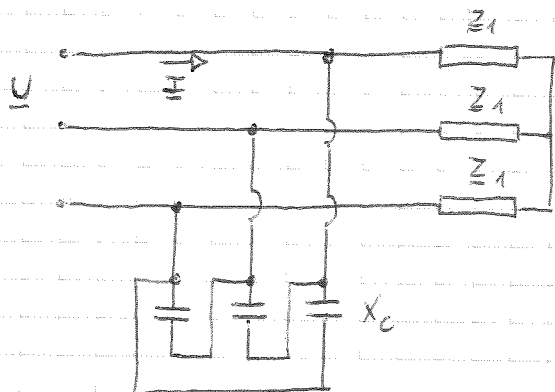

a) Ekv. Y-fas:

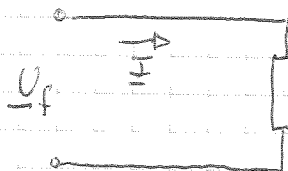


$$Z = 15 + j9 = 17,5 \angle 30,96^\circ \Omega / \text{fas}$$

$$I = \frac{U_f}{Z} = \frac{380/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{17,5 \angle 30,96^\circ} = 12,54 \angle -30,96^\circ \text{ A}$$

$$\cos 30,96^\circ = 0,86 \text{ ind}$$

b)

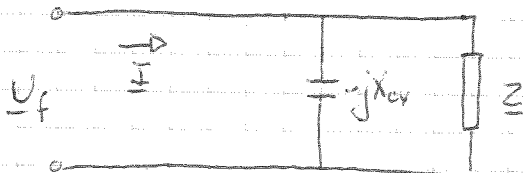

$$X_c = 100 \Omega$$

$$X_{cy} = \frac{1}{3} 100 = 33,3 \Omega / \text{fas}$$

$$Z_{\text{tot}} = Z \parallel -jX_{cy} = \frac{(15 + j9)(-j33,3)}{15 + j3 - j33,3} = \frac{299,7 - j499,5}{15 - j24,3} =$$

$$= \frac{582,5 \angle -59,0^\circ}{28,6 \angle -58,40^\circ} = 20,4 \angle -0,6^\circ \Omega / \text{fas}$$

$$I = \frac{U_f}{Z_{\text{tot}}} = \frac{220 \angle 0^\circ}{20,4 \angle -0,6^\circ} = 10,78 \angle 0,6^\circ \text{ A}$$

I i fas med U_f
förklara faskomp

$$\text{alt: } P = 3U_f I \cos \varphi$$

$$Q = 3U_f I \sin \varphi$$

$$Q_{\text{res}} = Q_L - Q_C \approx 0 \text{ VAR}$$


$$Q_C = 3 \frac{U^2}{X_c}$$

*
2.15

$$U = 400 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz}$$

2.15

Före:

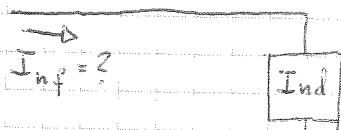

$$P_i = 140 \text{ kW} ; \cos \varphi_i = 0,707$$


$$\varphi_i = 45^\circ$$

$$Q_i = P_i \tan \varphi_i = 140 \text{ kVAR}$$

$$S_i = \sqrt{2} \cdot 140 \text{ kVA} \Rightarrow I_{\text{nf}} = \frac{S_i}{\sqrt{3} U} = \frac{\sqrt{2} \cdot 140 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 285,5 \text{ A}$$

Efter:
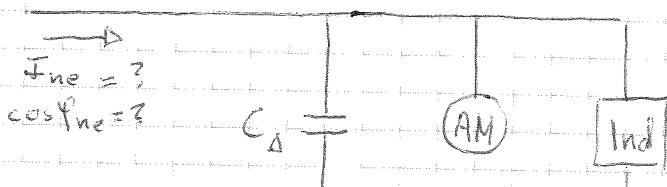
$$I_{\text{nf}} = 285,5 \angle -45^\circ \text{ A}$$



$$C_A = 1 \text{ mF}$$

$$P_m = 15 \text{ kW} ; P_i = 140 \text{ kW}$$

$$I_m = 28,5 \text{ A} ; Q_i = 140 \text{ kVAR}$$

AM

$$\begin{cases} S_m = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 28,5 = 19745 \text{ VA} \\ Q_m = \sqrt{S_m^2 - P_m^2} = \sqrt{19745^2 - 15000^2} = 12840 \text{ VAR} \end{cases}$$

A - koppl. kond

$$U_c = 400 \text{ V} ; Q_c = 3 \omega C_A U_c^2 = 3 \cdot 100\pi \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 400^2 = 150,8 \text{ kVAR}$$

$$Q_{ne} = Q_i + Q_m - Q_c = 140 + 12,84 - 150,8 = 2,04 \text{ kVAR}$$

$$P_{ne} = P_i + P_m = 140 + 15 = 155 \text{ kW}$$


$$\tan \varphi_{ne} = \frac{2,04}{155} \Rightarrow \cos \varphi_{ne} = 0,999$$

$$I_{ne} = \frac{P_{ne}}{\sqrt{3} U \cos \varphi_{ne}} = \frac{155 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,99} = 223,7 \text{ A} \angle -0,35^\circ$$

diskutera

3.1

3.1

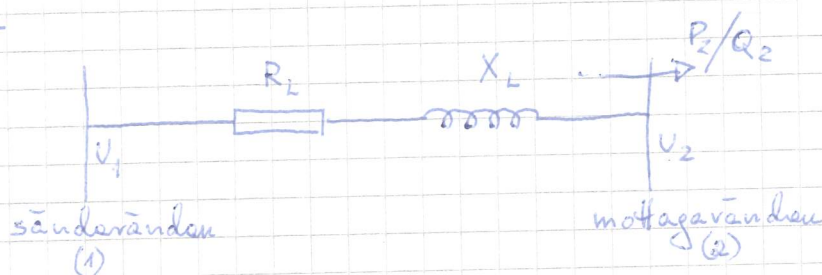

$$l = 40 \text{ km} ; r = 0,25 \, \Omega/\text{km, fas} ; x = 0,4 \, \Omega/\text{km, fas}$$

$$P_2 = 4,15 \text{ MW} ; \cos \varphi_2 = 0,8 ; U_2 = 30 \text{ kV}$$

$$U_{\text{längsf}} = a = R_L I \cos \varphi_2 + X_L I \sin \varphi_2 \quad / \cdot \sqrt{3} U_2$$

$$U_{\text{tvärf}} = b = X_L I \cos \varphi_2 - R_L I \sin \varphi_2 \quad / \cdot \sqrt{3} U_2$$

$$U_{\text{längs}} = \frac{R_L P_2 + X_L Q_2}{U_2} \quad (\text{som huvudsp})$$

$$U_{\text{tvär}} = \frac{X_L P_2 - R_L Q_2}{U_2} \quad "$$

a) med tvärsänningssfaller: $X_L = 0,4 \cdot 40 = 16 \, \Omega/\text{fas}$

$$Q_2 = P_2 \tan \varphi_2 = 3,11 \text{ MVar} ; R_L = 0,25 \cdot 40 = 10 \, \Omega/\text{fas}$$

$$U_{\text{längs}} = \frac{10 \cdot 4,15 + 16 \cdot 3,11}{30} \approx 3,04 \text{ kV}$$

$$U_{\text{tvär}} = \frac{16 \cdot 4,15 - 10 \cdot 3,11}{30} \approx 1,18 \text{ kV}$$


$$U_1 = \sqrt{(U_2 + U_{\text{längs}})^2 + U_{\text{tvär}}^2} = 33,06 \text{ kV}$$

rita
visardiegr.

b) U utan tvärsänningssfaller:

$$U_1 \approx U_2 + U_{\text{längs}} = 33,04 \text{ kV}$$

3.2

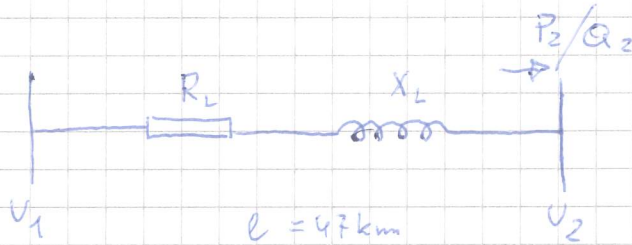

3.2

$$U_2 = ? \text{ om } U_1 = 51 \text{ kV}$$

Linjen:

$$R_L = r \cdot l = 0,18 \cdot 47 = 8,46 \text{ } \Omega/\text{fas}$$

$$X_L = x \cdot l = 0,30 \cdot 47 = 14,10 \text{ } \Omega/\text{fas}$$

försumma
tvärsf.

Belastningen:

P MW	$\cos \varphi$	Q MVar
2,2	0,9	1,07
1,7	0,8	1,28
0,6	0,6 kap	-0,8

$$P_2 = 4,5 \text{ MW}$$

$$Q_2 = 1,55 \text{ MVar}$$

$$U_1 = U_2 + \frac{R_L P_2 + X_L Q_2}{U_2} ; \quad U_2^2 - U_1 U_2 + R_L P_2 + X_L Q_2 = 0$$


$$R_L P_2 + X_L Q_2 = 8,46 \cdot 4,5 + 14,1 \cdot 1,55 = 59,9$$

$$U_2^2 - 51 U_2 + 59,9 = 0$$

$$U_2 = 25,5 \pm \sqrt{25,5^2 - 59,9} = 25,5 \pm 24,3$$

$$\underline{U_2 = 49,8 \text{ kV}} \quad \left(\Delta U = 25,5 - 24,3 = 1,2 \text{ kV} \right)$$

3.3

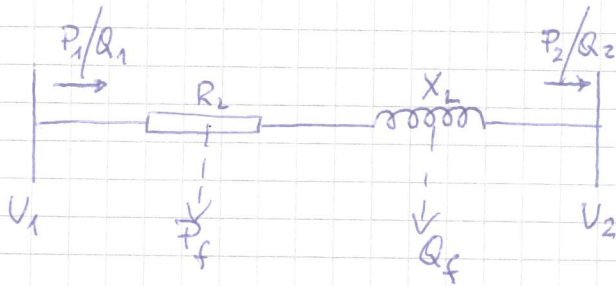

3.3

$$(1 \Omega \text{m} = 10^6 \Omega \text{mm}^2/\text{m})$$

Linje: $R_L = \gamma \frac{l}{A} = 17,5 \cdot \frac{40}{120} = 5,8 \Omega/\text{fas}$

$$\gamma = 17,5 \Omega \text{mm}^2/\text{km}$$

$$X_L = 0,4 \cdot 40 = 16 \Omega/\text{fas}$$

Lasten:

$$P_2 = 12 \text{ MW}; \cos \varphi_2 \approx 0,8 \Rightarrow Q_2 = 9 \text{ MVar} \Rightarrow S_2 = 15 \text{ MVA}$$

$$U_2 = 54 \text{ kV}$$

a) Visardiagram:

Försumma tvärs.p.fallet

$$U_{\text{längs}} = \frac{R_L P_2 + X_L Q_2}{U_2} = \frac{5,8 \cdot 12 + 16 \cdot 9}{54} = 3,96 \text{ kV}$$

$$\underline{U_1 = U_2 + U_{\text{längs}} \approx 58 \text{ kV}}$$

$$P_f = 3 R_L I^2; \quad Q_f = 3 X_L I^2$$

$$I = \frac{S_2}{\sqrt{3} U_2} = \frac{15}{\sqrt{3} \cdot 54} = 0,16 \text{ kA}$$

$$\underline{P_f = 3 \cdot 5,8 \cdot 0,16^2 = 0,45 \text{ MW}}$$

$$\underline{Q_f = 3 \cdot 16 \cdot 0,16^2 = 1,23 \text{ MVar}}$$

b) Förlustsummeringsmetoden:

$$P_1 = P_2 + P_f = 12 + 0,45 = 12,45 \text{ MW}$$


$$Q_2 = Q_2 + Q_f = 9 + 1,23 = 10,23 \text{ MVar}$$

$$S_1 = \sqrt{12,45^2 + 10,23^2} = 16,1 \text{ MVA}; \quad S_1 = \sqrt{3} U_1 I \quad \text{där } I = 0,16 \text{ kA}$$

$$\underline{U_1 = \frac{16,1}{\sqrt{3} \cdot 0,16} = 58,1 \text{ kV}}$$

3.4

Före:

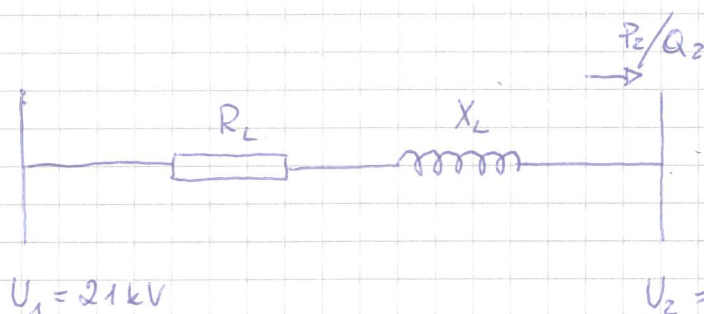

3.4

$$R_L = 5 \Omega / \text{fas}$$

$$X_L = 8 \Omega / \text{fas}$$

$$S_2 = 5 \text{ MVA}; \cos \varphi_2 = 0,8 \Rightarrow P_2 = 0,8 \cdot 5 = 4 \text{ MW}$$


$$Q_2 = 0,6 \cdot 5 = 3 \text{ MVar}$$

$$U_{\text{längs}} = \frac{R_L P_2 + X_L Q_2}{U_2} = \frac{5 \cdot 4 + 8 \cdot 3}{U_2} = \frac{44}{U_2} \text{ kV}$$

$$U_1 \approx U_2 + U_{\text{längs}} \Rightarrow 21 = U_2 + \frac{44}{U_2} \Rightarrow U_2^2 - 21U_2 + 44 = 0$$

$$U_2 = 10,5 \pm 8,1 \Rightarrow U_2 = 18,6 \text{ kV} \quad (U_{\text{längs}} = 2,4 \text{ kV})$$

Efter:

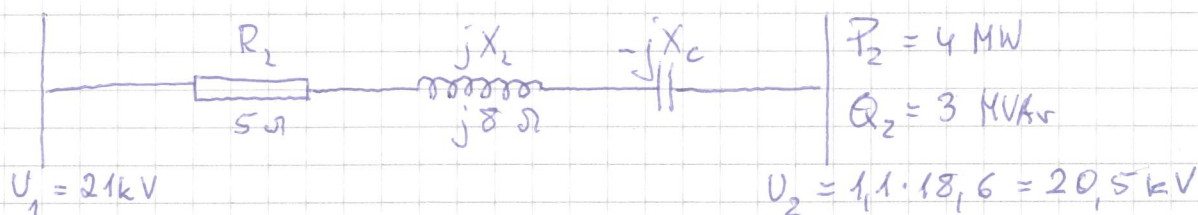

$$U_{\text{längs}} = 21 - 20,5 = 0,5 \text{ kV}$$

$$0,5 = \frac{R_L P_2 + (X_L - X_C) Q_2}{U_2} \Rightarrow 10,25 = 20 + 24 - 3X_C$$

$$3X_C = 33,75 \Rightarrow X_C = 11,25 \Omega / \text{fas}$$

4.1

$$U_1 = 220V$$

$$U_2 = 15V$$

$$A_{Fe} = (0,02 \cdot 0,03) m^2$$

$$k_f = 0,9$$

$$\hat{B} = 1,2 T ; S_{cu} = 2,5 A/mm^2 ; \Delta U = 5\%$$

4.1

$$S = 75 VA$$

$$f = 50 Hz$$

$$N_1 ; N_2 = ?$$

a) Transf. formel

$$U_1 = 4,44 f N_1 A_{Fe} \hat{B}$$

$$A_{Fe_{netto}} = k_f A_{Fe}$$

$$N_1 = \frac{220}{4,44 \cdot 50 \cdot 0,02 \cdot 0,03 \cdot 0,9 \cdot 1,2} = \underline{\underline{1530 \text{ varv}}}$$

Vid fangning är $U_2 = 15 \cdot 1,05 = 15,75 V$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{U_2}{U_1} N_1 = \frac{15,75}{220} \cdot 1530 = \underline{\underline{110 \text{ varv}}}$$

$$I_2 = \frac{S}{U_2} = \frac{75}{15} = 5 A \Rightarrow A_{2cu} = \frac{I_2}{S_{cu}} = \frac{5}{2,5} = \underline{\underline{2 mm^2}}$$

$$I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = 5 \frac{110}{1530} = 0,359 A \Rightarrow A_{1cu} = \frac{0,359}{2,5} = \underline{\underline{0,144 mm^2}}$$

laminerad plåt 0,3 - 0,6 mm

ev. orienterad magnetiskt - goda magn. egenskaper
valvårlin.

legerad med 5-6% kisel

$$E = 4,44 f N A \hat{B}$$


netto area

$$V = \frac{1}{3} \cdot m \cdot \frac{1}{2}$$

*
4.4 $S_n = 25 \text{ kVA}$; $400/230 \text{ V}$; en rufas treffa

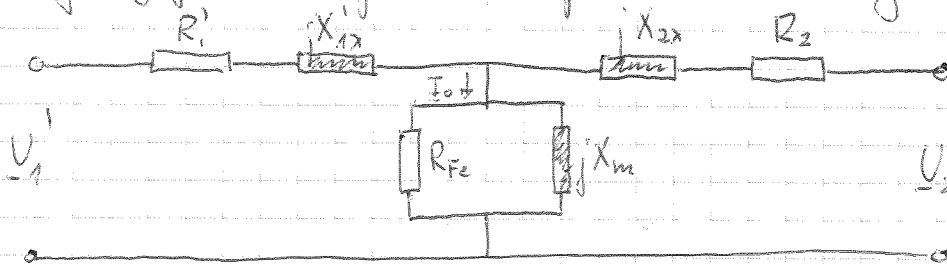4.4

Tomgångsprövet från nedsp. sida → börja med b)



$$U_2 = U_0 \Rightarrow P_0 = \frac{U_0^2}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} = \frac{U_0^2}{P_0} = \frac{230^2}{275} = 192,4 \, \Omega$$

$$S_0 = U_0 I_0 = 230 \cdot 7,8 = 1794 \text{ VA}$$

$$Q_0 = \sqrt{S_0^2 - P_0^2} = \sqrt{1794^2 - 275^2} = 1772,8 \text{ VAR}$$

$$X_m = \frac{U_0^2}{Q_0} = \frac{230^2}{1772,8} = 29,84 \, \Omega$$

$$R_1' = \left(\frac{U_2}{U_1} \right)^2 \cdot R_1 = \left(\frac{230}{400} \right)^2 \cdot 0,031 = 0,010 \, \Omega$$

$$X_{12}' = \left(\frac{U_2}{U_1} \right)^2 \cdot X_{12} = \left(\frac{230}{400} \right)^2 \cdot 0,15 = 0,05 \, \Omega \quad X_{m1}$$

$$R_1' = 0,010 \, \Omega \quad R_2 = 0,011 \, \Omega \quad R_{Fe} = 192,4 \, \Omega$$

$$X_{12}' = 0,05 \, \Omega \quad X_{21} = 0,05 \, \Omega \quad X_m = 29,84 \, \Omega$$

a) 400 V-sidan

$$R_2' = \left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 \cdot R_2 = \left(\frac{400}{230} \right)^2 \cdot 0,011 = 0,033 \, \Omega \quad R_1 = 0,031 \, \Omega$$

$$X_{21}' = \left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 \cdot X_{21} = \left(\frac{400}{230} \right)^2 \cdot 0,05 = 0,15 \, \Omega \quad R_2' = 0,033 \, \Omega$$

$$R_{Fe}' = \left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 \cdot R_{Fe} = \left(\frac{400}{230} \right)^2 \cdot 192,4 = 581,9 \, \Omega \quad X_{21}' = 0,15 \, \Omega$$

$$X_m' = \left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 \cdot X_m = \left(\frac{400}{230} \right)^2 \cdot 29,84 = 90,25 \, \Omega \quad R_{Fe}' = 581,9 \, \Omega$$


$$X_m' = 90,25 \, \Omega$$

4.5

$$U_1 = 400 \text{ V}; R_b = 2,3 \Omega$$

4.5/1

Trafos förenklade ekv. schema:

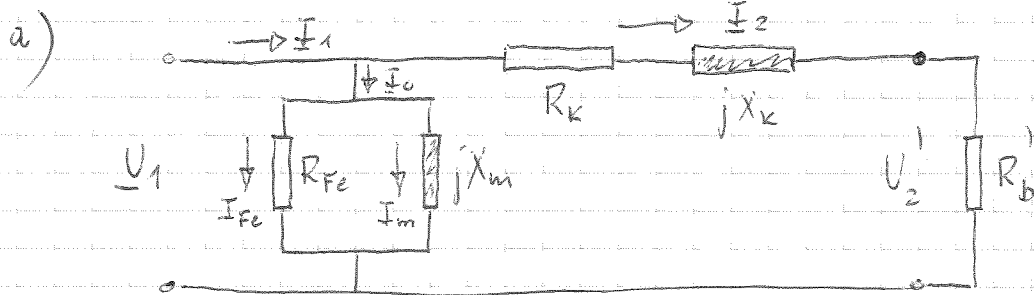

enl. 4.4:

$$R_{Fe} = 581,9 \Omega$$

$$X_m = 90,25 \Omega$$

$$R_k = R_1 + R_2' = 0,031 + 0,033 = 0,064 \Omega$$

$$X_k = X_{1k} + X_{2k} = 0,15 + 0,15 = 0,3 \Omega$$

$$Z_k = 0,064 + j0,3 \Omega$$

$$Z_b' = R_b' = R_b \left(\frac{400}{230} \right)^2 = 6,96 \Omega$$

$$\underline{I}_2' = \frac{\underline{U}_1}{Z_k + Z_b'} = \frac{400 \angle 0^\circ}{0,064 + j0,3 + 6,96} = \frac{400 \angle 0^\circ}{7,02 + j0,3} = \frac{400 \angle 0^\circ}{7,03 \angle 2,45^\circ} = 56,9 \angle -2,45^\circ = (56,85 + j2,43) \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_2' \frac{U_1}{U_2} = 56,9 \frac{400}{230} = \underline{98,95 \text{ A}}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2' + \underline{I}_0$$

$$\underline{I}_{Fe} = \frac{U_1}{R_{Fe}} = 0,69 \text{ A}; \quad \underline{I}_m = \frac{U_1}{X_m} = 4,43 \text{ A}$$

$$\underline{I}_0 = (0,69 - j4,43) \text{ A} \quad 4,48 \text{ A}$$

$$\underline{I}_1 = 56,85 - j2,43 + 0,69 - j4,43 = 57,54 - j6,86 = 57,95 \angle -6,8^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_1 = 57,95 \text{ A}$$

liten $I_0 \rightarrow$ försummas ofta

visar sig vara

7,7%

4.54.5/2

$$b) \quad U_2 = I_2 \cdot R_b = 98,95 \cdot 2,3 = \underline{\underline{227,6 \text{ V}}}$$

$$c) \quad P_2 = R_b I_2^2 = 2,3 (98,95)^2 = 22520 \text{ W}$$

$$P_0 = 275 \text{ W}$$

$$P_{cu} = R_k (I_2')^2 = 0,064 \cdot (56,9)^2 = 207,2 \text{ W}$$

$$P_{\text{förl}} = 275 + 207,2 = 482,2 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_f} = \frac{22520}{22520 + 482,2} = 0,979$$

$$\underline{\underline{\eta = 97,9 \%}}$$

4.7Enfastrefo4.7/1


- a) Ksl. prov utförs med märkström från högsp. sidan med nedsp. sidan kortsluten

$$U_{1n} = 3300 \text{ V} ; S_n = 50 \text{ kVA}$$

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{50 \cdot 10^3}{3,3 \cdot 10^3} = 15,15 \text{ A}$$

$$I_k = I_{1n}$$

Mha ksl. prov får vi fram R_k och X_k :

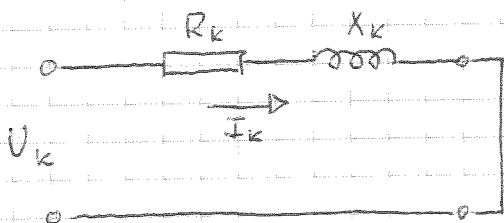

$$U_k = 155 \text{ V} ; P_k = 587 \text{ W}$$

$$P_k = R_k I_k^2 \Rightarrow$$

$$R_k = \frac{P_k}{I_k^2} = \frac{587}{15,15^2} = 2,56 \, \Omega ; Z_k = \frac{U_k}{I_k} = \frac{155}{15,15} = 10,23 \, \Omega$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = 9,91 \, \Omega \Rightarrow \underline{Z_k} = (2,56 + j 9,91) \, \Omega$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} = \frac{50 \cdot 10^3}{0,4 \cdot 10^3} = 125 \text{ A} ; I_2 = 0,8 \cdot I_{2n} = 100 \text{ A}$$

$$I_2^1 = I_2 \frac{U_{2n}}{U_{1n}} = 100 \frac{400}{3300} = 12,12 \text{ A} \quad \text{se *)} \rightarrow$$

$$\Delta U = I_2^1 (R_k \cos \varphi_2 + X_k \sin \varphi_2) = 12,12 (2,56 \cdot 0,75 + 9,91 \cdot 0,66) = 102,7 \text{ V}$$

$$U_2^1 = U_1 - \Delta U = 3300 - 102,7 = 3197,3 \text{ V}$$

$$\underline{U_2} = U_2^1 \frac{U_{2n}}{U_{1n}} = 3197,3 \frac{0,4}{3,3} = \underline{\underline{387,5 \text{ V}}}$$

4.7

4.7/2

b) $P_1 = P_2 + P_{\text{förl}}$


$P_0 = 450 \text{ W}$

$$P_{\text{förl}} = P_0 + P_{\text{cu}} = P_0 + R_k (I_2')^2 = 450 + 2,56 (12,12)^2 = 826 \text{ W}$$

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2 = 387,5 \cdot 100 \cdot 0,75 = 29063 \text{ W}$$



$$P_1 = 29063 + 826 = 29889 \text{ W} \approx 29,9 \text{ kW}$$
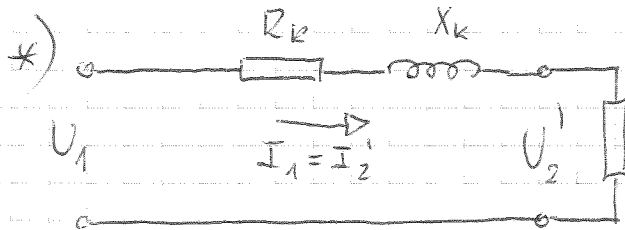
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{29063}{29889} = 0,972 \Rightarrow \eta = 97,2 \%$$



4.9

$$S_n = 25 \text{ kVA}$$

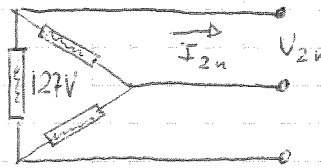
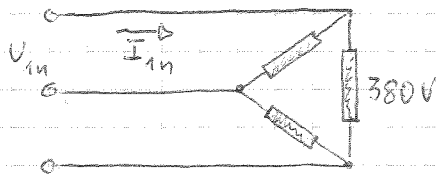
4.9/11. Δ/Δ 

$$\underline{\underline{380/127 \text{ V}}}$$

$$S_n = \sqrt{3} U_{1n} I_{1n} \Rightarrow I_{1n} = \frac{25 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} = \underline{\underline{38 \text{ A}}}$$

$$I_{2n} = I_{1n} \frac{U_{1n}}{U_{2n}} = 38 \cdot \frac{380}{127} = \underline{\underline{113,7 \text{ A}}}$$



$$(S_n = \sqrt{3} U_{2n} I_{2n} \Rightarrow I_{2n} = 113,7 \text{ A})$$

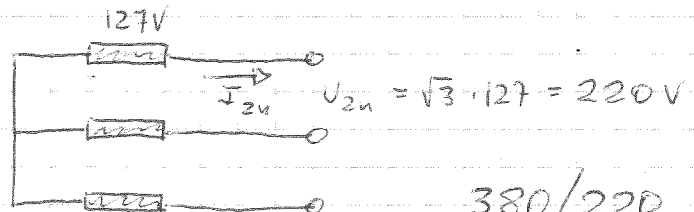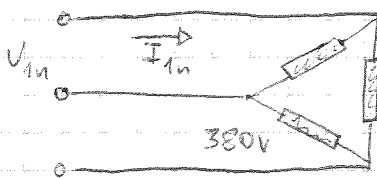2. Δ/Y 

$$\underline{\underline{380/220 \text{ V}}}$$

$$I_{2n} = \frac{380}{220} \cdot 38 = \sqrt{3} \cdot 38 = \underline{\underline{65,6 \text{ A}}}$$



$$I_{1n} = \underline{\underline{38 \text{ A}}}$$

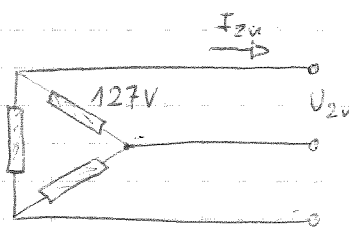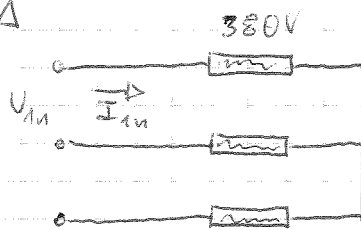3. Y/A 

$$\underline{\underline{658/127 \text{ V}}}$$

$$U_{1n} = 380 \sqrt{3} = \underline{\underline{658 \text{ V}}} ; I_{1n} = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_{1n}} = \frac{25 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 658} = \underline{\underline{21,9 \text{ A}}}$$

$$I_{2n} = \underline{\underline{113,7 \text{ A}}} \text{ som 1}$$

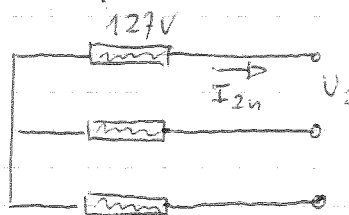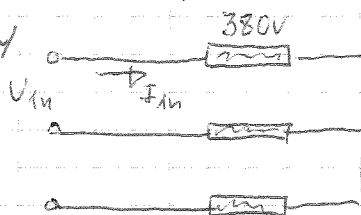4. Y/Y 

$$\underline{\underline{658/220 \text{ V}}}$$

$$I_{1n} = 21,9 \text{ A som 3}$$

$$I_{2n} = 65,6 \text{ A som 2}$$


4.13

$$S_n = 500 \text{ kVA} ; 6,0/0,4 \text{ kV}$$

$$P_2 = 300 \text{ kW} ; \cos \varphi_2 = 0,8$$

$$\Delta P = ?$$
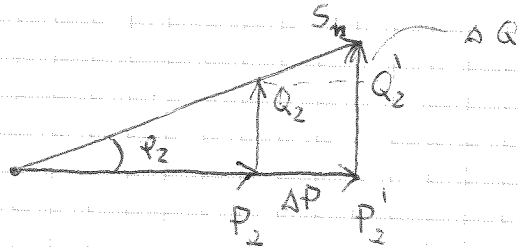
$$a) \cos \varphi_2 = 0,8 - \text{konst}$$




$$P_2' = S_n \cos \varphi_2 = 500 \cdot 0,8 = 400 \text{ kW}$$

$$\Delta P = 400 - 300 = 100 \text{ kW}$$

b)

$$Q_2 = \text{konst}$$
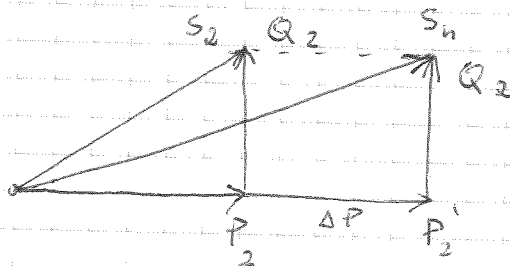
$$Q_2 = P_2 \tan \varphi_2 = 300 \cdot 0,75 = 225 \text{ kVAR}$$



$$S_n^2 = (P_2 + \Delta P)^2 + Q_2^2$$

$$(300 + \Delta P)^2 = 500^2 - 225^2 = 199375$$

$$300 + \Delta P = 446,5$$

$$\Delta P = 146,5 \text{ kW}$$

4.16/1

$$S_n = 125 \text{ kVA} ; 6,6/0,4 \text{ kV} ; \Delta/Y$$

$$z_k = 4,7\% ; r_k = 1,1\%$$

$$z_k = \frac{Z_k}{Z_{\text{bas}}} ; r_k = \frac{R_k}{Z_{\text{bas}}} ; X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$$

Räkna på 0,4 kV sidan:

$$Z_{\text{bas}} = \frac{U_{n2}^2}{S_n} = \frac{400^2}{125 \cdot 10^3} = 1,28 \Omega/\text{fas}$$


$$Z_k = 0,047 \cdot 1,28 = 60,2 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$R_k = 0,011 \cdot 1,28 = 14,1 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$X_k = 58,53 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

a) Y-kopplad last - $Z_L = (0,6 + j1,0) \Omega/\text{fas} = 1,17 / 59,04^\circ \Omega/\text{fas}$

Ekv. Y-fas:

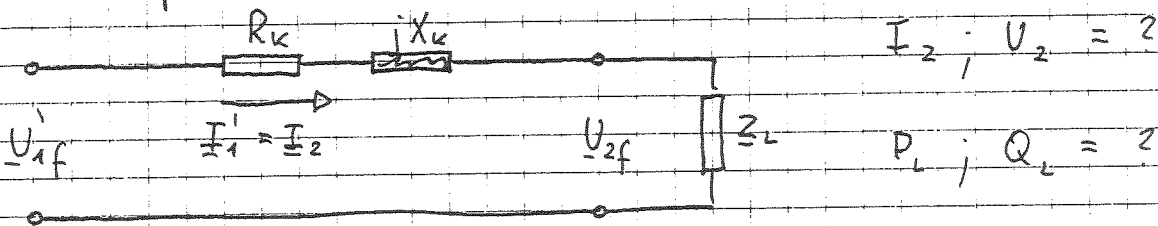

$$U'_{1f} = \frac{400}{\sqrt{3}} \text{ V} ; U'_{1f} = Z_{\text{tot}} I_2$$

$$Z_{\text{tot}} = Z_k + Z_L = 14,1 \cdot 10^{-3} + j58,53 \cdot 10^{-3} + 0,6 + j1,0 = 0,614 + j1,059 = 1,22 / 59,9^\circ \Omega/\text{fas}$$

$$I_2 = \frac{400 / 0^\circ}{\sqrt{3} \cdot 1,22 / 59,9^\circ} = 189,3 / -59,9^\circ \text{ A} \quad \underline{\underline{I_2 = 189,3 \text{ A}}}$$

$$U_{2f} = Z_L I_2 = 1,17 / 59,04^\circ \cdot 189,3 / -59,9^\circ = 221,5 / -0,86^\circ \text{ V}$$

$$U_2 = \sqrt{3} U_{2f} = \sqrt{3} \cdot 221,5 = 383,65 \text{ V}$$

$$P_L = \sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi_L = \sqrt{3} \cdot 383,65 \cdot 189,3 \cdot \cos 59,04 = 64,7 \text{ kW}$$

$$Q_L = \sqrt{3} U_2 I_2 \sin \varphi_L = \sqrt{3} \cdot 383,65 \cdot 189,3 \cdot \sin 59,04 = 107,9 \text{ kVAR}$$

b) ej då $I_2 > I_{n2} (180,4 A)$ transformatorn är överbelastad
 eller $S_2 > S_n$

$$c) \underline{\underline{P_{cu} = 3 R_k I_2^2 = 3 \cdot 14,1 \cdot 10^{-3} \cdot 189,3^2 = 1,52 \text{ kW}}}}$$


$$d) I_1 = I_2 \frac{U_{n2}}{U_{n1}} = 189,3 \cdot \frac{0,4}{6,6} = 11,47 A$$

$$\underline{\underline{I_\Delta = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = 6,6 A}}}$$

4.17

4.18

1. Fulltransformator (förlustfri; enfas)

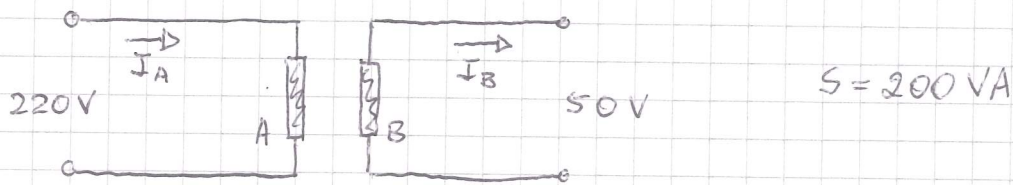


$$\therefore S = U_1 I_A = U_2 I_B$$

$$I_A = \frac{200}{220} = \frac{10}{11} \text{ A} ; \text{ Laddning A klarar } \frac{10}{11} \text{ A}$$

$$I_B = \frac{200}{50} = 4 \text{ A} ; \text{ --- B --- 4 A}$$

2. Spartransformator


a)

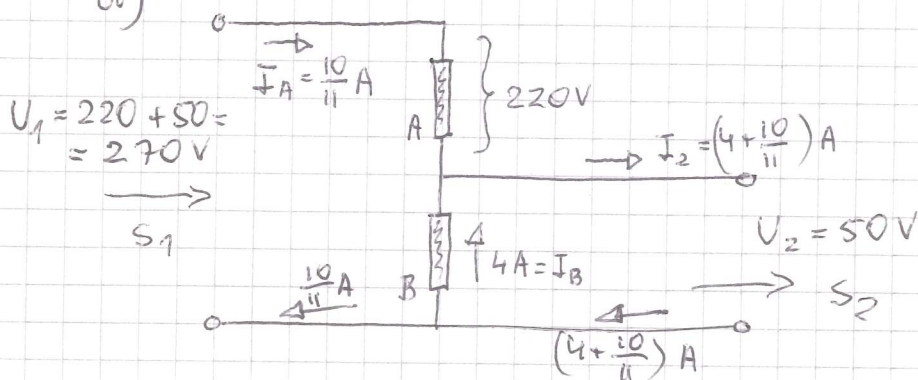

$$\underline{\underline{270/50 \text{ V}}}$$

$$\underline{\underline{S_1 = 270 \cdot \frac{10}{11} = 245 \text{ VA}}} \text{ eller } \underline{\underline{S_2 = 50 \left(4 + \frac{10}{11}\right) = 245 \text{ VA}}}$$

b)

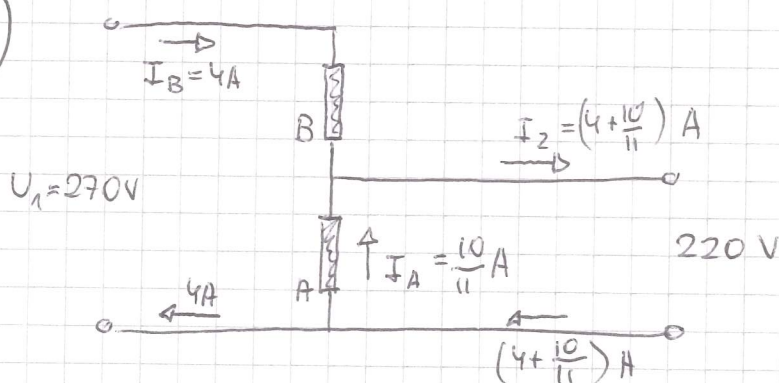

$$\underline{\underline{270/220 \text{ V}}}$$

$$\underline{\underline{S_1 = 270 \cdot 4 = 1080 \text{ VA}}} \text{ eller } \underline{\underline{S_2 = 220 \left(4 + \frac{10}{11}\right) = 1080 \text{ VA}}}$$


Jämför !

$$S_n = 15 \text{ kVA} ; U_n = 380 \text{ V}$$

$$7.1/1$$

$$I_k = I_a = 20 \text{ A} \quad \text{vid} \quad E = 250 \text{ V}$$

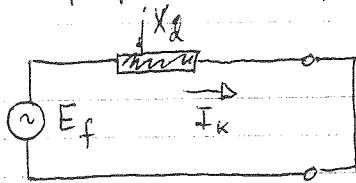Med hjälp av ksl. prov kan X_d - beräknas:




$$E_f = \frac{250}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$\underline{E}_f = jX_d \underline{I}_k$$

$$X_d = \frac{E_f}{I_k} = \frac{250}{\sqrt{3} \cdot 20} = 7,22 \, \Omega / \text{fas}$$

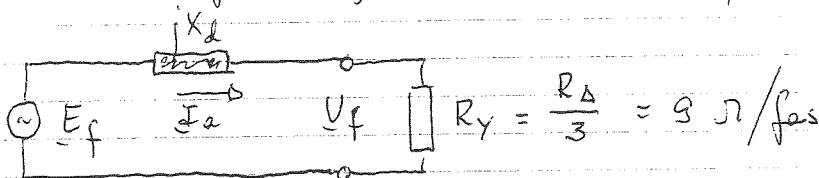a) Maskinens belastning: $R_\Delta = 27 \, \Omega$

U - klämspänning - $U = 380 \text{ V} ; E = ?$




$$\underline{I}_a = \frac{\underline{U}_f}{R_Y} = \frac{380 \angle 0^\circ}{\sqrt{3} \cdot 9} = 24,38 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \underline{E}_f &= \underline{U}_f + jX_d \underline{I}_a = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j 7,22 \cdot 24,38 \angle 0^\circ = \\ &= 219,4 + j 176,0 = 281,3 \angle 38,74^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\underline{E} = \sqrt{3} \underline{E}_f = 487 \text{ V}$$

b) lastvinkeln $\delta = ?$

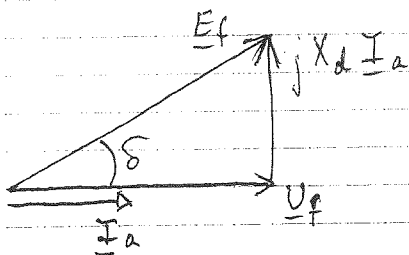

$$\delta = 38,74^\circ \quad (\text{se ovan})$$

c) Är maskinen överbelastad?

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} V_n} = \frac{15000}{\sqrt{3} \cdot 380} = 22,79 \text{ A}$$

$$\underline{\underline{I_a > I_n}}$$

$$24,38 > 22,79$$


överbelastad

$$U = 380 \text{ V}; E = 450 \text{ V}; X_d = 7,22 \Omega/\text{fases}$$

7.2

$$\cos \varphi = 1$$


a) $I_a = ?$

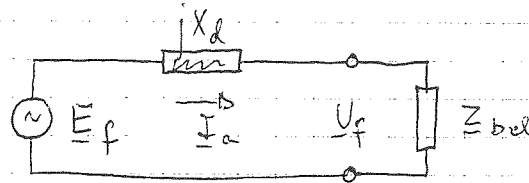

$$E_f = \frac{450}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$U_f = \frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

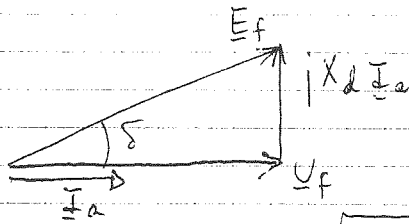om $\cos \varphi = 1 \rightarrow I_a$ i fäs med U_f



enl. visardiagr.:

$$E_f^2 = U_f^2 + (X_d I_a)^2$$

$$\underline{I_a} = \frac{\sqrt{E_f^2 - U_f^2}}{X_d} = \frac{\sqrt{\left(\frac{450}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2}}{7,22} = \underline{19,27 \text{ A}}$$

b) $P = ?$

$$\underline{P} = 3 U_f I_a \cos \varphi = 3 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 19,27 \cdot 1 = \underline{12,69 \text{ kW}}$$

c) $\delta = ?$

$$\cos \delta = \frac{U_f}{E_f} = \frac{380}{450} = 0,844$$

$$\underline{\delta = 32,38^\circ}$$


P kan även beräknas enl. följande:

$$\underline{P} = \frac{E \cdot U}{X_d} \sin \delta = \frac{450 \cdot 380}{7,22} \cdot \sin 32,38 = \underline{12,69 \text{ kW}}$$

$$U = 380 \text{ V} ; X_d = 7,22 \Omega/\text{fes}$$

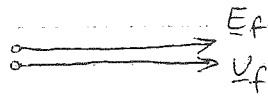
7.3/1

Införning : $I_a = 0 \rightarrow E_f = U_f$



Ingen mekanisk effekt tillföres mask = ingen mek. belastning =
= ingen aktiv effekt = endast reaktiv effekt $\rightarrow$ strömmen 90°

efter U_f

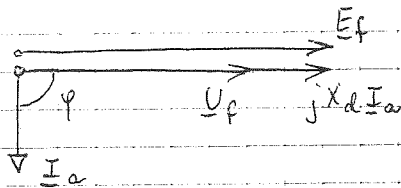


$$I_a = \frac{I_n}{2} = \frac{22,8}{2} = 11,4 \text{ A}$$

$$E_f = U_f + jX_d I_a = \frac{380}{\sqrt{3}} + 7,22 \cdot 11,4 = 301,7 \text{ V}$$

Oförändrad magnetisering $\rightarrow E_f = 301,7 \text{ V} ; U_f = \frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V}$
P ökas tills $I_a = I_n$

Visardiagram :

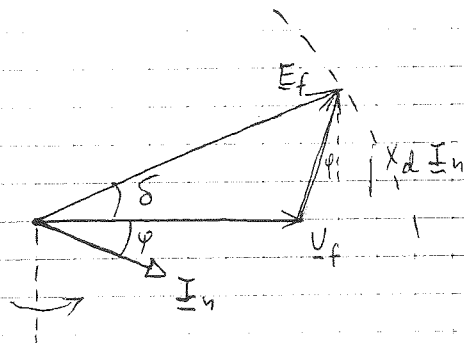

I_a får en aktiv komponent

cos satsen :

$$(X_d I_n)^2 = U_f^2 + E_f^2 - 2 U_f E_f \cos \delta$$

$$(7,22 \cdot 22,8)^2 = \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 + (301,7)^2 - 2 \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 301,7 \cos \delta$$

$$\cos \delta = 0,846$$

$$\delta = 32,16^\circ$$

7.3/2

$$\underline{P = \frac{E \cdot U}{X_d} \sin \delta = \frac{301,7 \cdot \sqrt{3} \cdot 380}{7,22} \sin 32,16^\circ = \underline{\underline{14,64 \text{ kW}}}}$$

$$P = S_n \cos \varphi \Rightarrow \underline{\underline{\cos \varphi = \frac{14640}{1500} = \underline{\underline{0,976}}}}$$

övertägl. om maskinen avger reaktiv effekt $Q > 0$

$$E_f > U_f$$

alt.:

$$\boxed{E_f^2 = U_f^2 + (X_d I_n)^2 - 2 U_f X_d I_n \cos(90^\circ + \varphi)}$$

8.1

3-fas AM; 6 poler; $f = 50 \text{ Hz}$; $f_r = 1,5 \text{ Hz}$ 8.1*

$$s = ?; \quad n = ?$$

$$f_r = s f \Rightarrow s = \frac{f_r}{f} = \frac{1,5}{50} = 0,03 \quad \underline{s = 3\%}$$

$$n_s = 60 \frac{f}{p} = 60 \cdot \frac{50}{3} = 1000 \text{ rpm}$$

$$p = 3$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \Rightarrow n = n_s (1 - s) = 1000 (1 - 0,03) = 970 \text{ rpm}$$

$$\underline{n = 970 \text{ rpm}}$$

8.28.2*

$$P = 20 \text{ kW} ; U_s = 380 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz} ; n_n = 1440 \text{ rpm}$$

$$P_\mu - \text{försummas} \Rightarrow P = P_m \text{ (brutto mek. effekt)}$$

$$P_{\text{cur}} = ?$$

$$s = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s}$$

$$s\omega_s - \omega_s = -\omega$$

$$\omega = (1-s)\omega_s$$

$$P_{\text{cur}} = s P_\delta \quad (1)$$

$$\frac{P_m}{\omega} = \frac{P_\delta}{\omega_s} \Rightarrow P_\delta = P_m \frac{\omega_s}{\omega} = \frac{P_m}{1-s} \quad (2)$$

$$(1) \text{ och } (2) \text{ ger } P_{\text{cur}} = \frac{s}{1-s} P_m$$

$$n_s = 1500 \text{ rpm} \quad (\rightarrow 4 \text{ poler})$$

$$s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04 \Rightarrow s = 4\%$$

$$P_{\text{cur}} = \frac{0,04}{0,96} \cdot 20 = 0,833 \text{ kW}$$

$$\underline{P_{\text{cur}} = 833 \text{ W}}$$

8.5 3-fas AM

8.5*

$$P_n = 0,35 \text{ kW}; U_s = 220 \text{ V}; f = 50 \text{ Hz};$$

[liten
motor] $\rightarrow \eta = 0,65; \cos \varphi = 0,76; 2 \text{ poler}$

$$R_s = 5,7 \Omega / \text{fas}; P_{\text{Fes}} = 45 \text{ W}; P_{\mu} = 20 \text{ W}$$

$$n_n = ?; T_n = ?$$

$$\eta = \frac{P_n}{P_s} \Rightarrow P_s = \frac{P_n}{\eta} = \frac{350}{0,65} = 538,5 \text{ W}$$

$$P_s = \sqrt{3} U_s I_s \cos \varphi \Rightarrow I_s = \frac{P_s}{\sqrt{3} U_s \cos \varphi} = \frac{538,5}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,76} = 1,86 \text{ A}$$

$$P_{\text{cus}} = 3 R_s I_s^2 = 3 \cdot 5,7 \cdot 1,86^2 = 59,1 \text{ W}$$

$$P_{\delta} = P_s - P_{\text{cus}} - P_{\text{Fes}} = 538,5 - 59,1 - 45 = 434,4 \text{ W}$$

$$P_{\delta} = P_n + P_{\mu} + P_{\text{cur}}$$

$$P_{\text{cur}} = 434,4 - 350 - 20 = 64,4 \text{ W}$$

$$P_{\text{cur}} = s P_{\delta} \Rightarrow s = \frac{P_{\text{cur}}}{P_{\delta}} = 0,148 \text{ (14,8\%)} \quad [\text{liten motor}]$$

$$n_s = 60 \cdot \frac{50}{1} = 3000 \text{ rpm}$$

$$s = \frac{n_s - n_n}{n_s} \Rightarrow \underline{n_n = n_s (1-s) = 3000 (1-0,148) = 2556 \text{ rpm}}$$

$$\underline{T_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{P_n \cdot 30}{\pi n_n} = \frac{350 \cdot 30}{\pi \cdot 2556} = 1,31 \text{ Nm}}$$

8.68.6*3-fas AM; $f = 50 \text{ Hz}$; $P = 120 \text{ kW}$ $V_{sn} = 3,3 \text{ kV}$; $I_{sn} = 28,5 \text{ A}$; $\cos \varphi = 0,82$; $n_n = 575 \text{ rpm}$ P_μ - försummas; $R_s = 1,05 \text{ } \Omega/\text{fas}$

Start

 $I_{start} = 160 \text{ A}$; $P_{start} = 230 \text{ kW}$ a) $T_{start} = ?$ Vid start gäller: $s = 1$; $P = 0$ P_μ - försummas $\rightarrow P_m = 0$

$$P_m = P_s (1-s)$$

$$\Rightarrow P_s = P_\delta + P_{cus}$$

även P_{res} kan försummas

$$T_{start} = \frac{P_\delta}{\cos \varphi_s}; \quad [P_\delta = P_{cus}]$$

$$P_{cus} = 3 R_s I_{start}^2 = 3 \cdot 1,05 \cdot 160^2 = 80,64 \text{ kW}$$

extra jämför med P_{cus} vid märkdrift: $P_{cus} = 3 \cdot 1,05 \cdot 28,5^2 = 2,56 \text{ kW}$
 $(I_{start}/I_{sn} = 5,6)$ 31,5 ggr!

$$P_\delta = P_{start} - P_{cus} = 230 - 80,64 = 149,36 \text{ kW}$$


 $n_s = 600 \text{ rpm}$ $p = ?$

$$T_{start} = \frac{149,360}{\frac{2\pi \cdot 600}{60}} = 2377 \text{ Nm} \approx \underline{\underline{2380 \text{ Nm}}}$$

b)


$$P_n = \omega_n T_n \Rightarrow T_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{120 \cdot 10^3}{\frac{2\pi \cdot 575}{60}} = 1993 \text{ Nm}$$

$$\frac{T_{start}}{T_n} = \frac{2377}{1993} = \underline{\underline{1,19}}$$

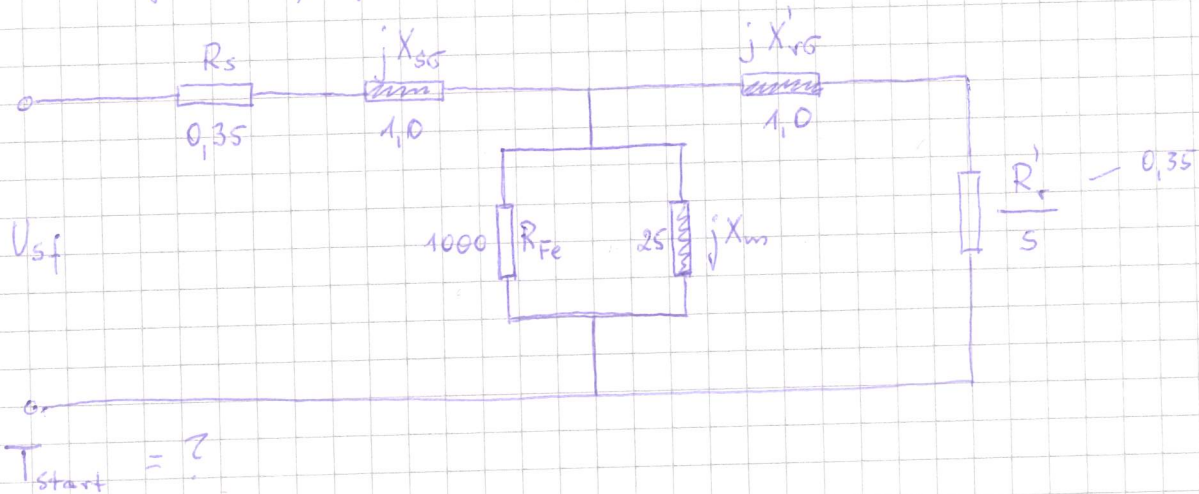8.78.7*3-fas AM; $f = 50 \text{ Hz}$; 4 poler

Vid start $s = 1$; R_{Fe} och X_m kan försummas
 då $Z_m \gg Z_r'$

Förenklat schema:

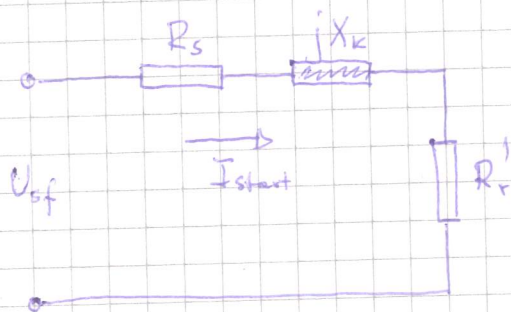

$$X_k = X_{sg} + X_{rg}' = 2 \, \Omega/\text{fas}$$

$$|I_{\text{start}}| = \frac{V_{sf}}{\sqrt{(R_s + R_r')^2 + X_k^2}} = \frac{330/\sqrt{3}}{\sqrt{0,7^2 + 2^2}} = 103,54 \text{ A}$$

Antag $P_{\mu} = 0 \Rightarrow T_m = T_n$ $n_s = 1500 \text{ rpm}$

$$\begin{aligned} \underline{T_{\text{start}}} &= \frac{1}{\omega_s} P_{s\text{start}} = \frac{1}{\omega_s} \frac{P_{\text{cur}}}{s} = \frac{1}{\omega_s} P_{\text{cur}} = \frac{1}{\omega_s} 3 R_r' I_{\text{start}}^2 = \\ &= \frac{3 \cdot 0,35 \cdot 103,54^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60}} = \underline{\underline{71,66 \text{ Nm}}} \end{aligned}$$


8.88.8*3-fas AM; 6 poler; $P_n = 15 \text{ kW}$; $n_n = 970 \text{ rpm}$ R_s och R_{Fe} - försummas

$$X_{sf} = 0,8 \, \Omega/\text{fas} ; X'_{rr} = 0,65 \, \Omega/\text{fas} ; R'_r = \frac{0,19}{0,35} \, \Omega/\text{fas}$$

$$X_m = 13,4 \, \Omega/\text{fas}$$

a) $U_s = 400 \text{ V}$; $I_o = ?$ - tomgång :

$$s \approx 0 \Rightarrow \left| \frac{R'_r}{s} \right| \gg |X_m| \Rightarrow I'_r \approx 0 \Rightarrow I_s = I_o$$

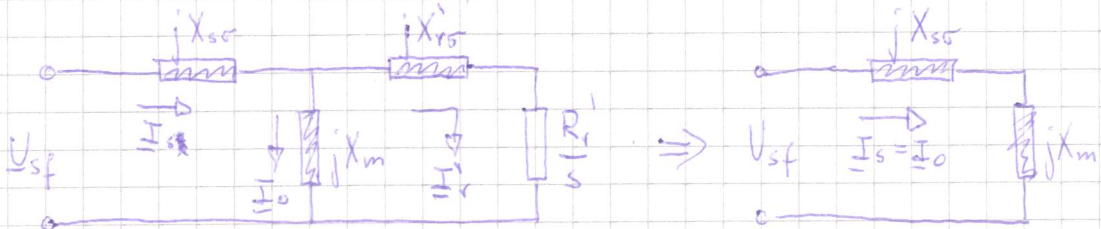

$$U_{sf} = I_o j (X_{sf} + X_m)$$

$$I_o = \frac{400/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{(13,4 + 0,8) \angle 90^\circ} = \underline{\underline{16,26 \angle -90^\circ \text{ A}}}$$

b) $I_s = ?$ vid fullast

$$s = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1000 - 970}{1000} = 0,03$$

$$\frac{R'_r}{s} = \frac{0,19}{0,03} = 6,33 \, \Omega/\text{fas}$$

$$\begin{aligned} Z &= jX_{sf} + \frac{jX_m \left(\frac{R'_r}{s} + jX'_{rr} \right)}{jX_m + jX'_{rr} + \frac{R'_r}{s}} = j0,8 + \frac{j13,4(6,33 + j0,35)}{6,33 + j14,05} = \\ &= j0,8 + \frac{13,4 \angle 90^\circ \cdot 6,36 \angle 5,86^\circ}{15,41 \angle 65,75^\circ} = j0,8 + 5,53 \angle 30,11^\circ = \\ &= j0,8 + 4,78 + j2,77 = 4,78 + j3,57 = \underline{\underline{5,97 \angle 36,75^\circ \, \Omega/\text{fas}}} \end{aligned}$$

$$I_s = \frac{U_{sf}}{Z} = \frac{400/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{5,97 \angle 36,75^\circ} = \underline{\underline{38,68 \angle -36,75^\circ \text{ A}}}$$

$$\cos \varphi = 0,8$$

8.93-fas AM ; 4 poler ; $f = 50 \text{ Hz}$ 8.9*

Fall a) $T_a = 70 \text{ Nm}$; $n_a = 1480 \text{ rpm}$

$$s_a = \frac{1500 - 1480}{1500} = \frac{20}{1500}$$

Fall b) $T_b = ?$; $n_b = 1455 \text{ rpm}$

$$s_b = \frac{1500 - 1455}{1500} = \frac{45}{1500}$$

$$T = k \cdot s$$

$$\frac{T_b}{T_a} = \frac{s_b}{s_a} \Rightarrow T_b = 70 \cdot \frac{45}{20} = 157,5 \text{ Nm}$$

$$P_b = \omega_b T_b = \frac{2\pi \cdot 1455}{60} \cdot 157,5 = \underline{\underline{24000 \text{ W}}}$$

$$P_{\text{cur}} = s P_g = s \omega_s T$$

Fall a) $P_{\text{cura}} = s_a \omega_s T_a$

Fall b) $P_{\text{curb}} = s_b \omega_s T_b$

$$\frac{P_{\text{cura}}}{P_{\text{curb}}} = \frac{20 \cdot 70}{45 \cdot 157,5} \approx \underline{\underline{0,2}} \quad (0,1975) \quad 5,06$$

$$\frac{s_b}{s_a} = 2,25$$

$$\frac{P_{\text{curb}}}{P_{\text{cura}}} = 2,25^2 = 5,06$$

8.11

3-fas AM ; 50 Hz

 $s = 5\%$

$$n_{\text{last}} = 900 \div 1200 \text{ rpm}$$

8.11*/1

a) Välj $n_s = 1000 \text{ rpm} \rightarrow 6 \text{ poler}$

b) Vid märkluft av AM gäller $s = 0,05 = \frac{1000 - n}{1000}$

$$\Rightarrow n = 950 \text{ rpm}$$

Vid $n = 950 \text{ rpm}$ fås ur diagram


$$T_{\text{last}} = 1 + 950 \cdot 0,02 = 20 \text{ Nm}$$

$$P = \omega T \Rightarrow P = \frac{2\pi \cdot 950}{60} \cdot 20 \approx 1990 \text{ W}$$

$$\Rightarrow \text{välj } P_n = 2,2 \text{ kW}$$

c) $P_n = 2,2 \text{ kW} ; n = 950 \text{ rpm} \Rightarrow$

$$\Rightarrow T = \frac{2200}{\frac{2\pi \cdot 950}{60}} = 22,1 \text{ Nm}$$

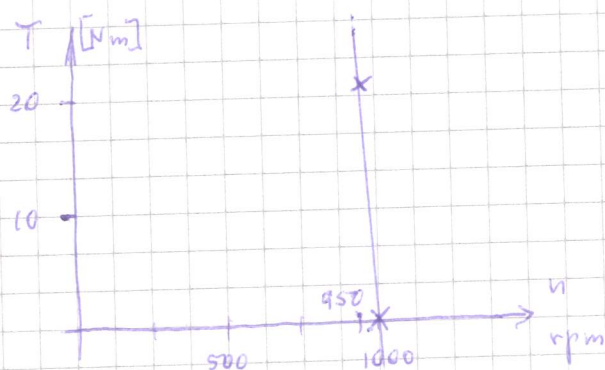Vid $n = n_s = 1000 \text{ rpm}$ är $T = 0$ 

$$\begin{cases} y - y_0 = k(x - x_0) \\ k = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \end{cases}$$

Momentlinjens ekv. mellan 950 och 1000 rpm

$$T - 0 = \frac{22,1 - 0}{950 - 1000} (n - 1000)$$

$$T = \frac{22,1}{50} (1000 - n)$$

8.11

8.11/2

d) Skärningspunkten:

$$\begin{cases} T = \frac{22,1}{50} (1000 - n) \\ T = 1 + n \cdot 0,02 \end{cases}$$

$$22,1 (1000 - n) = 50 (1 + 0,02n)$$

$$22100 - 22,1n = 50 + n$$

$$23,1n = 22050$$

$$n = 954,55 \text{ rpm}$$


$$T = 1 + 954,55 \cdot 0,02 = 20,09$$

$$\underline{\underline{P = \omega T = \frac{2\pi \cdot 954,55}{60} \cdot 20,09 = 2008 \text{ W}}}$$

8.12

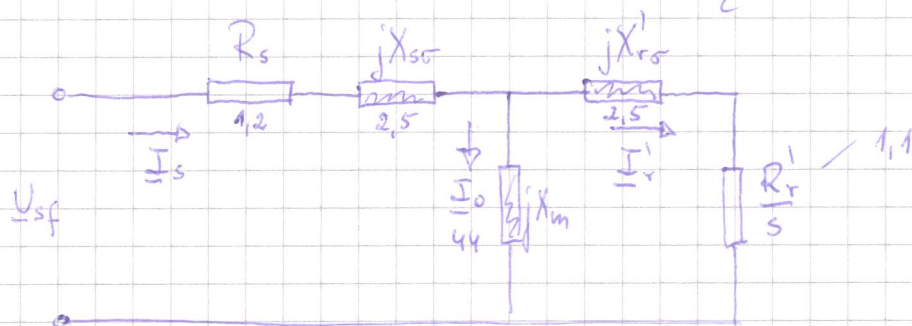8.12*


3-fas AM; $P_n = 4 \text{ kW}$; $U_{sn} = 400 \text{ V}$; $n_n = 1446 \text{ rpm}$;
 $\cos \varphi = 0,76$; $I_{sn} = 8,6 \text{ A}$; $\eta = 91\%$



a) $Q = \sqrt{3} U_{sn} I_{sn} \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 8,6 \cdot \sin 40,54^\circ = \underline{\underline{3872 \text{ VAR}}}$

b) Vid tomgång är s m. litet $\approx 0 \Rightarrow \frac{R'_r}{s}$ - stort

Ekv. schemat då:

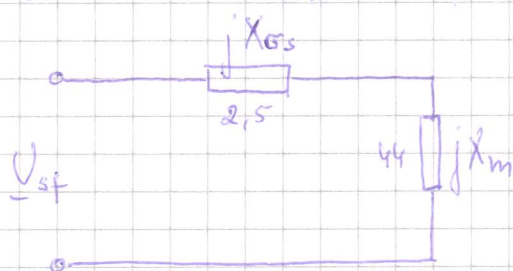

$$Q = 3 \frac{U_{sf}^2}{(X_{s0} + X_m)} = 3 \frac{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{46,5} = \underline{\underline{3439 \text{ VAR}}}$$

Om man tar hänsyn till R_s får man $Q = 3435 \text{ VAR}$

Obs! Liten skillnad mellan drift och vid märklast
 och tomgång - magnetiseringsström behövs


9.1 LM-shuntmag.

9.1*

$$U_a = 240 \text{ V} - \text{konst.} ; R_a = 0,42 \Omega$$

Belastning: $I_a = 35 \text{ A} ; n = 1475 \text{ rpm}$

$n_0 = ? ; P_o - \text{försummas}$

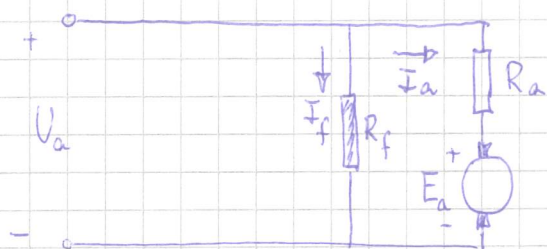

$$U_a = \text{konst} \rightarrow I_f = \text{konst} \rightarrow \phi = \text{konst}$$

$$E_a = k \omega \phi$$

$$E_a = U_a - R_a I_a = 240 - 0,42 \cdot 35 = 240 - 14,7 = 225,3 \text{ V}$$

$$225,3 = k \phi \omega$$

$$k \phi = \frac{225,3 \cdot 60}{2\pi \cdot 1475} = 1,46$$

Vid tomgång gäller att $E_0 = U_0 = 240 \text{ V}$

$$240 = k \phi \omega_0 \Rightarrow \underline{\underline{n_0 = \frac{60 \omega_0}{2\pi} = \frac{60 \cdot 240}{2\pi \cdot 1,46} = 1571 \text{ rpm}}}$$

9.2

LM som i 9.1

9.2*

$$T = k \phi I_a$$

$$T_1 = k \phi \cdot 35$$

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1 = k \phi I_{a2}$$

$$I_{a2} = \frac{1}{2} \cdot 35 = 17,5 \text{ A}$$


$$n_2 = ?$$

$$E_{a2} = 240 - 0,42 \cdot 17,5 = 232,65 \text{ V}$$

$$\left. \begin{array}{l} E_{a2} = k \phi \omega_2 \\ E_{a1} = k \phi \omega_1 \end{array} \right\}$$

$$\omega_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} \omega_1 \Rightarrow$$

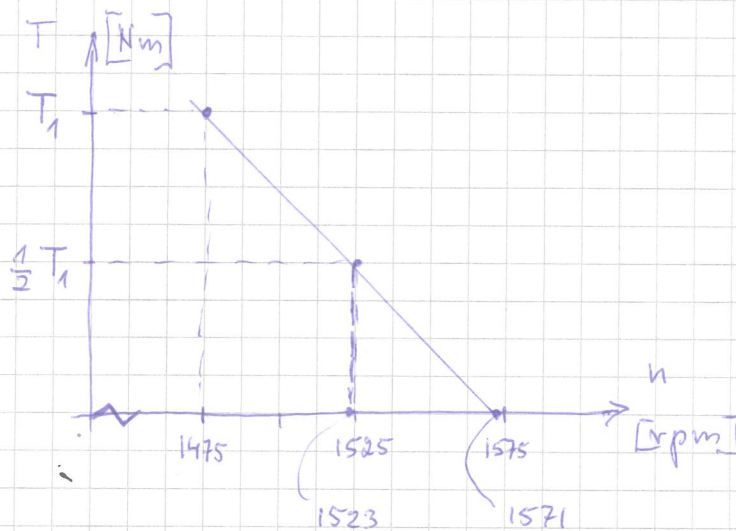
$$\Rightarrow \underline{\underline{n_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} n_1 = \frac{232,65}{225,3} \cdot 1475 = 1523 \text{ rpm}}}$$



9.4

9.4*

Generatordrift:

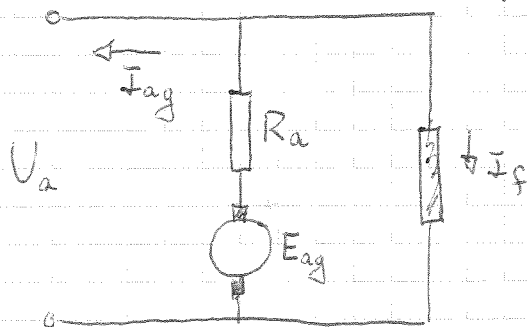

$$U_a = 220 \text{ V}$$

$$I_{ag} = 120 \text{ A} ; n_g = 950 \text{ rpm}$$


 I_f - förspännes

$$E_{ag} = U_a + R_a I_{ag} = 220 + 120 R_a$$

$$E_{ag} = k \phi_g \cdot \omega_g = k \phi_g \frac{\pi \cdot 950}{30}$$

 momentet utv. av maskinen verkar bromsande $\rightarrow$
 $\rightarrow$ riktat mot rotationen

Motordrift:

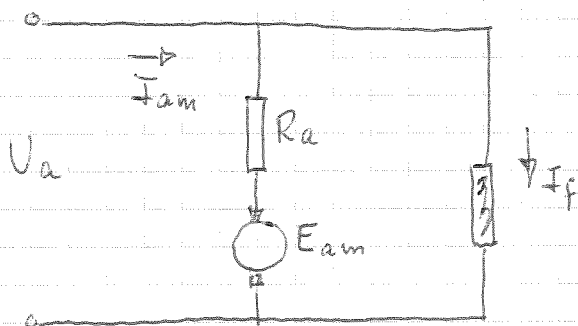

$$U_a = 220 \text{ V}$$

$$I_{am} = 10 \text{ A} ; n_m = 890 \text{ rpm}$$

$$E_{am} = U_a - R_a I_{am} = 220 - 10 R_a$$

$$E_{am} = k \phi_m \cdot \frac{\pi \cdot 890}{30}$$


 men $U_a = \text{konst} \rightarrow I_f = \text{konst} \rightarrow \phi = \text{konst} \rightarrow \phi_g = \phi_m$

$$\frac{220 + 120 R_a}{220 - 10 R_a} = \frac{k \phi_g \cdot 950}{k \phi_m \cdot 890}$$

$$\underline{\underline{R_a = \frac{132}{1163} = 0,1135 \, \Omega}}}$$

9.5

LM - sep. magn.

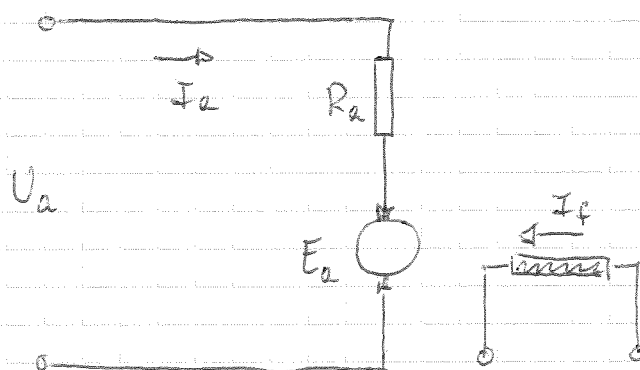9.5*

$$100 < U_a < 300 \text{ V}$$

$$1,2 < I_f < 2,0 \text{ A}$$

Belastung:

$$P \sim n^2 ; P = k_b n^2$$

$$U_a = 200 \text{ V} ; n = 800 \text{ rpm} ; I_a = 20 \text{ A} ; I_f = 1,5 \text{ A}$$

Alla förluster försummas $\Rightarrow R_a = 0 ; E_a = U_a$

a) $? \leq n \leq ?$

b) $? \leq I_a \leq ?$

$$P = E_a I_a = 200 \cdot 20 = 4000 \text{ W} \Rightarrow k_b = \frac{P}{n^2} = \frac{4000}{800^2} = \frac{1}{160}$$

$$E_a = k \omega \phi = k \phi \omega I_f ; 200 = k \phi \frac{2\pi \cdot 800}{60} \cdot 1,5$$

$$k \phi = \frac{200}{\frac{2\pi \cdot 800}{60} \cdot 1,5} = \frac{1}{6} \frac{60}{2\pi}$$

$$n = \frac{E_a}{k \phi \frac{2\pi}{60} I_f} = \frac{E_a}{\frac{1}{6} I_f} \quad [\text{rpm}]$$

$$n_{\min} = \frac{U_{a\min}}{\frac{1}{6} I_{f\max}} = \frac{100}{\frac{1}{6} \cdot 2} = 300 \text{ rpm}$$

$$\left. \begin{aligned} P_{\min} &= U_{a\min} \cdot I_{a\min} \\ P_{\min} &= k_b n_{\min}^2 \end{aligned} \right\} I_{a\min} = \frac{k_b n_{\min}^2}{U_{a\min}} = \frac{\frac{1}{160} \cdot 300^2}{100} = 5,63 \text{ A}$$

$$n_{\max} = \frac{U_{a\max}}{\frac{1}{6} I_{f\min}} = \frac{300}{\frac{1}{6} \cdot 1,2} = 1500 \text{ rpm}$$

9.5

9.5/2

$$P_{max} = V_{amax} \cdot I_{amax}$$

$$P_{max} = k_b \cdot i_{max}^2$$

$$I_{amax} = \frac{\frac{1}{160} \cdot 1500^2}{300} = 46,88 \text{ A}$$

$$300 \leq n \leq 1500 \text{ rpm}$$

$$563 \leq I_e \leq 46,88 \text{ A}$$

9.6

$$I_{\text{max}} = 40 \text{ A}$$

9.6*

$$I_{\text{max}} = 40 \text{ A}$$

$$V_{\text{max}} = 300 \text{ V}$$

$$P_{\text{max}} = V_{\text{max}} \cdot I_{\text{max}} = 40 \cdot 300 = 12000 \text{ W}$$

$$P = k_b n^2 \quad ; \quad k_b = \frac{1}{160}$$

$$12000 = \frac{1}{160} n^2$$

$$n = \sqrt{160 \cdot 12000} \approx 1386 \text{ rpm}$$

$$300 \leq n \leq 1386 \text{ rpm}$$

$$5.63 \leq I_a \leq 40 \text{ A}$$


9.89.8*

Seriemotor (LM)

$$R_{s1} = 1 \Omega = R_f + R_a$$

$$U_a = 200 \text{ V} ; n_1 = 800 \text{ rpm} ; I_{a1} = 15 \text{ A}$$
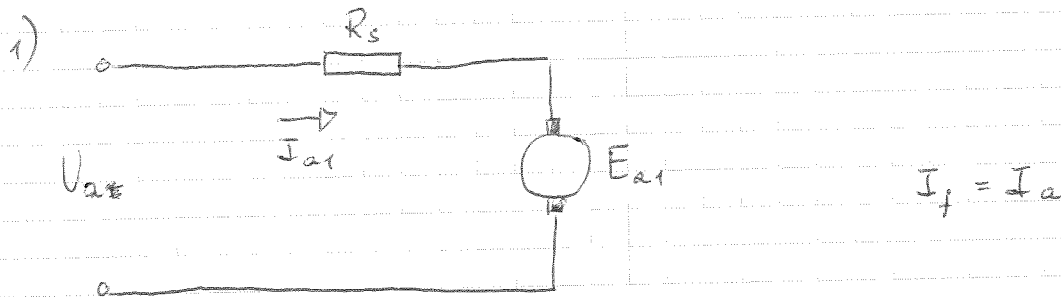
$$n_2 = ? \text{ da } R_{s2} = R_{s1} + 5 = 6 \Omega ; I_{a2} = I_{a1} = I_a$$



$$E_{a1} = U_a - R_{s1} I_{a1} = 200 - 1 \cdot 15 = 185 \text{ V}$$

$$E_{a1} = k \cdot \omega_1 \cdot \phi_1 = k \phi \omega_1 I_{a1}$$

$$185 = k \phi \cdot \frac{2\pi \cdot 800}{60} \cdot 15 \Rightarrow k \phi = \frac{185 \cdot 60}{2\pi \cdot 800 \cdot 15} = \frac{15,42 \cdot 10^{-3}}{2\pi}$$

$$2) E_{a2} = 200 - 6 \cdot 15 = 110 \text{ V}$$


$$E_{a2} = k \phi \omega_2 I_{a2} = k \phi \frac{2\pi n_2}{60} I_{a2} = 110$$

$$n_2 = \frac{110 \cdot 60}{15 \cdot 2\pi} \cdot \frac{2\pi}{60 \cdot \frac{15,42 \cdot 10^{-3}}{2\pi}} \approx \underline{\underline{476 \text{ rpm}}}$$

9.9

LM - shuntmagn.

utbromsning - LM som generator

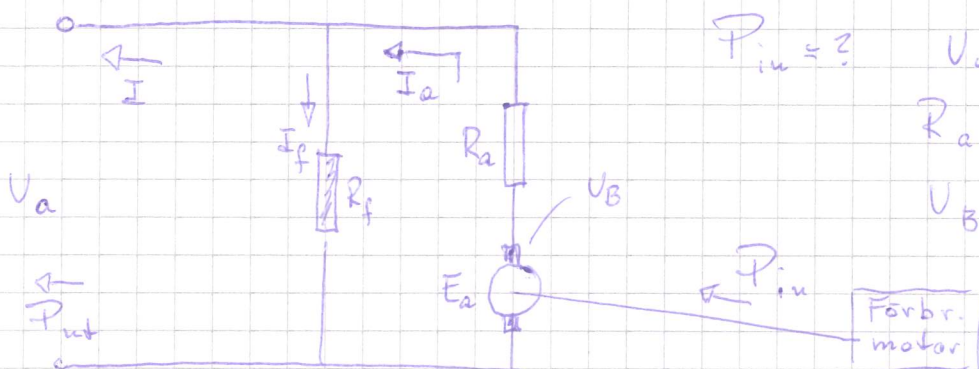9.9* $P_{in} = ?$

$U_a = 110V; I = 58A$

$R_a = 0,05\Omega; R_f = 55\Omega$

$U_B = 2V$

Förbränningsmotorns angivna effekt = shuntgeneratorns tillförda effekt (P_a -förlusterna försummas)

Sök P_{in} genom att summera alla effekter:

$$\underline{\underline{P_{in} = P_{ut} + P_f + P_{cu} + P_B =}}$$

$$= U_a I + \frac{U_a^2}{R_f} + R_a I_a^2 + U_B I_a =$$

$$= U_a I + \frac{U_a^2}{R_f} + R_a \left(I + \frac{U_a}{R_f} \right)^2 + U_B \left(I + \frac{U_a}{R_f} \right) =$$

$$= 110 \cdot 58 + \frac{110^2}{55} + 0,05 \left(58 + \frac{110}{55} \right)^2 + 2 \left(58 + \frac{110}{55} \right) =$$


$$= 6380 + 220 + 180 + 120 = 6900 \text{ W} = \underline{\underline{6,9 \text{ kW}}}$$

10.1

LS - omriktare

10.1switchfrekv. $f = 4 \text{ kHz}$; $V_d = 72 \text{ V}$; $R = 4 \Omega$


a) $I_R = 15 \text{ A}$; $t_p = ?$

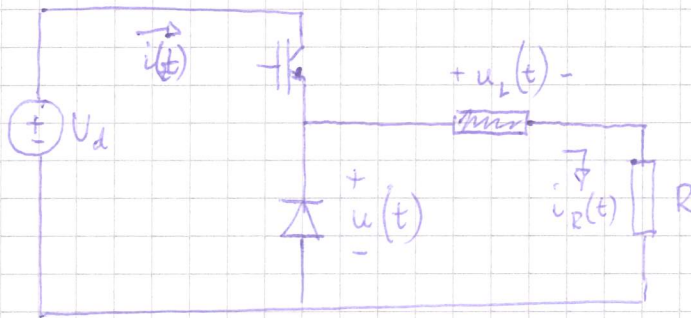

$$U_R = \frac{t_p}{T} U_d \quad ; \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4 \cdot 10^3} = 0,25 \text{ ms} - \text{modulations-period}$$



$$U_R = I_R \cdot R = 15 \cdot 4 = 60 \text{ V}$$
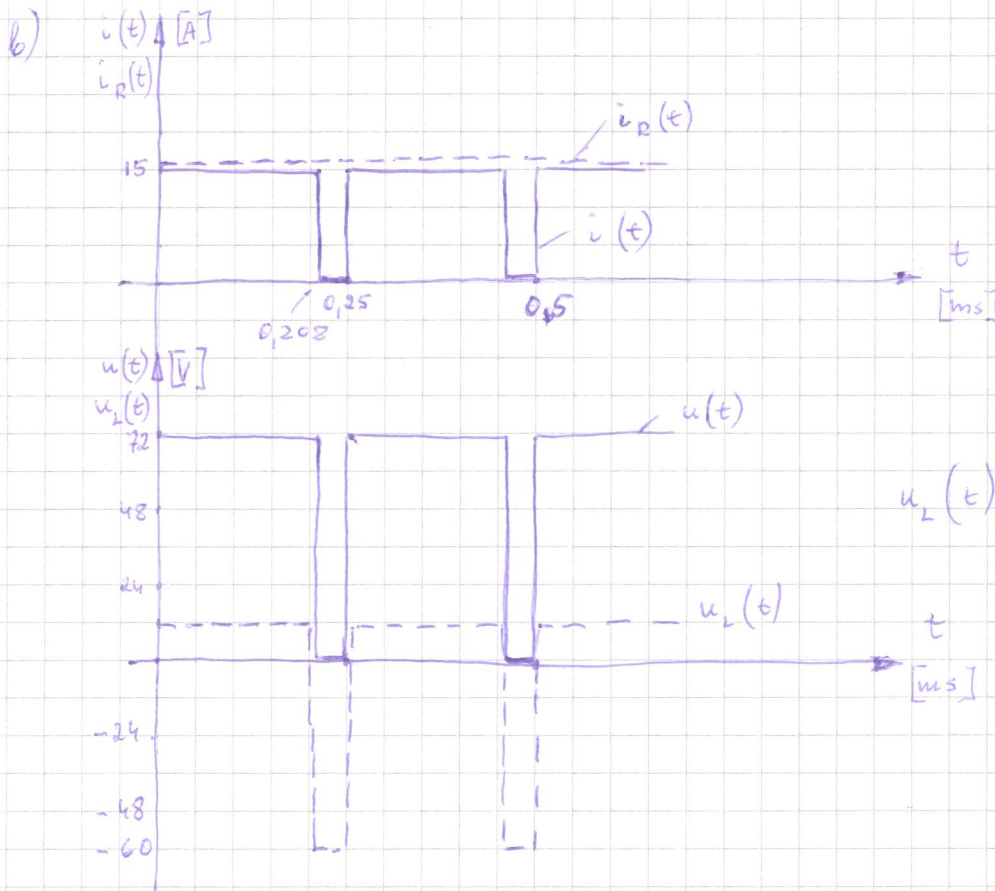
$$\underline{t_p = T \frac{U_R}{U_d} = 0,25 \cdot \frac{60}{72} = 0,208 \text{ ms}}$$



c)
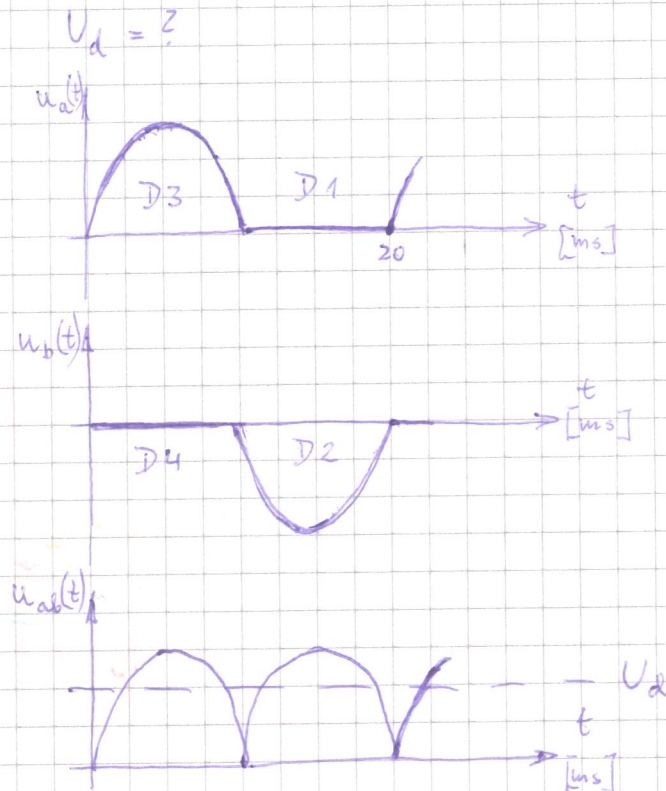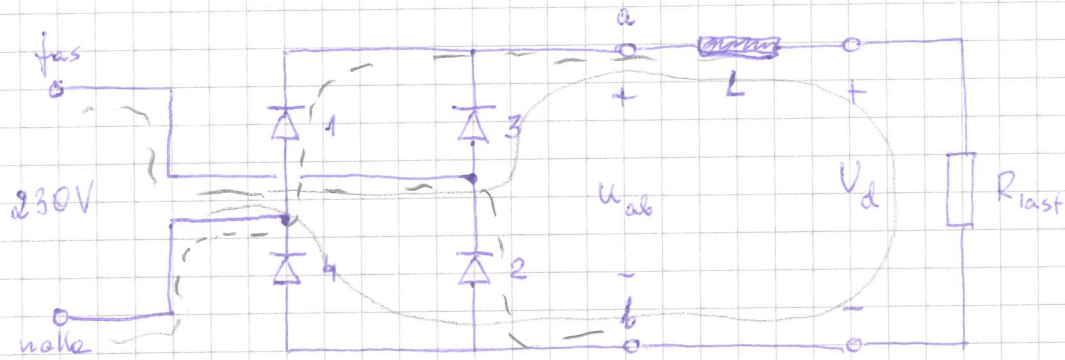
$$\underline{I_{Rmax} = \frac{72}{4} = 18 \text{ A}} \quad ; \quad \underline{\frac{t_p}{T} = 1}$$



U_d - medelvärde av u_{ab}


$$\begin{aligned}
 U_d &= \frac{1}{T} \int_0^T u_{ab}(\omega t) d(\omega t) = \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} U_f \sin(\omega t) d(\omega t) = \\
 &= \frac{1}{\pi} \sqrt{2} U_f (-\cos(\omega t)) \Big|_0^{\pi} = \\
 &= \frac{1}{\pi} \sqrt{2} U_f (1+1) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_f = 0,9 U_f
 \end{aligned}$$

$$U_f = 230V \Rightarrow U_d = 0,9 \cdot 230 = \underline{\underline{207V}}$$

10.3

$V_{batt} = 96 \text{ V}; I = 10 \text{ A}; U = 300 \text{ V}; T = 0,1 \text{ ms}$

L o C - mycket stora

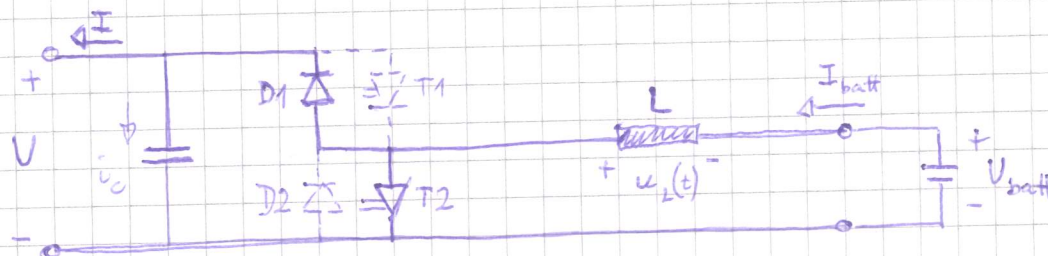

a) $\frac{t_p}{T} = ?$


$0 \leq t < t_p$ D1

$t_p < t < T$ T2

$V_{batt} = \frac{t_p}{T} U$

$\frac{t_p}{T} = \frac{96}{300} = 0,32$

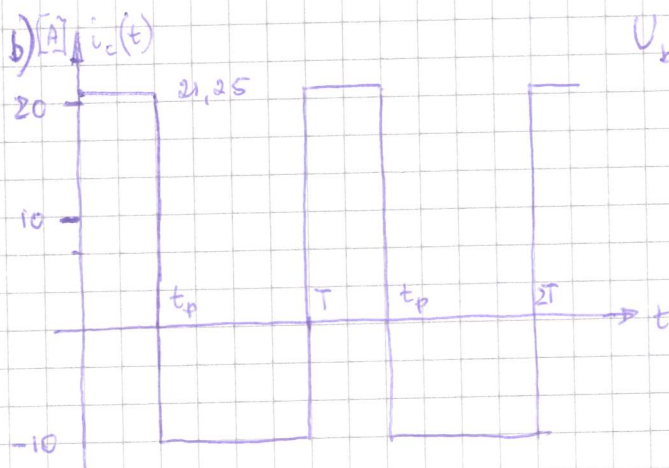
$t_p = 0,32 \cdot 0,1 = 0,032 \text{ ms}$



$V_{batt} \cdot I_{batt} = UI$

$I_{batt} = \frac{300}{96} \cdot 10 = 31,25 \text{ A}$

$i_c(t) = 31,25 - 10 = 21,25 \text{ A}$

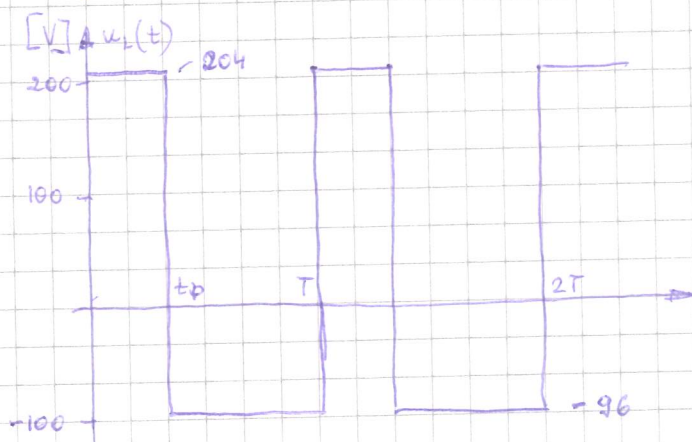

$u_L = U - V_{batt} =$




$= 300 - 96 = 204 \text{ V} \rightarrow t_p$

$u_L = -96 \text{ V} \rightarrow (T - t_p)$

c) $I_{batt} = 31,25 \text{ A}$

10.7

a) som 10.2 $\rightarrow 207V$

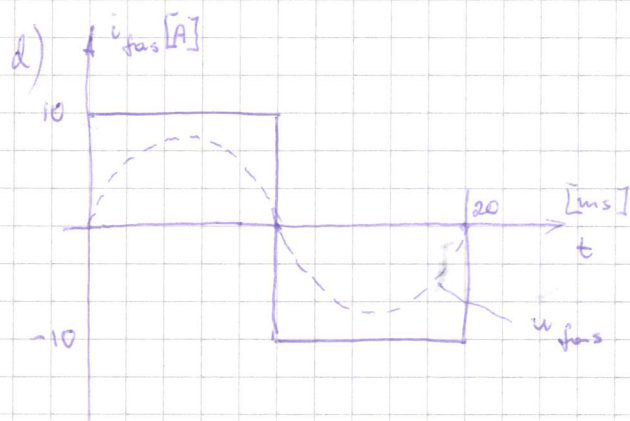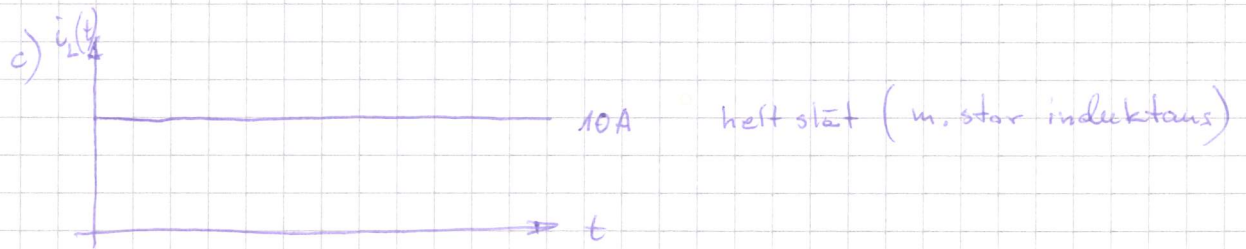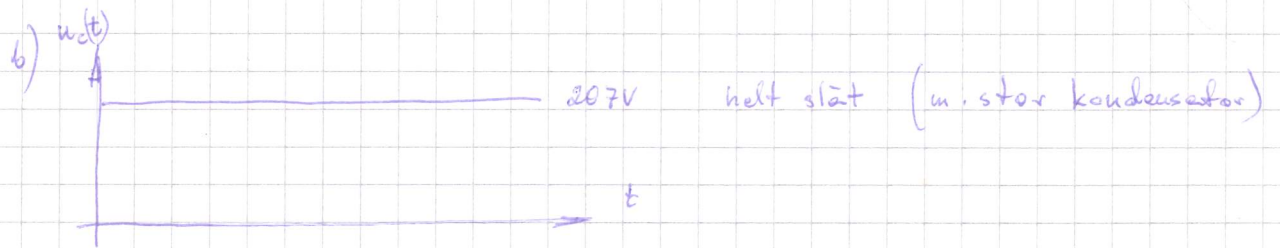

10.7

10.8

3-f. diodkviktere

$$U = 380 \text{ V}$$


a) U_{ab} - se bilden 5.10 i komp

$$U_d = 1,35 U = 513 \text{ V}$$

b) L - mycket stor

$$I = 10 \text{ A}$$

strömmen genom spolen helt slät

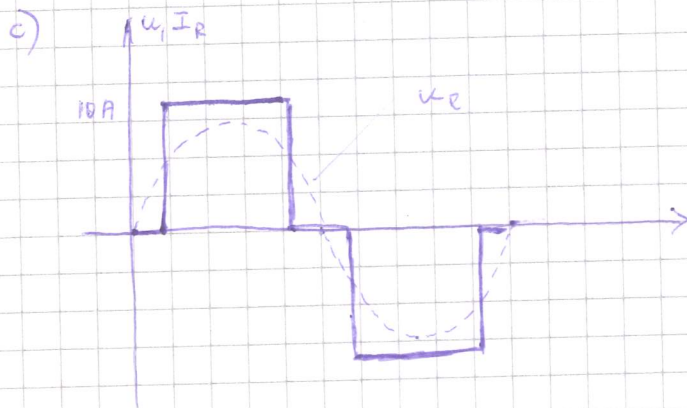

$$30^\circ - 1,67 \text{ ms}$$

$$150^\circ - 8,33 \text{ ms}$$

$$210^\circ - 11,67 \text{ ms}$$

$$330^\circ - 18,33 \text{ ms}$$

$$U_d = \frac{3}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{2} U \cos \omega t \, d(\omega t) = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} U \sin \omega t \bigg|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} =$$

$$= \frac{3}{\pi} \sqrt{2} U (0,5 + 0,5) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U = 1,35 U$$

F8 Tvåvägs-serpulskoppling - laddning av batterier


F8

10.10

$$108 \leq U_B \leq 125 \text{ V} \quad I_{\text{ladmax}} = 60 \text{ A}$$

$$U_1 = 400 \text{ V} \quad \Delta/\gamma - \text{trafo} \quad \Delta U_v = 0,7 \text{ V}$$
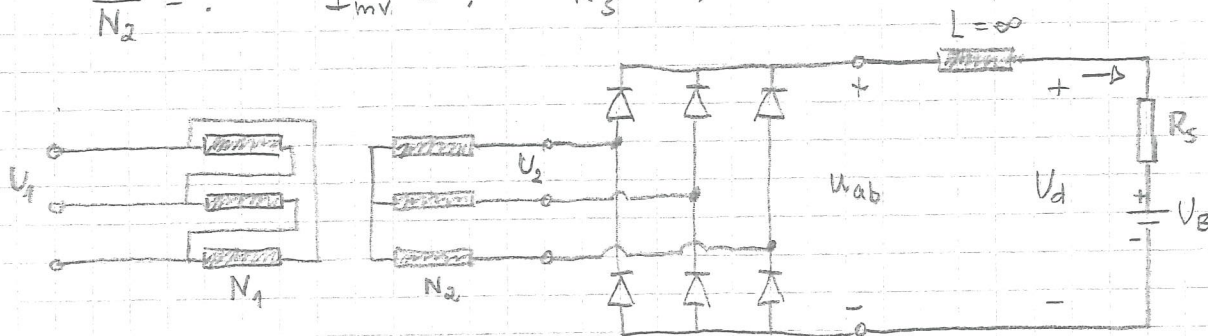
$$\frac{N_1}{N_2} = ? \quad I_{\text{mv}} = ? \quad R_s = ?$$



$$u_{ab}(t) = \sqrt{2} U_2 \cos \omega t$$

$$U_d = \frac{1}{\frac{2\pi}{6}} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sqrt{2} U_2 \cos \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \approx 1,35 U_2$$

$$U_d' = U_d + 2 \Delta U_v = U_{B\text{max}} + 2 \Delta U_v = 125 + 1,4 = 126,4 \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{126,4}{1,35} = 93,6 \text{ V} \Rightarrow U_{2f} = 54,04 \text{ V}$$


$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_{2f}} = \frac{400}{54,04} = \underline{\underline{7,4}}$$

oms. mellan
trafos lindningar

Varje ventil leder ström under $1/3$ period


$$I_{\text{vmv}} = \frac{I_{\text{max}}}{3} = \frac{60}{3} = \underline{\underline{20 \text{ A}}}$$
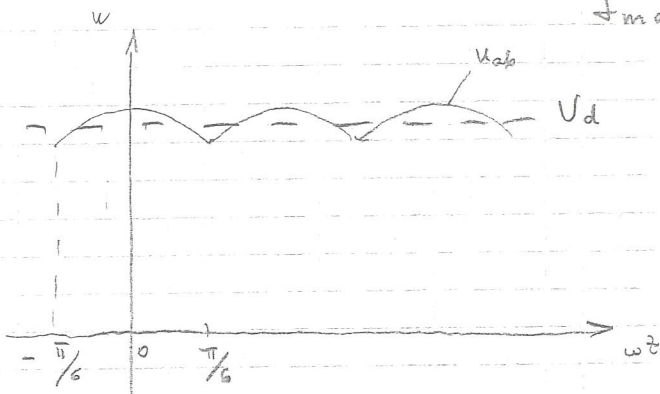
$$\text{Serieristansen } R_s = \frac{U_{B\text{max}} - U_{B\text{min}}}{I_{\text{max}}} = \frac{125 - 108}{60} = \underline{\underline{0,283 \Omega}}$$



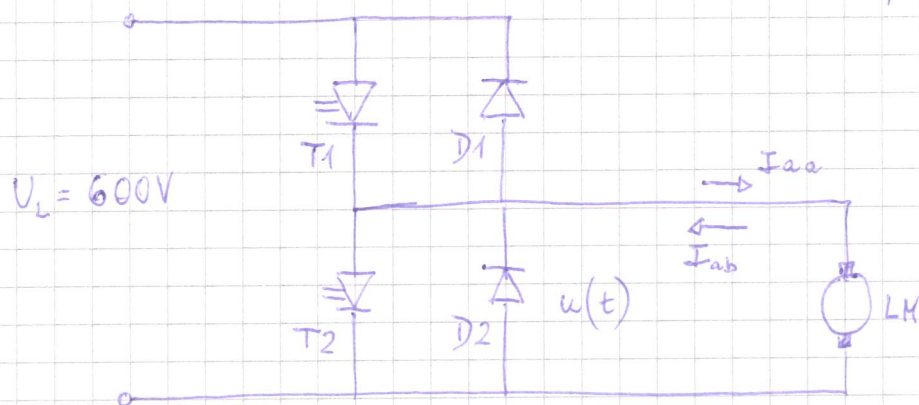10.910.9

$$E_a = 200 \text{ V}; f = 1 \text{ kHz}$$



a) $I_{aa} = 200 \text{ A}$

T1; D2


T1 leder $\rightarrow u(t) = 600 \text{ V} \quad 0 < t_p \leq t_p$

$$\frac{t_p}{T} = \frac{E_a}{U_L} \Rightarrow \frac{200}{600} = 0,33$$

nedsp.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow t_p = 0,33 \text{ ms}$$

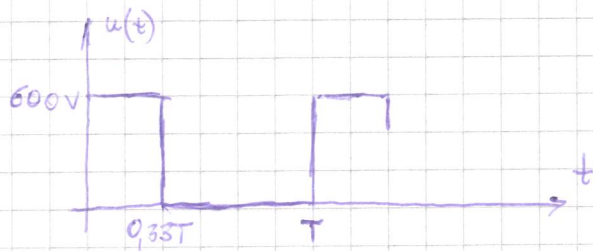D2 leder $\rightarrow u(t) = 0 \quad t_p < t < T$



b)

$$I_{ab} = -200 \text{ A}$$


D1 leder $u(t) = 600 \text{ V}$

T2 leder $u(t) = 0$

uppsp.

fig. som ovan

11.1/1

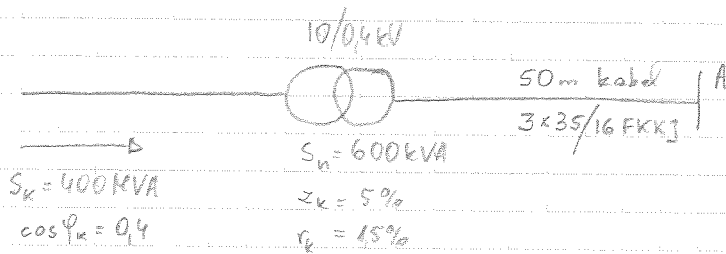Impedanzsumming:

$$U_e = 0,4 \text{ kV}$$

Nähet:

$$S_k = \frac{U_e^2}{Z_k} \Rightarrow Z_k = \frac{U_e^2}{S_k} = \frac{0,4}{400} = 0,4 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$R_k = Z_k \cdot \cos \varphi_k = 0,4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,4 = 0,16 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$X_k = Z_k \cdot \sin \varphi_k = 0,4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,916 = 0,37 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

Transformator:

$$R_k = r_k \cdot \frac{U_e^2}{S_n} = 0,015 \cdot \frac{0,4^2}{0,6} = 4 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

X obs!

$$X_k = x_k \cdot \frac{U_e^2}{S_n} = \sqrt{0,05^2 - 0,015^2} \cdot \frac{0,4^2}{0,6} = 12,7 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

Kabel FKKJ (Cu-PE)

$$\text{Enl. fig 6.5 s 32} \Rightarrow R = 0,524 \Omega/\text{km}; X = 0,079 \Omega/\text{km}/\text{fas}$$

$$R_k = 0,05 \cdot 0,524 = 26,2 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$X_k = 0,05 \cdot 0,079 = 3,95 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$\Sigma R_k = (0,16 + 4,0 + 26,2) \cdot 10^{-3} = 30,36 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$\Sigma X_k = (0,37 + 12,7 + 3,95) \cdot 10^{-3} = 17,02 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$Z_{KA} = \sqrt{30,36^2 + 17,02^2} \cdot 10^{-3} = 34,8 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$\underline{\underline{I_{KA}}} = \frac{U/\sqrt{3}}{Z_{KA}} = \frac{0,4}{\sqrt{3} \cdot 34,8 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{6,64 \text{ kA}}}$$

$$\underline{\underline{S_{KA}}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{KA} = \sqrt{3} \cdot 0,4 \cdot 6,64 = \underline{\underline{4,6 \text{ MVA}}}$$

11.1/2

Delkortslutningseffekter:

Nätet : $S_k = 400 \text{ MVA}$

Trafo : $S_k = \frac{S_n}{z_k} = \frac{600 \cdot 10^3}{0,05} = 12 \text{ MVA}$

Kabel : Enl. tidigare : $R_k = 26,2 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$
 $X_k = 3,95 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$

$$Z_k = \sqrt{26,2^2 + 3,95^2} \cdot 10^{-3} = 26,5 \cdot 10^{-3} \Omega/\text{fas}$$

$$S_k = \frac{U^2}{Z_k} = \frac{0,4^2}{26,5 \cdot 10^{-3}} = 6,04 \text{ MVA}$$


$$\frac{1}{S_{KA}} = \frac{1}{400} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6,04}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{S_{KA} = 3,98 \text{ MVA}}} \Rightarrow I_{KA} = \frac{S_{KA}}{\sqrt{3}U} = \frac{3,98}{\sqrt{3} \cdot 0,4} = \underline{\underline{5,74 \text{ kA}}}$$

Tämför och diskutera

$$S_{KA} = ? ; I_{KA} = ?$$

11.3

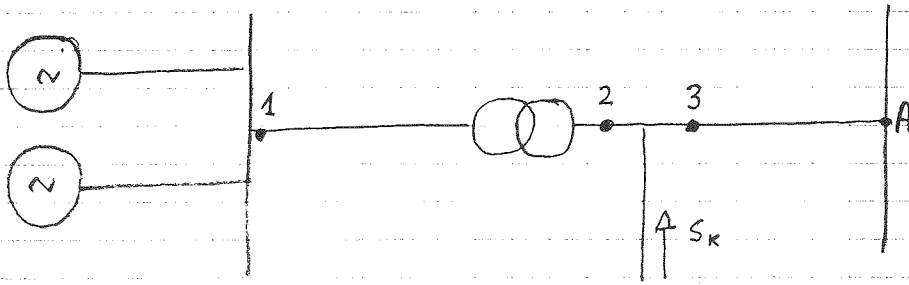

1) Generatorer: $S_n = 50 \text{ MVA}$; $S_k = 6 \times S_n$

$$S_{K1} = 2 \cdot 6 \cdot S_n = 2 \cdot 6 \cdot 50 = 600 \text{ MVA}$$

2) Trefo $S_{KT} = \frac{S_n}{x_k} = \frac{100}{0,1} = 1000 \text{ MVA}$

$$S_{K2} = \frac{S_{K1} \cdot S_{KT}}{S_{K1} + S_{KT}} = \frac{600 \cdot 1000}{1600} = 375 \text{ MVA}$$

3) $S_{K3} = S_{K2} + S_k = 375 + 120 = 495 \text{ MVA}$

Luftledning: $S_{KL} = \frac{U^2}{X} = \frac{130^2}{30} = 563,33 \text{ MVA}$

A) $\underline{\underline{S_{KA} = \frac{S_{K3} \cdot S_{KL}}{S_{K3} + S_{KL}} = \frac{495 \cdot 563,33}{1058,33} = 263,5 \text{ MVA}}}$

$\underline{\underline{I_{KA} = \frac{S_{KA}}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{263,5}{\sqrt{3} \cdot 130} = 1,17 \text{ kA}}}$

$$S_{KW2} = ? ; \varphi_{KW2} = ? ; I_{SQ1} = ? ; I_{SQ2} = ?$$

11.4/1

Räkna med impedanssummeringsmetoden då fasvinkeln skall anges.

1. Q1 - sidan

Nätet : $S_K = 800 \text{ MVA}$ (räkna på 70 kV - sidan)

$$Z_N = \frac{U^2}{S_K} = \frac{70^2}{800} = 6,125 \Omega / \text{fas}$$

$$R_{KN} = Z_N \cos \varphi_K = 6,125 \cdot \cos 90^\circ = 0$$

$$X_{KN} = Z_N \sin \varphi_K = 6,125 \cdot \sin 90^\circ = 6,125 \Omega / \text{fas}$$

Träfo T1

$$R_{KT1} = r_K \frac{U^2}{S_n} = 0,02 \frac{70^2}{50} = 1,96 \Omega / \text{fas}$$

$$X_{KT1} = x_K \frac{U^2}{S_n} = \sqrt{0,1^2 - 0,02^2} \cdot \frac{70^2}{50} = 9,6 \Omega / \text{fas}$$

$$Z_{Q1} = 0 + 1,96 + j(6,125 + 9,6) = 1,96 + j15,725 = 15,85 / 82,9^\circ \Omega / \text{fas}$$

$$I_{Q1} = \frac{U}{\sqrt{3} Z_{Q1}} = \frac{70 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 15,85} = 2550 \text{ A}$$

$$\underline{I_{SQ1} = 2,5 \cdot 2550 = 6375 \text{ A}} \quad (\text{ca } 6400 \text{ A})$$

2. Q2 - sidan

$$Z_{Q2} = \frac{U^2}{S_K} = \frac{70^2}{400} = 12,25 \Omega / \text{fas} \quad \cos \varphi_K = 0,342 \Rightarrow \varphi_K = 70^\circ$$

$$Z_{Q2} = 12,25 / 70^\circ = (4,19 + j11,51) \Omega / \text{fas}$$

$$I_{Q2} = \frac{U}{\sqrt{3} Z_{Q2}} = \frac{70 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 12,25} = 3300 \text{ A}$$

$$\underline{I_{SQ2} = 2,5 \cdot 3300 = 8250 \text{ A}}$$

3. Q1-sidan // Q2-sidan

11.4/2

$$\begin{aligned} Z_{W1} &= \frac{Z_{Q1} \cdot Z_{Q2}}{Z_{Q1} + Z_{Q2}} = \frac{15,85 / 82,9^\circ \cdot 12,25 / 70^\circ}{1,96 + j 15,725 + 4,19 + j 11,51} = \\ &= \frac{194,16 / 152,9^\circ}{27,92 / 77,28^\circ} = 6,95 / 75,62^\circ \Omega / \text{fas} = (1,73 + j 6,73) \Omega / \text{fas} \end{aligned}$$

4. Trafo T2 (vid 70 kV)

$$R_{KT2} = r_K \frac{U^2}{S_n} = 0,02 \frac{70^2}{15} = 6,53 \Omega / \text{fas}$$

$$X_{KT2} = x_K \frac{U^2}{S_n} = \sqrt{0,09^2 - 0,02^2} \frac{70^2}{15} = 28,66 \Omega / \text{fas}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad Z_{W2} &= 6,53 + 1,73 + j(28,66 + 6,73) = 8,26 + j 35,39 = \\ &= 36,34 / 76,86^\circ \Omega / \text{fas} \quad (\text{vid } 70 \text{ kV}) \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\varphi_{KW2} = 76,86^\circ}}$$

$$\underline{\underline{S_{KW2} = \frac{U^2}{Z_{W2}} = \frac{70^2}{36,34} = 134,8 \text{ MVA}}}$$

$$\left(I_{KW2} = \frac{S_{KW2}}{\sqrt{3} \cdot U_{W2}} = \frac{134,8}{\sqrt{3} \cdot 20} = 3,89 \text{ kA} \right)$$