

Föreläsning 1 Kursintroduktion

Erik Agrell 2017-08-29

Innehåll:

1. Välkomna till SSY011 Elektriska system
2. Förkunskaper
3. Introduktion till elektronikkonstruktion
4. Test och verifiering



Föreläsningsbilder av Erik Agrell


*Tack till kursens tidigare föreläsare
Manne Stenberg och Arne Linde för bilder och råd*

 1. Välkomna till SSY011 Elektriska system



Erik Agrell

föreläsningar
kursorganisation
examination



Hao Guo


lab



Cristian Czegledi

lab

inlämningsuppg.

 

Li Yan

lab

inlämningsuppg.

Syfte

Kursen skall ge erfarenheter av några metoder och verktyg för analys och konstruktion av **analog**a och **digital**a elektroniksystem.

Lärandemål

- Använda datorbaserade hjälpmedel för **konstruktion**, **analys** och **simulering** av analog och digital elektronik.
- Hantera datorprogram för **schemaritning** och simulering av analog elektronik.
- Analysera en CMOS-inverterare i **Spice**.
- Bestämma övre och undre gränshänsen för olika transistor**förstärkarsteg** och OP-förstärkarkopplingar med hjälp av simulering.
- Dimensionera en ström-spänningsomvandlare.

- Dimensionera signal- och effektförstärkare.
- Dimensionera kaskadkopplade OP-förstärkare för att uppnå önskade frekvensegenskaper.
- Mäta och analysera frekvensegenskaper hos analoga förstärkare och filter.
- Analysera ett återkopplat systems stabilitet och beräkna villkoren för självsvängning.
- Analysera och modifiera befintlig VHDL-kod.

- Hantera datorprogram för simulering och syntes av digital elektronik baserad på VHDL-kod.
- Hantera datorprogram för programmering av FPGA-krets.
- Utifrån en funktionsbeskrivning konstruera en tillståndsgraf för en tillståndsmaskin.
- Konstruera en digital parallell- till serieomvandlare.
- Konstruera en digital serie- till parallellomvandlare.
- Dimensionera och analysera aktiva Butterworthfilter.

Kursmoment

- Laborationer
- Föreläsningar
- Inlämningsuppgifter



Kurshemsida på Pingpong

SSY011 Elektriska system H17

☑ Aktivitet
📄 Dokument
📁 Inlämningsuppgifter

📧 Kommunikation
👤 Medlemmar
📄 **Anslagstavla**
👤 Projektgrupper

🔧 Verktygsfåfå

Anslagstavla

• Nytt anslag • Kopiera anslag • Ta bort markerade anslag

Sida: 1 Visar: 50 (Totalt 1)

Alla	Rubrik	Anslag för	Senast ändrad	Visas f.o.m.	Läst av
Yålkommen	Deltagare, Lårare, Medlemmar, Godkånda		18 aug 2017 14:13	Tållsvidare	14 (40)

- Litteratur, förelåsningsbilder
- Meddelanden
- Inlåmning av inlåmningsuppgifter
- Anmålan till laborationer (gå till *Projektgrupper*)

Har du behåfghet
till kurshemsidan?

Examination och betygsättning

- Tentamen ger **max 50 poäng**.
- Laborationen (utförandet, förberedelseuppgifter och rapporten), bedöms med **max 4 poäng**. Minst 2 poäng krävs för godkänd labkurs.
- Inlämningsuppgifter, som inlämnas i tid, ger **max 1 poäng** per uppgift
- Bonuspoäng från lab och inlämningsuppgifter får tillgodoräknas vid **ordinarie tentamen** (men inte senare).
- För godkänd kurs krävs minst 20 poäng på tentamen (inkl ev bonus) **och** minst 2 poäng på laborationen.
- För betyg 3, 4 och 5 krävs 20, 30 resp. 40 poäng.

Kurslitteratur

- Bengt Molin: Analog elektronik, 2a uppl, Studentlitteratur 2009
- Lars Bengtsson: Elektriska mätsystem och mätmetoder, Studentlitteratur 2012
- Lab-PM, VHDL-kompendium med mera på kursens hemsida


Referenslitteratur

- Johnson, Larsson och Arebrink: Grundläggande digital- och dator teknik, del 1 – Digital teknik, Chalmers
- Hemert: Digitala kretsar, Studentlitteratur
- Sjöholm och Lindh: VHDL, en introduktion, Studentlitteratur

Språk


Svenska	Engelska
Föreläsningar	Laborationer (PM på svenska)
Tentamen	Inlämningsuppgifter

Ett digitalt kommunikationssystem

 


Laborationer: Konstruktion av ett digitalt ljudöverföringssystem

SÄNDARE

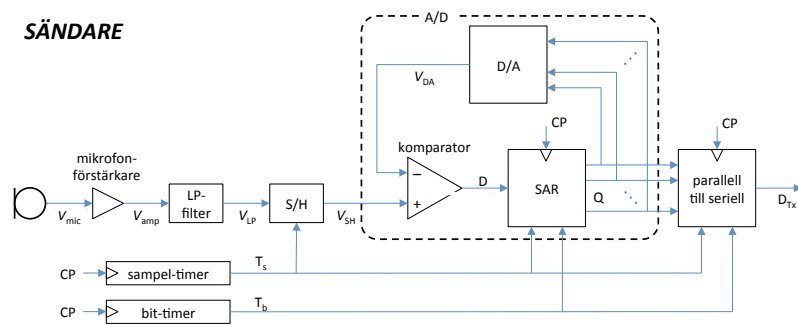

MOTTAGARE

 

Upplägg av labkursen

Kontinuerlig inläring:

- Sex laborationer som bygger på varandra
- Förberedelseuppgifter till varje lab
- Labrapport efter sista labben, en rapport per grupp

Labkursen omfattar formellt 3.5 p ↔ 95 timmar:

- 24 timmar i labbet
- Resten, 69 timmar, ägnas åt förberedelseuppgifter och rapporten

Rapportering och bonus

- Börja arbeta på rapporten redan från lab 1
- Spara mätresultat, skärmdumpar och foton
- **Samarbete** uppmuntras, men det är **inte tillåtet att kopiera**.

Bonuspoäng från labben (max 4 p) får man för

- att lösa problem och kunna förklara **förberedelseuppgifterna**
- att delta i **labarbetet** och kunna förklara resultaten
- **rapporten**


Förberedelseuppgifter

- Labtiden behövs till **hårdvaruimplementation**
- Beräkningar, konstruktion och simulering behöver vara gjorda **före labben**
- Fråga gärna om hjälp med förberedelseuppgifterna – **före labben**
- Om man kommer oförberedd:
 - Små möjligheter att bli klar i tid
 - Mindre bonus
 - I värsta fall underkänt



Labgrupper

 - Laborationer görs i **par** (ej 3)
- Båda skall bidra till gruppens arbete och rapport
- Båda skall kunna svara på förberedelseuppgifter
- Default är att båda får samma **poäng**, men undantag kan göras
- **Labgrupper** anmäler sig i Pingpong från onsdag 29 aug kl 13:00
- Kontakta examinator om samarbetet i gruppen inte fungerar




Mjukvara

Programvara	Namn	Ladda ner
VHDL- och FPGA-programmering	Quartus II Web Edition v12.0	altera.com/download
VHDL-simulering	Mentor Graphics ModelSim PE Student Edition (eller QuestaSim 10.4, som är en annan version av samma program)	model.com
Analog krets-simulering	Linear Technology Corporation's LTspice XVII	linear.com/ltspice

Dessa eller liknande verktyg används "överallt" i elektronikindustrin

*Prova!
De finns i datasalarna och kan laddas ner till egen dator*

Föreläsningar

 

- 17 föreläsningar av varierande karaktär
- F6 är en övning i LTspice och ModelSim
- F16 är en gästföreläsning från Ericsson
- F17 är repetition



Inlämningsuppgifter

- 4 inlämningsuppgifter
- Frivilliga
- Förbereder för laboration och tentamen
- Inlämnas individuellt i Pingpong
- Ger bonuspoäng (max 4 p totalt)
- **Samarbete** uppmuntras, men det är **inte tillåtet att kopiera**.



Tentamen

- Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, som ger **max 50 poäng**. *Nytt i år: **obligatorisk anmälan!***
- Första omtentamen: december 2017. Obligatorisk **föranmälan**, se tentamensschemat.
- Andra omtentamen: augusti 2018 (skriftlig eller muntlig). Obligatorisk **föranmälan** till agrell@chalmers.se senast 31 juli. Tentamenstillfället ställs in om ingen har anmält sig 31 juli.
- Hjälpmedel: endast typgodkänd **räknare**.
- Ett **formelblad** kommer att bifogas tentamen. Finns på Pingpong.
- Kursinnehållet definieras inte av gamla tentor – viss utveckling görs kontinuerligt.



Deadlines

- Deadlines för inlämningsuppgifter och labrapport anges i kursschemat
- Missad deadline för inlämningsuppgift $\Rightarrow$ inga poäng
- Missad deadline för labrapport $\Rightarrow$ max 2p (men fortfarande chans att bli godkänd)
- Inlämning i Pingpong. **Kolla att Pingpong verkligen tagit emot inlämningen!**
- Examinator kan bevilja förlängd deadline på maximalt 8 timmar, om ansökan kommer in **före deadline**.
- Förlängning på mer än 8 timmar beviljas inte.

Återkoppling

- Konstruktiv återkoppling uppskattas i alla former
- Kursrepresentanter utses nästa vecka




2. Förkunskaper

Exempel på vad ni förväntas kunna från tidigare kurser

- Första ordningens passiva filter:


Lågpas (LP)

 

$$\frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$f_u = \frac{1}{2\pi RC}$$

Högpas (HP)

 


$$\frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$


- Enkla operationsförstärkarkopplingar:

Inverterande förstärkare

 

$$\frac{U_{ut}}{U_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Icke inverterande förstärkare

 

$$\frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

- Decibel:



$$\text{dB} = 10 \log \frac{P}{P_0} \quad \text{där } P \text{ och } P_0 \text{ är effekter}$$

$$\text{dB} = 20 \log \frac{U}{U_0} \quad \text{där } U \text{ och } U_0 \text{ är spänningar}$$

$$\text{dBm} = 10 \log \frac{P}{1 \text{ mW}}$$


- Överföringsfunktion, Bodediagram, poler och nollställen

$$H(s) = \frac{1}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

  

3. Introduktion till elektronikkonstruktion

Analog
elektronik

 


Digital
elektronik



```
begin
  if reset='0' then
    state <= STOP;
    Q <= (others => '0');
    counter <= (others => '0');
  elsif rising_edge(clk50) then
    counter <= counter+1;
    if state=STOP and serial'
      counter <= (others => '0');
```

Mikrovågs-
elektronik

 


Kraft-
elektronik



↪ Denna kurs ↩

Analog och digital elektronik i labben

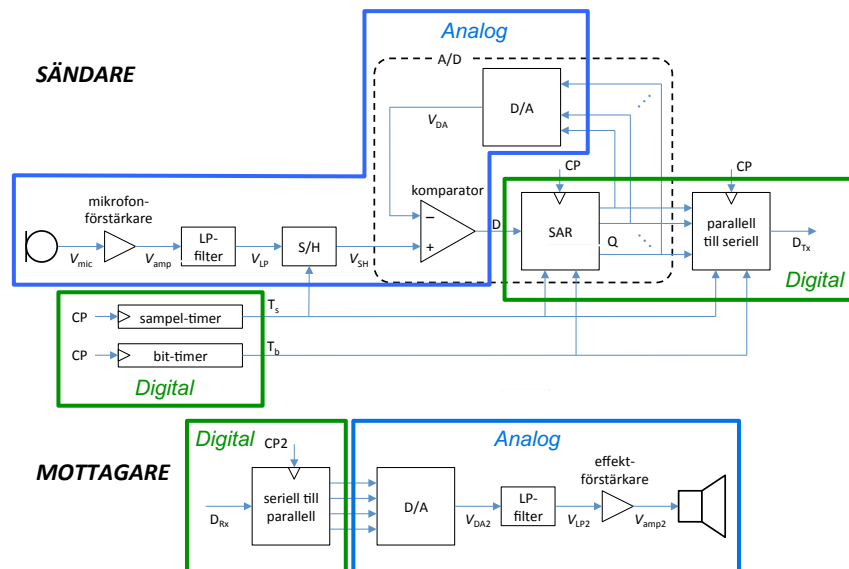

FPGA

En FPGA (field-programmable gate array) är en flexibel integrerad krets:

- Innehåller en stor mängd generella digitala komponenter: grindar, minne, bussar...
- Förbindelserna mellan dessa enheter kan konfigureras
- Konfigureringen beskrivs i ett HDL-språk (hardware description language)
- Kan konfigureras om hur många gånger som helst




I den här kursen använder vi
Alteras FPGA Cyclone II

- Relativt liten (2007)
- Långt kraftfullare än vad vi behöver i den här kursen



 - Monterad på ett kort (DE1) med användbar kringutrustning



VHDL

VHDL är ett hårdvarubeskrivande språk som betyder **VHSIC Hardware Description Language**. Akronymen VHSIC står för **Very High Speed Integrated Circuit**.

används för

- beskrivning
- simulering
- syntes

Varför VHDL?


- HDL är metoden för konstruktion av digitala system idag. (*VHDL eller VERILOG*)
- VHDL är ursprungligen framtaget för simulering.
- Simulering och syntes (*kompilering*) till maskinvara är två olika saker!

VHDL-exempel


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity and_gate is port (  
    x,y: in std_logic;  
    f: out std_logic);  
end entity;  
  
architecture arch of and_gate is  
begin  
    f <= (x and y);  
end architecture;
```

Vilken komponent beskrivs
av denna VHDL-kod?

Svar: och-grind

 

Demo

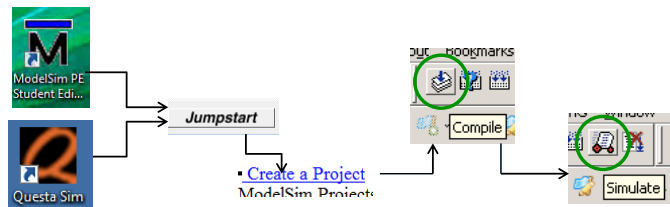

4. Test och verifiering

I systemutveckling går vanligen mer
resurser till test och verifiering än till
själva konstruktionen

"Det är av felsökning
man lär sig"

(sagt av Magnus Wisell,
elektronikkonstruktör på Ericsson)




Test och verifiering...

... är en kalkylerad del av utvecklingsprocessen

... görs enligt en fördefinierad plan

... görs ofta av ett annat team än konstruktörerna

... utnyttjar speciella verktyg

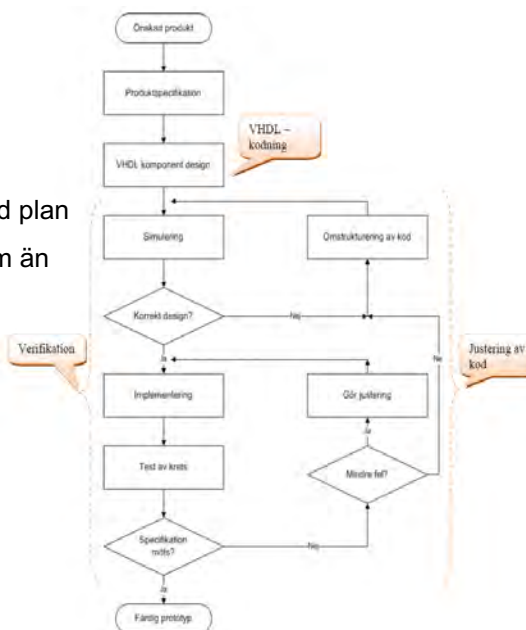

När och hur skall man felsöka?

1. Skriv ett långt program, som fungerar direkt



Endast för trollkarlar

2. Skriv ett långt program be någon annan hitta felet



Svårt och ineffektivt

3. Skriv ett långt program som inte fungerar, ta bort små bitar tills det fungerar



OK


4. Börja med ett program som fungerar, lägg till små bitar och kolla funktionen efter varje tillägg




Rekommenderas!

Felsökning

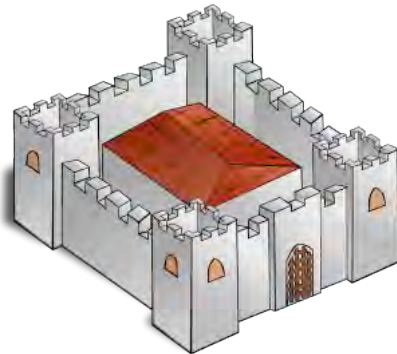- Konstruktion och felsökning bör göras parallellt (gäller både hård- och mjukvara)




Bygg ett slott...

 

...en sten i taget

Att underlätta och förebygga felsökning

 - Bygg in testpunkter i konstruktionen
- Bygg modulärt med väldefinierade gränssnitt
- Undvik spaghetti (gäller både hård- och mjukvara)
- På kopplingsplattan: använd korta trådar och systematiska färgval



Vilken konstruktion skulle du föredra att testa och felsöka?

Felsökning i labben, allmänt

- Kontrollera att det ni byggde förra gången fungerar innan ni bygger vidare.
- Expandera konstruktionen en liten bit i taget och kontrollera funktionen efter varje tillägg.
- Testa om möjligt nya delar separat innan de inkluderas i hela systemet.
- Koppla tillfälligt bort en bit i taget för att isolera problemet.
- Försök felsöka själv innan du ber om hjälp.

(ur lab-PM)

Felsökning i labben, digital elektronik

- Kolla att VHDL-filens namn är samma som entiteten i VHDL-koden och att den är definierad som Top-Level Entity.
- Minska hastigheten genom att använda långsammare triggssignaler. Lägg in LED så att ni ser vad som händer.
- Kolla speciellt klocka, trigg och tillstånd. Kolla att vektorer har tillräcklig längd för att representera de heltal som behövs.
- För integrerade kretsar, kolla att matning och jord är korrekt anslutna. Kolla kopplingen av jord till DE1-kortet.
- För att testa A/D-omvandling, anslut en DC-nivå till analog input. Variera nivån långsamt och observera digital utsignal (bitar) på LED och/eller oscilloskop.
- Ett syntaxfel kan orsaka många varningar. Bli inte rädd utan försök debugga den första varningen, så kan det hända att flera andra varningar försvinner automatiskt.
- Många kodexempel finns i föreläsningsbilderna, som bör läsas innan ni börjar koda.

(ur lab-PM)

Felsökning i labben, analog elektronik

- Följ signalnivåerna från input till output i respektive modul. Studera signalerna på oscilloskop.
- Mät spänningar i kontrollpunkter och jämför med teoretiskt förväntade värden.
- Om insignalen är OK och utsignalen bottnar (hög eller låg), kontrollera återkopplingsslingan.

(ur lab-PM)

Läs & lös

Läs:

- Molin kap 1 (modeller, dB, begrepp, terminologi)
- Molin kap 4.4–4.5 (kopplingstips, felsökning)

Föreläsning 2


Grunderna i VHDL, ModelSim

Erik Agrell 2017-08-30

Innehåll:

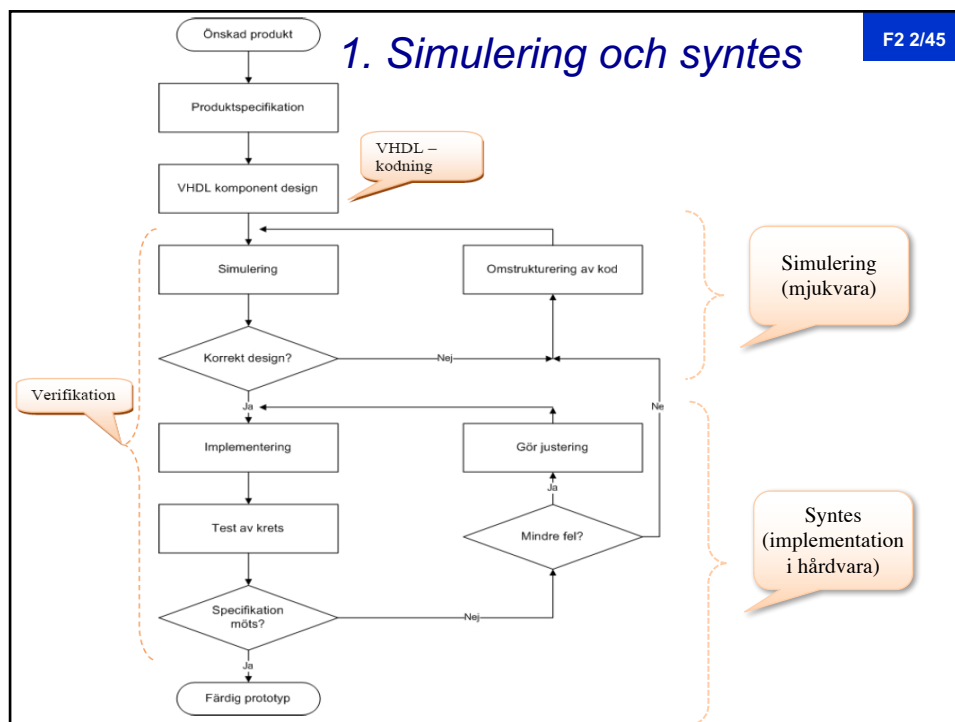1. Simulering och syntes
2. VHDLs byggstenar
3. Parallell VHDL
4. Sekventiell VHDL

Bilder av E. Agrell, A. Linde, A. Crayvenn, S. Farinam



Arbetsgång i ModelSim

1. Skapa projektmapp
2. Starta ModelSim
3. Create Project, ange namn och mapp
4. New file, ange namn (samma som entiteten)
5. Dubbelklicka på filnamnet
6. Skriv (eller kopiera) VHDL-kod, spara 
7. Kompilera 
8. Felmeddelande? Debugga!
9. Simulera 
10. Markera rätt entitet, under "work"
11. Högerklicka signaler, Add Wave
12. Skriv kommandon: FORCE, RUN

Simuleringskommandon

Sätt x till 1 hela tiden:

```
force x 1
```

Sätt x först till 0, sedan till 1 efter 50 ns, till 0 igen efter 150ns, etc.:

```
force x 0 0ns, 1 50ns, 0 150ns, ...
```

Gör x periodisk med periodtiden 200ns (bra för klocksignaler):

```
force x ... -repeat 200ns
```

Simulera i 500ns:

```
run 500ns
```

(eller bara `run 500` eftersom `ns` är default)

Radera kurvorna och börja om från 0ns vid nästa `run` (som annars fortsätter föregående simulering):

```
restart -force
```

Licensproblem i ModelSim?

```
# vsim -gui
# Start time: 10:05:16 on Sep 02,2014
# ** FATAL ERROR: ModelSim PE Student Edition licensing failure
due to one or more problems with the license key such as:
# - it is not found
# - it has expired
# - it is not for this user
# - it is not for this computer
# - it is not for this version of ModelSim PE Student Edition.
#
# Please go to http://www.model.com and download an updated copy
of the ModelSim PE Student Edition.
# Error loading design

ModelSim>]
```

Orsaker och lösningar

Please go to <http://www.model.com> and download an updated copy of the ModelSim PE Student Edition.
Error loading design

Orsak 1: Giltig licens saknas

Lösning:

- Beställ en gratislicens i samband med installationen och lägg filen på rätt ställe

The screenshot shows a web browser window with the URL http://perl.mentor.com/ul/license_request.html. The page title is "ModelSim PE Student Edition – License Request". Below the title, it says "Please complete the form below to have a license file emailed to you." The form has several fields: "First Name *" and "Last Name *" (both required), "Email *" and "Phone * (No Dashes or *)" (both required), "Email (Please Re-enter your email) *" (required), and "Address *" and "Address 2" (both required). There is a red error message on the right side of the form that says "Please verify your email is correct, it cannot be you."


Orsak 2: MentorGraphics tror att du försöker köra två ModelSim på samma licens

Lösningar:

- Avsluta alla andra ModelSim med samma licens
- Om det inte hjälper: Stäng av internet (behövs t.ex. om ModelSim nyligen kraschade)

 2. VHDLs byggstenar

- Entiteten beskriver kopplingen till omgivningen
- Arkitekturen beskriver funktionen
- Entiteter och arkitekturer har namn (identifierare)



VHDL-komponent

Vi återvänder till exemplet med och-grinden:

```
-- Simple AND gate
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity and_gate is port (
    x,y: in std_logic;
    f: out std_logic);
end entity;

architecture arch of and_gate is
begin
    f <= (x and y);
end architecture;
```

kommentar
bibliotek

entitet

arkitektur



Namn i VHDL-kod

- **Namn** består av bokstäver, siffror och understreck. Måste börja med bokstav.
- Ingen skillnad mellan stora och små bokstäver
- Två bindestreck (--) betyder att resten av raden är **kommentar**
- Använd inte åäö, inte ens i kommentarer
- Inga mellanslag i filnamn eller sökvägar (path)
- Undvik mycket långa sökvägar

Bibliotek

Ger tillgång till inbyggda definitioner och funktioner

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

Entitet

Definierar gränssnittet: in- och utsignaler

```
entity and_gate is port (  
    x,y: in std_logic;  
    f: out std_logic);  
end entity;
```

Entitetens syntax


```
entity <komponentnamn> is port (  
    <signalnamn>: <riktning> <datatyp>;  
    ...  
    <signalnamn>: <riktning> <datatyp>);  
end entity;
```

*Obs parentesens
placering!*

- **Riktning** kan vara **in**, **out** eller **buffer**.
- **Datatyp** kan vara **std_logic** eller **std_logic_vector** (Även **bit**, **boolean** och **integer** förekommer.)

in, out och buffer

 - **in** är en ingång. Den kan *inte* tilldelas värden i arkitekturen.
- **out** är en utgång. Dess värde kan *inte* läsas i arkitekturen.
- **buffer** är en utgång som är kopplad till ett minneselement. Dess värde *kan* läsas i arkitekturen.



std_logic

Datatypen `std_logic` kan anta följande värden i simulering:

'U' - Uninitialized,	'X' - Forcing Unknown,
'0' - Forcing 0 ,	'1' - Forcing 1 ,
'Z' - High Impedance ,	'W' - Weak Unknown
'L' - Weak 0	'H' - Weak '1'
'-' - Don't care	

Bra att känna till att de finns – men vi behöver egentligen bara 0, 1 och U

Arkitektur

Beskriver den interna funktionen

```
architecture arch of and_gate is
begin
    f <= (x and y);
end architecture;
```

Arkitektursyntax

```
architecture <arkitekturnamn> of <komponentnamn> is
    signal <signal_namn>: <datatyp>;
    ...
begin
    ...
end architecture;
```

Arkitekturnamnet är inte viktigt – syns inte utåt

Samma som entitetens namn

*Alla satser här exekveras samtidigt!
Ordningen spelar ingen roll.*

Filhuvud


```
-----  
-- Company:           Company X  
-- Engineer:          Alexander Scott Crayvenn  
-- Create Date:       19:38:20 03/30/2009  
-- Design Name:       NOR.vhd  
-- Module Name:       nor - structure  
-- Project Name:      Exempel  
-- Target Devices:    Cyclone II  
  
-- Tool versions:     Quartus II, ModelSim PE 6.5  
-- Description:       Synthesizable model for  
--                   an nor gate  
-- Errors:            None  
-- Additional Comments:  
-----
```

Konventioner

- En filkatalog innehåller **ett** projekt
- Ett projekt kan innehålla **flera** VHDL-filer
- En VHDL-fil innehåller **en** entitet (en komponent)
- En VHDL-fil har **samma namn** som sin entitet


Viktigt!

Olika sorters VHDL-kod

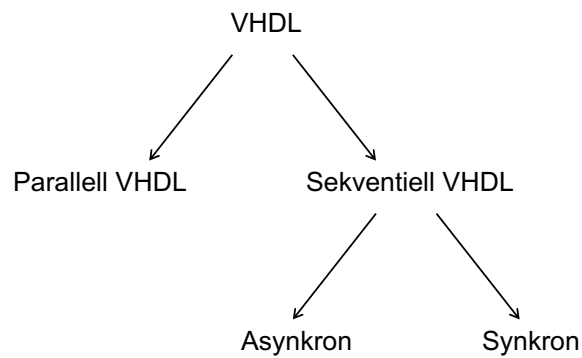

Sorterna kan kombineras i samma komponent

 
Kombination av parallell och sekventiell VHDL



- Alla satser och processer i **architecture** exekveras samtidigt (parallellt)

 
3. Parallell VHDL

Det tidigare AND-exemplet är parallell VHDL (ingen process):



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity and_gate is port (  
    x,y: in std_logic;  
    f: out std_logic);  
end entity;  
  
architecture arch of and_gate is  
begin  
    f <= (x and y);  
end architecture;
```

Exempel med interna signaler

 


Interna signaler

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity AOI is port (  
    A,B,C,D: in std_logic;  
    Ut: out std_logic);  
end entity;
```

 
```
architecture rtl of AOI is  
    signal AB,CD,G: std_logic;  
begin  
    AB <= A and B;  
    CD <= C and D;  
    G <= AB or CD;  
    Ut <= not G;  
end architecture;
```



Man kan
deklarerar flera
signaler på
samma rad

Finns endast
inuti arkitekturen


Två sätt att realisera en multiplexer

 

Bibliotek och entitet:

```
-- F2: multiplexer
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux is port (
  a_in, b_in, c_in, d_in: in std_logic;
  s0, s1: in std_logic;
  y_ut: out std_logic);
end entity;
```

 

Metod 1: Grindnivå

Signaltildelning med tilldelningsoperatorn <= och logiska operatorer:

```
architecture arch of mux is
begin
  y_ut <= (a_in and not s1 and not s0) or
          (b_in and not s1 and s0) or
          (c_in and s1 and not s0) or
          (d_in and s1 and s0);
end architecture;
```

Vektorer

- I stället för en lista av `std_logic`, är det bekvämt att använda vektorer
- Deklareras med `std_logic_vector(... downto 0)` $\Rightarrow$ MSB först
- Enkla citattecken för bitar ('0', '1') och dubbla för vektorer ("0000").
OBS: Typografiska citattecken ('0', "00") funkar inte. Varning för att kopiera kod från "smarta" ordbehandlare!
- En tilldelning kan gälla en hel vektor:

```
f <= "11111110"  
f <= x"FE"
```

eller delar av den:

```
f(0) <= '1'  
f(2 downto 0) <= "010"
```

Metod 2: WITH

```
architecture arch of mux is  
  signal s: std_logic_vector(1 downto 0);  
begin  
  s <= s1 & s0; -- &: konkatenering  
  with s select  
    y_ut <= a_in when "00",  
           b_in when "01",  
           c_in when "10",  
           d_in when "11";  
end architecture;
```

with...select:
s jämförs med
flera värden

Koden ovan innehåller
ett vanligt fel. Vilket?



Demo




Rättad kod

```
architecture arch of mux is
  signal s: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  s <= s1 & s0;
  with s select
    y_ut <= a_in when "00",
           b_in when "01",
           c_in when "10",
           d_in when others;
end architecture;
```

Vi använder **others** i stället för "11" för att täcka alla alternativ

4. Sekventiell VHDL

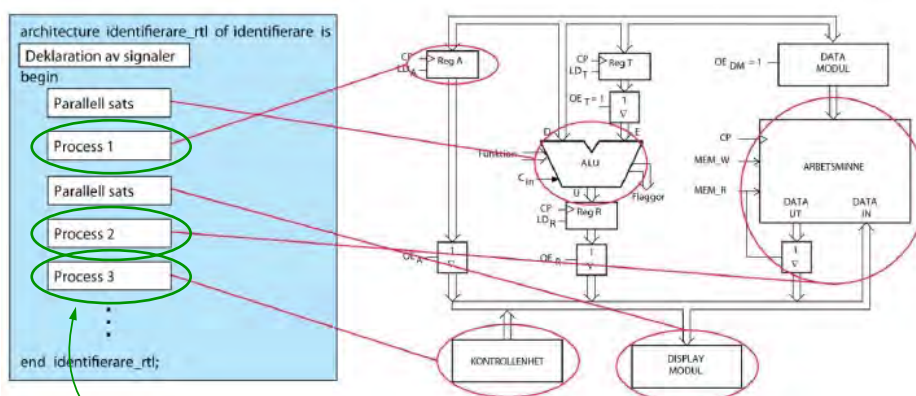

- Inom varje process exekveras satserna sekventiellt

När exekveras en process?

- I **syntes** (hårdvara) är komponenterna påslagna **hela tiden** och anpassar utsignaler efter insignaler
- I **simulering** är det omöjligt att exekvera hela tiden. Man vill exekvera en process **när det behövs** och inte annars.

⇒ Användaren behöver tala om för simulatoren när det är dags att exekvera processen


Syntaxen för en process

```
[process_namn:] process (sensitivitetslista)
<variabel_namn :data_typ {:= initial_värde;}
begin
<sekventiella satser>
end process [process_namn];
```

- I processens **sensitivitetslista** ingår de signaler som skall påverka processens igångsättning **vid simulering**
- Sensitivitetslistan ignoreras **vid syntes**


Process och sensitivitetslista

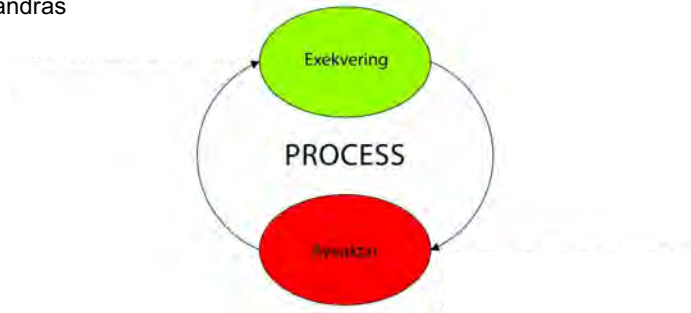En process simuleras då någon signal i sensitivitetslistan ändras



När signalerna i sensitivitetslistan är oförändrade, simuleras inte processen. Utsignalerna ligger kvar oförändrade.

Två sekventiella sätt att realisera MUXen

 

Metod 3: IF

Vi kan använda samma bibliotek och entitet som förut

```
architecture arch of mux is
begin
  process(a_in, b_in, c_in, d_in, s0, s1)
    variable s: std_logic_vector(1 downto 0);
  begin
    s := s1 & s0;
    if s = "00" then
      y_ut <= a_in;
    elsif s = "01" then
      y_ut <= b_in;
    elsif s = "10" then
      y_ut <= c_in;
    else
      y_ut <= d_in;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

Sensitivitetslista (pointing to the process parameters)

Variabel (pointing to the variable declaration)

if-sats (pointing to the if-elsif-else block)

Syntaxen för en if-sats

```
if villkor then uttryck;
  else if nytt villkor
    then något annat;
  else nytt uttryck;
end if;
```

- Varje **if** avslutas med **end if**
- **else if** kan sammanskrivas som **elsif**
- **if**-satser är sekventiella och **får inte placeras i den parallella delen** av VHDL-koden

Signaler och variabler

Signaler

- deklareras i den parallella delen
- används både i parallella och sekventiella delen
- tilldelas med `<=`
- *i parallell kod*: uppdateras hela tiden
- *i sekventiell kod*: uppdateras **först då processen avslutas**
- I hårdvara realiserar signaler som **ledningar**

Variabler

- deklareras i den sekventiella delen (process)
- används i den sekventiella delen
- tilldelas med `:=`
- uppdateras när den tilldelas värde
- existerar inte utanför processen
- I hårdvara realiserar variabler som **register**

Metod 4: CASE

```
architecture arch of mux is
begin
  process(a_in, b_in, c_in, d_in, s0, s1)
    variable s: std_logic_vector(1 downto 0);
  begin
    s := s1 & s0;
    case s is
      when "00" =>
        y_ut <= a_in;
      when "01" =>
        y_ut <= b_in;
      when "10" =>
        y_ut <= c_in;
      when others =>
        y_ut <= d_in;
    end case;
  end process;
end architecture;
```

} **case-sats**

Syntaxen för en case-sats

case är den sekventiella motsvarigheten till **with**

```
CASE selectorSignal IS
  WHEN value1 =>
    sequential code;
  WHEN value1 =>
    sequential code;
  [WHEN value2 =>
    sequential code;]
  [WHEN others =>
    sequential code;]
END CASE [Case label];
```

Om **when**-satserna inte täcker alla möjliga värden för selectorSignal använder vi **others**

Alla **when**-satser i samma **case** har samma prioritet

Exekvering i en process

- Inom varje process exekveras koden sekventiellt
- Endast den **sista** tilldelningen av varje **signal** i en process räknas
- Använd **variabler** i processer och tilldela motsvarande signal ett värde på slutet ("skuggvariabler")

Exempel: NAND

```
architecture arch of nand_gate is
begin
  process(x,y)
  begin
    f <= x and y;
    f <= not f;
  end process;
end architecture;
```

Vi vill invertera resultatet. *Varför fungerar inte detta?*

Svar: f har här samma värde som när processen startade – oavsett vad som hände tidigare i processen!

Rättad kod

```
architecture arch of nand_gate is
begin
  process(x,y)
  variable z: std_logic;
  begin
    z := x and y;
    f <= not z;
  end process;
end architecture;
```


z är en variabel, ingen signal

Signalen f tilldelas endast en gång. *OK!*

Fast det finns minst två enklare sätt att realisera en NAND-grind

Koppla ihop utgångar?

 Exempel: Om man bygger elektronik i hårdvara, är det OK att kombinera kretsar så här?



- Man kopplar inte ihop utgångarna från två kretsar!
- Det gäller i **VHDL också**: två satser/processer får inte ha samma utsignaler.

Sammanfattning

Parallell VHDL:

- I architecture, utanför processer
- All kod exekveras samtidigt, ordningen är oväsentlig
- Viktigast är att kunna tilldelningar ($\leq$)

Sekventiell VHDL:

- Sker i processer
- Allt exekveras sekventiellt inom processer – om man använder variabler
- Alla processer exekveras samtidigt

Läs & lös

Läs:

- Lab-PM: inledning och kapitel 1
- Kretskonstruktion med VHDL: avsnitt 1–3.4 och 10.1–10.3

Lös:

- Simulera en **XOR**-grind i ModelSim genom att följa arbetsgången på bild 3 och modifiera koden på bild 20.
- Inlämningsuppgift 1 (deadline 8 sept)
- Lab-förberedelseuppgift 1.1

Anmälan till labgrupper öppnar idag kl 13:00 i Pingpong

Föreläsning 3

VHDL och FPGA-programmering

Erik Agrell 2017-09-01

Innehåll:

1. FPGA-teknik
2. Synkron VHDL
3. Labkortet DE1
4. Mjukvaran Quartus

Bilder av E. Agrell, A. Linde, A. Crayvenn, S. Farinam, C. Fougstedt


1. FPGA-teknik

En field-programmable gate array (FPGA) består av...

- massor av logikgrindar
- massor av minnesceller (RAM)
- nät av ledningar (interconnects)
- massor av spänningsstyrda kopplingar mellan ledningar
- samt i de mer avancerade modellerna:
 - multiplikatorer
 - processorer (Power PC)
 - AD/DA-omvandlare
 - faslåsta slingor (phase-locked loop, PLL)
 - m.m.


Grindarna i en FPGA

 - Grindarna realiseras som en liten tabell (look-up table, LUT)
- Kan ses som ett Karnaugh-diagram
- Kan realisera alla tänkbara grindar



Logikelement

 
- Kombinationen av grind (LUT) och vippa kallas logikelement (LE)



(förenklad bild – ett LE innehåller normalt även andra komponenter)

- Storleken hos FPGAer mäts i antal LE

Cyclone IIs LE

 

Labbets FPGA

Cyclone II 2C35 FPGA

- 18,752 LEs
- 52 M4K RAM blocks
- 240K total RAM bits
- 26 embedded multipliers
- 4 PLLs
- 315 user I/O pins
- FineLine BGA 484-pin package


Cyclone är lågprismodellen

Finns nu i version V


Från ca 300 kr/styck

Cyclone II

- *M4K Blocks*

 


Kretsens pinnar

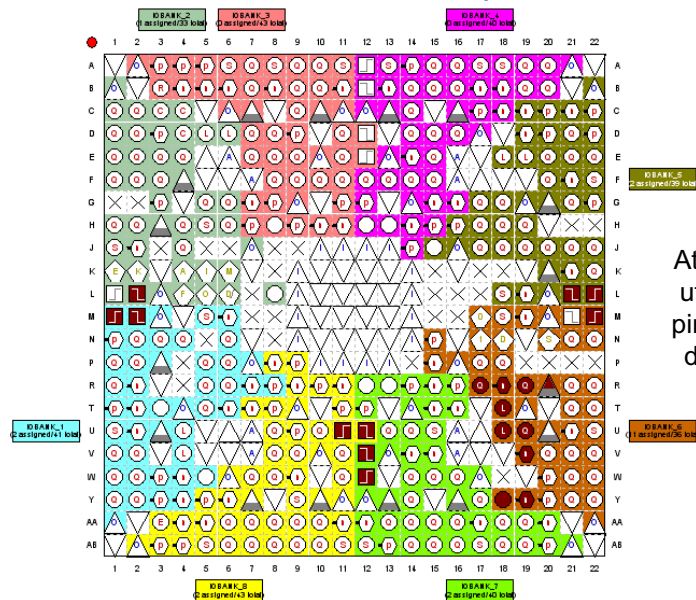

Att koppla in- och
utsignaler till rätt
pinnar är en viktig
del av syntesen

2. Synkron VHDL

 

Parallell VHDL:

- I architecture, utanför processer
- All exekveras samtidigt, ordningen är oväsentlig
- Signaltilldelning med <=
- with

Sekventiell VHDL:

- Sker i processer
- Allt exekveras sekventiellt inom processer
- Alla processer exekveras samtidigt
- Variabeltilldelning med :=
- if, case

- Kod som står inom
`process( ) ... end process`
är **sekventiell** VHDL
- Kod som står inom
`if rising_edge( ) then ... end if`
eller liknande är **synkron** (klockad) VHDL

Synkron VHDL är en sorts sekventiell VHDL, där processen aktiveras av klockan

```
process (clk) ← Sensitivitetslista
begin
    if rising_edge(clk) then
        ...
    end if;
end process;
```

Trigga på positiv klockflank

Från F2:

- I processens **sensitivitetslista** ingår de signaler som skall påverka processens igångsättning **vid simulering**.
- Sensitivitetslistan ignoreras **vid syntes**

Exempel: shift-register

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity shift_register is
port (
    clk: in std_logic;
    x: in std_logic;
    y: out std_logic);
end entity;

architecture arch of shift_register is
    signal r0, r1, r2, r3: std_logic;
begin
    r0 <= x;
    y <= r0 xor r1 xor r2 xor r3;

    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            r1 <= r0;
            r2 <= r1;
            r3 <= r2;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

Vanligt fel: `if clk='1' then`

Varför är det fel?

Dessa tre rader innebär **inte** `r3 <= r0`



... eller implementerat med en vektor

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity shift_register is
port (
  clk: in std_logic;
  x: in std_logic;
  y: out std_logic;
end entity;

architecture arch of shift_register is
  signal r: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  r(0) <= x;
  y <= r(0) xor r(1) xor r(2) xor r(3);

  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      r(3 downto 1) <= r(2 downto 0);
    end if;
  end process;
end architecture;
```

Shiftregister kan också implementeras med inbyggda operationer `sll`, `srl`, `rol`, `ror`, ...

Mer om vektorer

- Om alla bitar skall vara samma kan man skriva

```
f <= ( others => '0' )
```

vilket betyder detsamma som `f <= "00000000"`

- Jämförelser kan göras binärt eller som heltal:

```
if x=8 then
if x="1000" then
```

- Vektorer kan i ModelSim anges binärt, decimalt eller hexadecimalt:

```
force x 2#1111
force x 10#15
force x 16#F
```

Heltalsberäkningar

Med tillägget i biblioteket

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

kan heltalsberäkningar utföras

Exempel:

```
f <= x + 5;
```

Om f och x är av typen `std_logic_vector(3 downto 0)` och x är "0001" (heltalet 1), så blir f "0110" (heltalet 6)

Klockning av processer

Problem: Antag att en snabb klocka



skall styra en långsam process –



hur implementerar man det?

Lösning: Man skapar en **triggsignal** genom att dela ned klocksignalen med en räknare

Exempel: räknare

Vi har en 50 MHz klocka (clk50) och vill skapa en långsammare signal:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity timer is
port (
  clk50: in std_logic;
  squarewave: out std_logic);
end entity;

architecture arch of timer is
  signal counter: std_logic_vector(26 downto 0);
begin
  process(clk50)
  begin
    if rising_edge(clk50) then
      counter <= counter + 1;
    end if;
  end process;
  squarewave <= counter(26);
end architecture;
```

Nytt bibliotek

Heltalssummering, börjar om vid 0 när summan går i taket

Demo?
Nja, inte än...

Initialisering av variabler

Problem: Föregående VHDL-kod kan inte **simuleras**, eftersom counter aldrig initialiseras. När strömmen slås på till ett chip, har alla minnesenheter (register) **slumpmässigt** innehåll.

Lösning: Inför en **reset**-signal.

Varning: VHDL-syntaxen tillåter att signaler och variabler ges initial-värden, men dessa används bara vid simulering, inte syntes. **Undvik!**



Räknare med asynkron reset

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity timer is
port (
  clk50: in std_logic;
  reset: in std_logic;
  squarewave: out std_logic);
end entity;

architecture arch of timer is
  signal counter: std_logic_vector(26 downto 0);
begin
  process(clk50, reset)
  begin
    if reset='1' then
      counter <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk50) then
      counter <= counter + 1;
    end if;
  end process;
  squarewave <= counter(26);
end architecture;

```

reset-signal

reset-signalen måste ingå i sensitivitetslistan. (Vad händer annars?)

reset-signalen kallas *utanför* den klockade delen av processen

Räknare med synkron reset

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity timer is
port (
  clk50: in std_logic;
  reset: in std_logic;
  squarewave: out std_logic);
end entity;

architecture arch of timer is
  signal counter: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  process(clk50)
  begin
    if rising_edge(clk50) then
      if reset='1' then
        counter <= (others => '0');
      else
        counter <= counter + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  squarewave <= counter(3);
end architecture;


```

reset-signalen behöver inte ingå i sensitivitetslistan

reset-signalen kallas *inuti* den klockade delen av processen

lägre värde för att underlätta demon

Demo? OK!

 

Räknare med andra frekvenser

Problem: Föregående VHDL-kod kan endast dela ned frekvenser med en tvåpotens


Lösning: En mer flexibel räknare fås genom att nollställa counter när den uppnått ett visst värde

Undvik olikhetsjämförelser, som kostar mycket hårdvara.



Digitala triggsignaler

 (kallas även "aktiveringssignal" eller "enable")



1. Skapa "trig":

```
process(clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    counter <= (others => '0');
  elsif rising_edge(clk) then
    if counter=4 then
      trig <= '1';
      counter <= (others => '0');
    else
      trig <= '0';
      counter <= counter+1;
    end if;
  end if;
end process;
```

2. Använd "trig":

```
process(...)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if trig='1' then
      ...
    end if;
  end if;
end process;
```

Vilken periodtid?

Svar: 5

Var rädd om klockan

- Synkron elektronik förutsätter att kretsarna klockas exakt samtidigt
- Syntesverktygen implementerar därför klockan separat från andra signaler
- Stör inte klockans funktion!

Exempel på olämplig klockning

- *Misstag 1:* Kombinerar inte `rising_edge` med andra villkor.

~~`if rising_edge(clk) and (...) then`~~

kan införa små fördröjningar som hindrar komponenterna från att klockas samtidigt.

- *Misstag 2:* Använd inte `rising_edge` på användardefinierade signaler.

~~`if rising_edge(trig) then`~~

där `trig` definierades i bild 24, hindrar syntesverktyget från att använda FPGAs specialiserade klocknät.

3. Labkortet DE1

Altera DE1 Board

ALTERA

 
 
 


Figure 2.1. The DE1 board.

Input/output

**Pushbutton switches**

- 4 pushbutton switches
- Debounced by a Schmitt trigger circuit
- Normally high; generates one active-low pulse when the switch is pressed

Toggle switches

- 10 toggle switches for user inputs
- A switch causes logic 0 when in the DOWN (closest to the edge of the DE1 board) position and logic 1 when in the UP position


Clock inputs

- 50-MHz oscillator
- 27-MHz oscillator
- 24-MHz oscillator
- SMA external clock input

Pinn-konfigurering

De flesta av FPGA-kretsens pinnar sitter ihop med DE1-kortets kringutrustning:

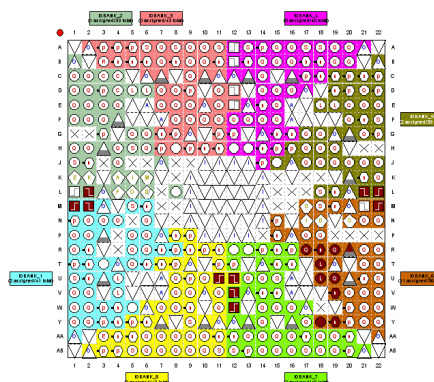- omkopplare
- tryckknappar
- LED-arrayer
- 7-segmentsdisplay
- klocksignaler
- ...



Vid FPGA-programmering måste man definiera vilka pinnar på kretsen som hör till vilka signaler i FPGA-koden. Det kallas "pinn-konfigurering".

Exempel på pinnar

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
KEY[0]	PIN_R22	Pushbutton[0]
KEY[1]	PIN_R21	Pushbutton[1]
KEY[2]	PIN_T22	Pushbutton[2]
KEY[3]	PIN_T21	Pushbutton[3]
LEDG[0]	PIN_U22	LED Green[0]
LEDG[1]	PIN_U21	LED Green[1]
LEDG[2]	PIN_V22	LED Green[2]
LEDG[3]	PIN_V21	LED Green[3]
LEDG[4]	PIN_W22	LED Green[4]
LEDG[5]	PIN_W21	LED Green[5]
LEDG[6]	PIN_Y22	LED Green[6]
LEDG[7]	PIN_Y21	LED Green[7]
CLOCK_50	PIN_L1	50 MHz clock input

(ur DE1 User Manual, kap 4)

Egna pinn-tabeller

- För återkommande projekt gör man gärna en pinn-tabell i en separat fil
- Hemsidans tabell "Fixed_DE1_pin_assignments" är en bra utgångspunkt

	B	D	E	H
1	Name	Location	Enabled	I/O Standard
2	CLOCK_50	PIN_L1	Yes	LVTTTL
3				
4	SW[0]	PIN_L22	Yes	LVTTTL
5	SW[1]	PIN_L21	Yes	LVTTTL
6	SW[2]	PIN_M22	Yes	LVTTTL
7	SW[3]	PIN_V12	Yes	LVTTTL
8	SW[4]	PIN_W12	Yes	LVTTTL
9	SW[5]	PIN_U12	Yes	LVTTTL
10	SW[6]	PIN_U11	Yes	LVTTTL
11	SW[7]	PIN_M2	Yes	LVTTTL
12	SW[8]	PIN_M1	Yes	LVTTTL
13	SW[9]	PIN_L2	Yes	LVTTTL
14				
15	KEY[0]	PIN_R22	Yes	LVTTTL
16	KEY[1]	PIN_R21	Yes	LVTTTL
17	KEY[2]	PIN_T22	Yes	LVTTTL
18	KEY[3]	PIN_T21	Yes	LVTTTL
19				
20	LEDR[0]	PIN_R20	Yes	LVTTTL
21	LEDR[1]	PIN_R19	Yes	LVTTTL
22	LEDR[2]	PIN_U19	Yes	LVTTTL
23	LEDR[3]	PIN_Y19	Yes	LVTTTL
24	LEDR[4]	PIN_T18	Yes	LVTTTL
25	LEDR[5]	PIN_V19	Yes	LVTTTL
26	LEDR[6]	PIN_Y18	Yes	LVTTTL
27	LEDR[7]	PIN_U18	Yes	LVTTTL


4. Mjukvaran Quartus

Används för **syntes** av VHDL, d.v.s.

- kompilera VHDL
- pinn-konfigurering
- tanka ned kod till FPGA



Arbetsgång

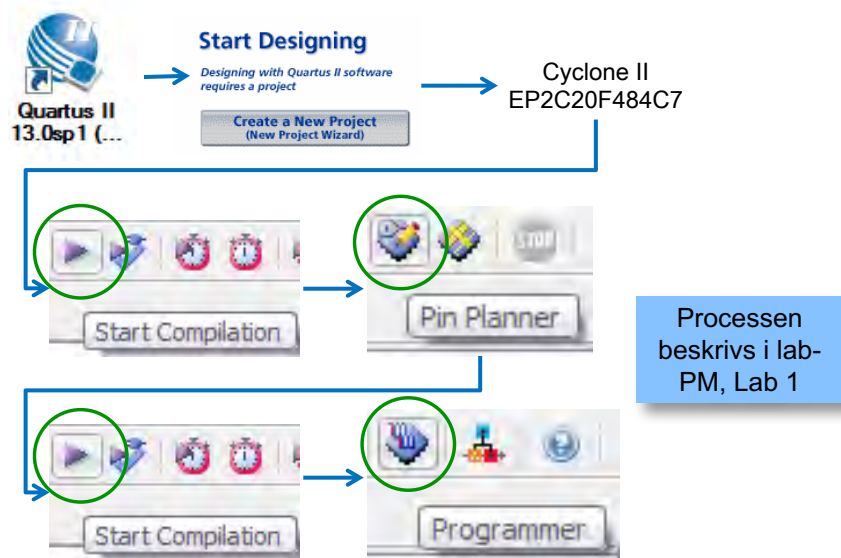

Quartus-varningar

Quartus genererar många varningar vid kompilering!

- 15–20 varningar är normalt även för små, felfria program
- De flesta är ofarliga, t.ex. om timing och kapacitanser
- Några är viktiga, t.ex. om pinntilldelning som saknas och om "latchar"

Latch = minneselement, D-vippa

Exempel på en "latch"

Någon ville ha en krets som kopplar omkopplaren SW till lysdioden LED varje gång man trycker på knappen KEY. Vad blev fel?

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity switch is
port (
    KEY: in std_logic;
    SW: in std_logic;
    LED: out std_logic);
end entity;

architecture arch of switch is
begin
    process(SW, KEY)
    begin
        if KEY='1' then
            LED <= SW;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

Vad Quartus säger...

```
Warning (10631): VHDL Process Statement warning at
switch.vhd(12): inferring latch(es) for signal or
variable "LED", which holds its previous value in
one or more paths through the process
```

...och vad Quartus menar:

Du har otilldelade utsignaler.

Lösningar

Först måste man bestämma sig för vad som skall hända när knappen *inte* är nedtryckt.

Metod 1 (else):

```
process(SW, KEY)
begin
  if KEY='1' then
    LED <= SW;
  else
    LED <= '0';
  end if;
end process;
```

Metod 2 (default-tilldelning):

```
process(SW, KEY)
begin
  LED <= '0'
  if KEY='1' then
    LED <= SW;
  end if;
end process;
```

Implicit minne

Ibland kan man vilja skapa en "latch" avsiktligt i *synkron VHDL* genom att *inte* täcka alla alternativ. Det kallas då *implicit minne*.

```
-- T-flipflop: change output
-- value if t=1
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Tvippa is port (
  t: in std_logic;
  clk, reset: in std_logic;
  q: out std_logic);
end entity;
```

Om en utsignal i synkron VHDL inte tilldelas ett värde, behålls värdet från förra klockcykeln

```
architecture arch of Tvippa is
  signal s: std_logic;
begin
  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      s <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      if t='1' then
        s <= not s;
      end if;
    end if;
  end process;
  q <= s;
end architecture;
```

Veckosammanfattning

Efter den här veckan behärskar ni...

- VHDLs grunder
 - bibliotek, entitet och arkitektur
 - in- och ut-signaler
 - signaltilldelning med `<=`
 - vektorer
 - heltalsaddition
- Parallell VHDL (utanför process)
 - grindnivå (**and**, **or**, **not**)
 - interna signaler
 - **with**

- Sekventiell VHDL (innanför process)
 - sensitivitetslista
 - variabler
 - **if** och **case**
 - asynkron VHDL (utanför **if rising_edge()**)
 - synkron VHDL (innanför **if rising_edge()**)
 - reset-signaler (asynkron och synkron)
- Simulering med ModelSim

Labinformation

- Anmäl er till labgrupper (de som inte redan gjort det)
- De som anmält sig ensamma får gärna bilda par
- Lab-PM för lab 1 finns på hemsidan
- Obligatoriska förberedelseuppgifter före varje lab
- Man måste ha löst alla förberedelseuppgifterna före labben, men det måste inte vara 100% rätt.
- Båda personerna i gruppen skall kunna redovisa förberedelseuppgifterna.

Läs & lös

Läs:

- Kompendiet "Kretskonstruktion med VHDL", avsnitt 4–5 och 10
- Lab-PM för lab 1

Lös:

- Förberedelseuppgifter till lab 1 (måste vara gjorda före labben)

Föreläsning 4 *D/A-omvandling*

Erik Agrell 2017-09-05

Innehåll:

1. Tre sätt att simulera i ModelSim
2. Principer för D/A- och A/D-omvandling
3. Konstruktion av D/A-omvandlare
4. Bipolär D/A-omvandling

Bilder av E. Agrell och A. Linde

Veckosammanfattning

Efter förra veckan behärskar ni...

- VHDLs grunder
 - bibliotek, entitet och arkitektur
 - in- och ut-signaler
 - signaltilldelning med `<=`
 - vektorer
 - heltalsaddition
- Parallell VHDL (utanför process)
 - grindnivå (**and**, **or**, **not**)
 - interna signaler
 - **with**

- Sekventiell VHDL (innanför process)
 - sensitivitetslista
 - variabler
 - **if** och **case**
 - asynkron VHDL (utanför **if rising_edge()**)
 - synkron VHDL (innanför **if rising_edge()**)
 - reset-signaler (asynkron och synkron)
- Simulering med ModelSim

1. Tre sätt att simulera i ModelSim

1. Klicka och skriv kommandon
 - som vi har gjort hittills (Add Wave, force, run,...)
-  2. Exekvera en do-fil (script)
 - praktiskt om man vill köra samma simulering flera gånger, t.ex. vid felsökning
3. Kör ett VHDL-program för att testa ett annat (testbänk)
 - inte i den här kursen, men viktigt i stora projekt

Do-filer

Arbetsgång:

1. Starta ModelSim och öppna ett projekt med en VHDL-fil, t.ex. and-grinden från föreläsning 1 och 2:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity and_gate is
port (
  x,y: in std_logic;
  f: out std_logic);
end entity;

architecture arch of and_gate is
begin
  f <= (x and y);
end architecture;
```

2. Kompilera

3. Välj *File > New > Source > Do*
4. Skriv eller klistra in lämpliga ModelSim-kommandon, t.ex.

```
# standard header:
vsim work.and_gate
view wave
add wave *

# simulation commands:
force x 0 0ns, 1 200ns
force y 0 0ns, 1 100ns, 0 400ns
run 500ns
```

Starta simulering och välj entitet **and_gate**



Lägg till alla signaler till **wave-fönstret**

ModelSims **simuleringskommandon**

- De tre första raderna är ett standardhuvud som man kan använda i alla sina do-filer (och ändra entitetsnamnet på första raden)
- Kommentarer markeras med #
- Simuleringskommandon kan kombineras med semikolon

5. Spara filen och kalla den t.ex. **and_gate.do**
6. Ekekvra do-filen genom att skriva
do and_gate.do
i kommandofönstret

Demo

  

Samma resultat som när vi simulerade manuellt

Textfiler


VHDL-filer (.vhd) och DO-filer (.do)
sparas som ren text




Kan redigeras i vilken editor som helst,
även utanför ModelSim och Quartus

 2. Principer för D/A- och A/D-omvandling


Ofta har man en vågform (ljud, video, mätdata,...) som man vill representera som bitar:




Eller tvärt om:

 

A/D: Från vågform till bitar

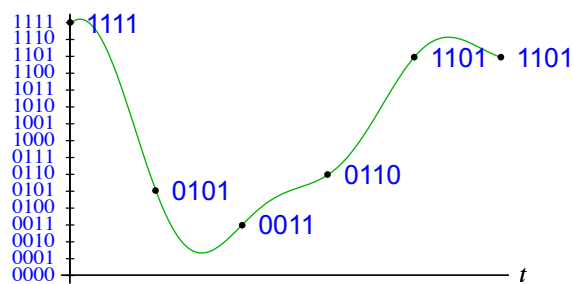


1. Sampling:
Hacka signalen i tiden

 

`1111|0101|0011|...`


2. A/D-omvandling (kvantisering):
Representera varje tidssampel som en sträng bitar
3. Sätt ihop strängarna

D/A: Från bitar till vågform

 

1. Dela upp bitsekvensen i ord av samma längd
2. **D/A**-omvandling:
Representera varje digitalt ord som en spänningsnivå (eller ström)
3. Låt utspänningen ligga konstant tills nästa sampel kommer
4. Lågpasfiltrera

Samplingsteoremet

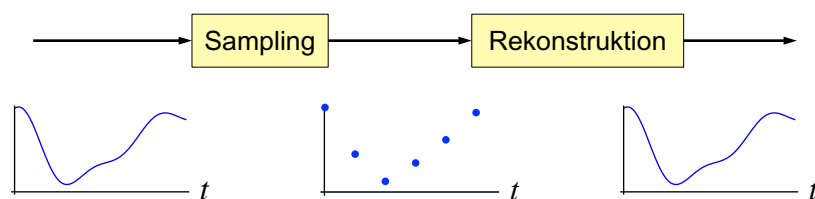

Villkor för att signalen skall kunna rekonstrueras utan distortion:

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

f_s : samplingsfrekvensen
 $f_{\max}$: signalens högsta frekvens

3. Konstruktion av D/A-omvandlare

Digital/analog (D/A)-omvandling:
att omvandla bitar till spänning
eller ström

D/A-omvandlare finns som
integrerade kretsar, t.ex. DAC0808

1111	+	1.5 V
1110	+	1.4 V
1101	+	1.3 V
1100	+	1.2 V
1011	+	1.1 V
1010	+	1.0 V
1001	+	0.9 V
1000	+	0.8 V
0111	+	0.7 V
0110	+	0.6 V
0101	+	0.5 V
0100	+	0.4 V
0011	+	0.3 V
0010	+	0.2 V
0001	+	0.1 V
0000	+	0.0 V



Datablad

Att läsa datablad är ofta en förutsättning för att använda komponenten

 **National Semiconductor**

May 1999

DAC0808
8-Bit D/A Converter

General Description


The DAC0808 is an 8-bit monolithic digital-to-analog converter (DAC) featuring a full scale output current settling time of 150 ns while dissipating only 33 mW with $\pm 5V$ supplies. No reference current (I_{REF}) trimming is required for most applications since the full scale output current is typically ± 1 LSB of $255 I_{REF}/256$. Relative accuracies of better than $\pm 0.19\%$ assure 8-bit monotonicity and linearity while zero level output current of less than $4 \mu A$ provides 8-bit zero accuracy for $I_{REF} \geq 2$ mA. The power supply currents of the DAC0808 is independent of bit codes, and exhibits essentially constant device characteristics over the entire supply voltage range.

The DAC0808 will interface directly with popular TTL, DTL or CMOS logic levels, and is a direct replacement for the MC1508/MC1408. For higher speed applications, see DAC0800 data sheet.


Features

- Relative accuracy: $\pm 0.19\%$ error maximum
- Full scale current match: ± 1 LSB typ
- Fast settling time: 150 ns typ
- Noninverting digital inputs are TTL and CMOS compatible
- High speed multiplying input slew rate: 8 mA/ μs
- Power supply voltage range: $\pm 4.5V$ to $\pm 18V$
- Low power consumption: 33 mW @ $\pm 5V$

DAC0808 8-Bit D/A Converter

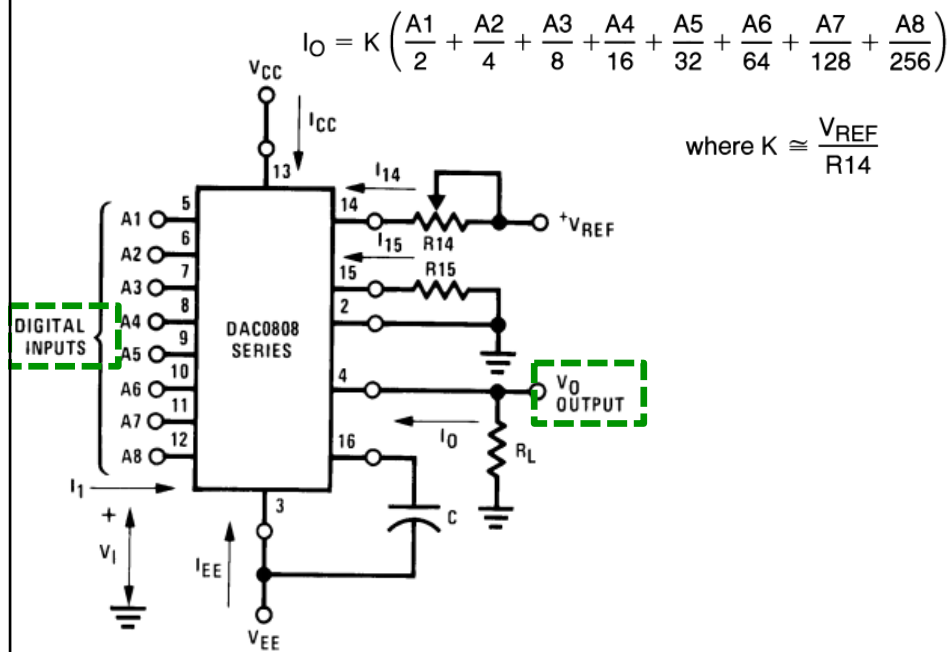


 Vi kombinerar D/A-omvandlaren med en ström-spännings-omvandlare (varför?):



Två konstruktionsmetoder av D/A

1. Viktade resistanser

 


Enkel men onoggrann konstruktion

(varför?)



2. R-2R-stege

 

Stabil och populär konstruktion

(varför?)



Varför R-2R-stege?

- Alltid samma ström genom motstånden, oavsett omkopplarnas lägen
- I kretsen behöver endast två storlekar på motstånd implementeras (eller en storlek, om $2R$ realiseras som $R+R$ i serie)
- I integrerad kretsteknologi kan motstånd av *samma storlek* konstrueras mycket exakt

⇒ Hög noggrannhet, även vid hög ordlängd (många bitar)

Ur databladet för DAC0808


 


FIGURE 2. Equivalent Circuit of the DAC0808 Series (Note 8)

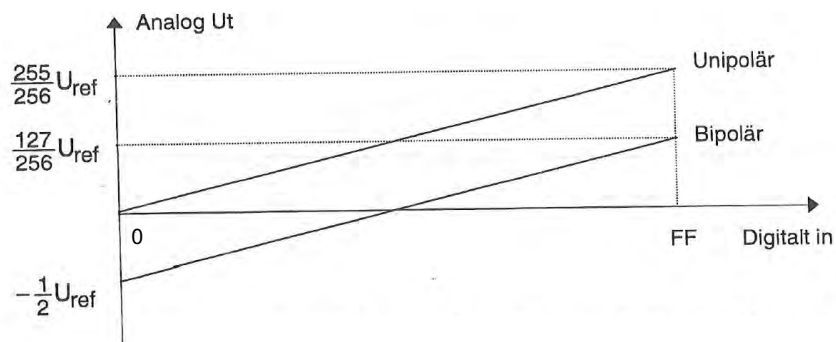4. Bipolär D/A-omvandling

Spänningssomfånget för en D/A-omvandlare kan vara mellan 0 och U_{ref} (unipolär) eller mellan $\pm U_{\text{ref}}/2$




Unipolär (från bild 13):

1111	+	1.5 V
1110	+	1.4 V
1101	+	1.3 V
1100	+	1.2 V
1011	+	1.1 V
1010	+	1.0 V
1001	+	0.9 V
1000	+	0.8 V
0111	+	0.7 V
0110	+	0.6 V
0101	+	0.5 V
0100	+	0.4 V
0011	+	0.3 V
0010	+	0.2 V
0001	+	0.1 V
0000	+	0.0 V

Bipolär:


1111	+	0.7 V
1110	+	0.6 V
1101	+	0.5 V
1100	+	0.4 V
1011	+	0.3 V
1010	+	0.2 V
1001	+	0.1 V
1000	+	0.0 V
0111	+	-0.1 V
0110	+	-0.2 V
0101	+	-0.3 V
0100	+	-0.4 V
0011	+	-0.5 V
0010	+	-0.6 V
0001	+	-0.7 V
0000	+	-0.8 V

Modifiering av D/A-kopplingen

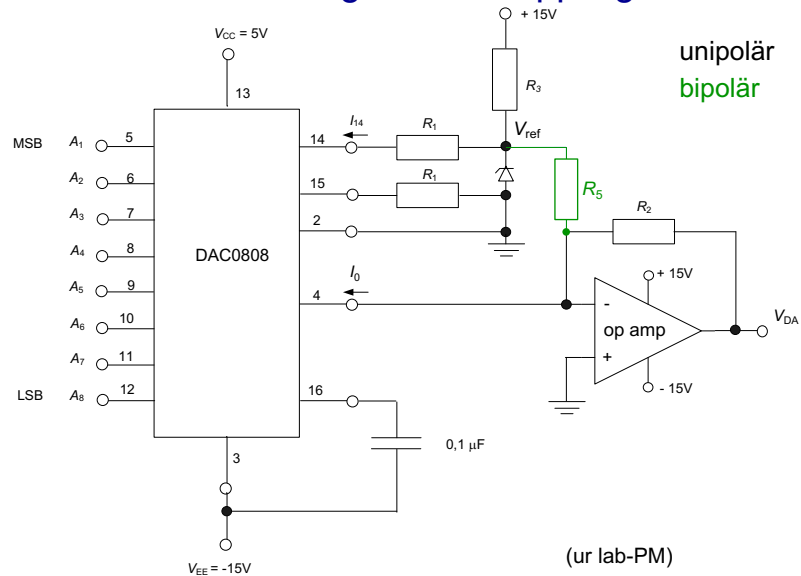

- Samma integrerade krets kan användas för unipolär som bipolär D/A
- Nollpunkten kan förskjutas med en ström-bias på kretsens utgång
- Kopplingen på förra sidan blir bipolär om strömmen genom R_5 är $I_{0\max}/2$ (förklara varför!)


D/A-omvandlarens tidsegenskaper

 

- **Grönt:** Ideal utsignal, stegfunktion
- **Gult:** Mer realistisk utsignal, OK efter filtrering
- **Rött:** För långsam utsignal, ger allvarlig distortion

Slew rate

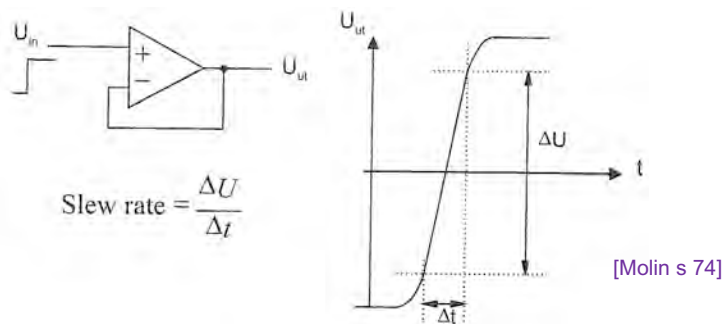Slew rate = maximal spänningsförändring per tid



Slew rate påverkar hur snabbt varierande signaler elektroniken kan hantera, t.ex. hur snabbt D/A-omvandlaren kan klockas

Läs & lös

Läs:

- Läs Molin 1.3: Analogt kontra digitalt
- Läs Bengtsson 4.2: D/A-omvandling
- Läs (översiktligt) databladet DAC0808
- (Vid behov, repetera Molin 2.3: Op-förstärkarkopplingar)

Lös:

- I inlämningsuppgift 1 lämnas displayen blank om alla switcharna står på 1

Föreläsning 5

LTspice

Erik Agrell 2017-09-06

Innehåll:

1. SPICE översikt
2. Rita kopplingsschema i LTspice
3. Simulering i LTspice

Bilder av G. Hult och E. Agrell

1. SPICE översikt

- Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (SPICE)
- Utvecklades 1973 på University of California, Berkeley
- Ursprungligen textbaserat, grafiskt gränssnitt 1989
- Används globalt, i både utbildning och utveckling
- Öppen källkod
- Analyserar kretsar med hjälp av nodanalys
- Populära kloner: Pspice, Xspice, Hspice och LTspice

LTspice

LTspice produceras av Linear Technology Corp (LTC) och innehåller modeller för många av LTCs egna kretsar

- Gratis på linear.com/ltspice
- Finns i datasalarna
- Finns i labben
- Mac-versionen av LTspice rekommenderas inte



Arbetsgång

1. Nytt kopplingsschema
2. Rita kretsen
 - Placera komponenter
 - Koppla ihop komponenterna
 - Ange komponentvärden
3. Simulera
4. Plotta resultat

Görans snabbguide

[illegible][illegible]

2. Rita kopplingsschema i LTspice

Rotera: Tryck **Ctrl + R** innan komponenten placeras

Spegla: Tryck **Ctrl + E** innan komponenten placeras

Tråd: Tryck **F3** eller Klicka på en punkt först, klicka sen på en mellanliggande punkt där du önskar en 90° krök, klicka slutligen på ändpunkten. Håll nere Ctrl för diagonala trådar. Då alla trådar dragits avsluta med högerklick eller Esc.

Kopiera: Tryck **F6** eller  Klicka på komponent eller klicka och dra för att välja flera komponenter. Placera. Klicka igen

Radera: Tryck **Delete** eller  Radera komponenter, förbindelsetrådar, text m m.

Flytta: Tryck **F7** eller  Flytta komponenter (eller text) utan att trådar följer med.
(Används även då man vill rotera eller spegelvända en redan placerad komponent)

Drag: Tryck **F8** eller Flytta komponenter. Trådar följer med.

Komponenter

Motstånd:	Tryck R	eller		
Kondensator:	Tryck C	eller		
Spole:	Tryck L	eller		
Jord:	Tryck G	eller		(OBS! Minst en jordsymbol i schemat)
Diod:	Tryck D	eller		
Övrigt:	Tryck F2	eller		Leta rätt på komponenten och dubbelklicka på den.

voltage current
npn pnp
nmos pmos
zener
[OpAmps]
...

Tilldela komponentvärden

Högerklicka på komponent.

För DC-källor: Fyll i spänning/ström direkt

För AC-källor: Klicka Advanced.

Transientanalys: Välj SINE e t c.

AC-analys: Gå till Small Signal AC analysis, Skriv 1 i AC Amplitude

Man behöver inte skriva ut enheterna V, A, ohm, F, H, Hz e t c men det är ibland bra att göra det.

LTspice är "case insensitive" d v s skiljer inte på gemener och versaler.

Använd decimalpunkt. (Decimalkomma kan ge svårfunna fel utan varningsmeddelande)


Användbara prefix: (OBS! Prefix direkt efter siffror, inget mellanslag)

f = femto	p = piko	n = nano	u = mikro	m = milli
k = kilo	Meg = mega	G = giga	T = tera	

OBS!! M=m=milli

F=f=femto

Exempel 1: motståndsnät

 

- Komma igång
- Rita kopplingsschema
- Ange komponentvärden



3. Simulering i LTspice

Simulation>Edit Simulation Cmd. Välj simuleringstyp. Nedan visas de vanligaste:


DC op pnt: För DC-kretsar samt arbetspunktberäkning.

Transient: För att studera kurvformer (även likspänning!) i tidsplanet. Insvängningsförlopp samt stationärtillstånd. Beräkning av medelvärden, effektivvärden, spektrum (FFT)
Markera: *Start external DC supply voltage at 0V* i Edit Simulation Command-fönstret så att eventuella oscillatorer ges startenergi vid simuleringen.

AC analysis: Småsignalanalys. För att plotta frekvensfunktionen (Bodediagrammet) för filter, förstärkare e t c. Inimpedansen till ett nät kan plottas som funktion av frekvensen både som belopp/fasvinkel och som real/imaginärdel.

DC sweep: För att plotta överföringskaraktär för komponent eller krets. Stegar en eller flera DC-källor i ett intervall. Plottar plotstorhet som funktion av "1st Source"
Spänningskällor måste ha namn som börjar på "V"

Exempel 1 igen

 

- Beräkna likspänningar och strömmar ("DC op pnt")
- Plotta tidssignaler ("Transient")



--- Operating Point ---		
V(n001):	10	voltage
V(n002):	5	voltage
V(n003):	2.5	voltage
V(n004):	1.25	voltage
I(R8):	0.000625	device_current
I(R7):	0.000625	device_current
I(R6):	0.00125	device_current
I(R5):	0.0025	device_current
I(R4):	0.005	device_current
I(R3):	-0.00125	device_current
I(R2):	-0.0025	device_current
I(R1):	-0.005	device_current
I(V1):	-0.01	device_current

Namnge noder

Tryck **F4** eller  Skriv namn. Förbind med önskad nod.

Noder med samma namn är ihopkopplade vilket kan ge ett tydligare schema utan trådar kors och tvärs. Om man anger Port Type: Input/Output/Bi-Direct i slutet på en tråd kan man få ett ännu tydligare schema.


Importerade komponenter

Man kan importera komponenter som inte finns i standardbiblioteket, som man får från andra leverantörer eller definierar själv.

1. Lägg en komponentfil (filtyp *.lib*, t.ex. *extras.lib*) i samma katalog som ditt kopplingsschema (filtyp *.asc*).
2. Lägg symbolfiler (filtyp *.asy*) i samma katalog.
3. Klicka på *.op* och skriv kommandot *.include filnamn.lib*


En komponentfil (filnamn.*lib*) kan innehålla flera komponentbeskrivningar.

PULSE-vågens parametrar

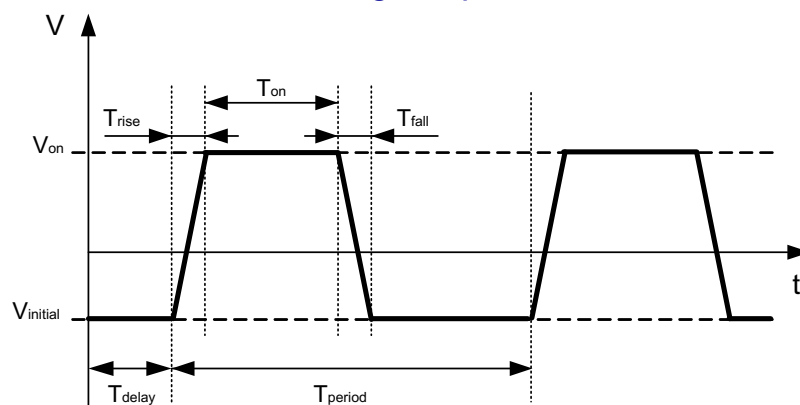


Specialfall:


- Fyrkantvåg: $T_{rise} = T_{fall} = 1p$ (eller något annat litet värde, men **inte 0!**)
- Triangelvåg: $T_{on} = 0$, $T_{period} = T_{rise} + T_{fall}$

 


Exempel 2: integrator

 


- Namnge noder (varför?)
- Importera komponenter
- Definiera växelspänningar och fyrkantvåg

 

Exempel 3: lågpasfilter

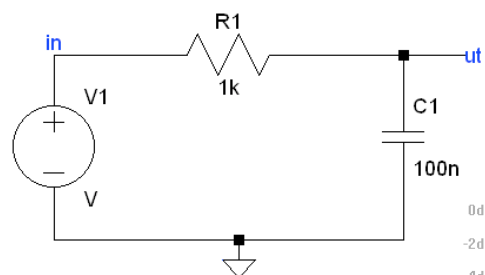

 - Bode-diagram ("AC analysis")
- Avläsning med mätkorset



Problem med mjukvaran?

Installationsproblem? Felmeddelanden? Konstiga resultat?

Datorövning fredag 8:15–10:00 i Gnistan (F6)

- Tillfälle att fråga
- Ingen genomgång av nytt material
- ModelSim eller LTspice, välj själv
- Förslag på övningsuppgifter kommer att finnas på kurshemsidan

Labschema

- För närvarande har vi många fler anmälda labgrupper på onsdagar än tisdagar
- Fler grupper innebär längre väntan på hjälp

Kan någon labgrupp tänka sig att byta från onsdag till tisdag?

Läs & lös

Läs:

- Läs Göran Hult: "Snabbguide till LTSPICE" noggrant (2 sidor)
- Skumma igenom Göran Hult: "LTSPICE: Introduktion till kretssimulering"

Lös:

- Kör igång LTspice och testa några exempel
- Inlämningsuppgift 1 (om ni inte redan har gjort det)
- Förberedelseuppgifter till lab 2

Föreläsning 7

A/D-omvandling och tillståndsmaskiner

Erik Agrell 2017-09-12

Innehåll:

1. Tre sorters A/D-omvandlare
2. Tillståndsmaskiner
3. Digital implementation av SAR

Bilder av E. Agrell och A. Linde

Veckosammanfattning


Efter kursvecka 2 behärskar ni...

- VHDL-simulering med ModelSim
 - med kommandon (FORCE, RUN)
 - med do-fil
- VHDL-syntes i Quartus
 - Kompilering
 - Pinn-tilldelning
 - Syntes
 - Test och felsökning

- D/A-omvandling
 - Teoretiska principer
 - Inkoppling av DAC0808
 - Viktade resistanser (inte bra)
 - R-2R-stege (bra)
 - Unipolär och bipolär
- Kretssimulering med LTSpice
 - Rita kopplingsschema
 - Ange komponentvärden och signalkällor
 - Simulera DC_nivåer (Op pnt), tidssignaler (Transient) och frekvensgång (AC analysis)
 - Använda mätkorset


D → A	
111	7Δ
110	6Δ
101	5Δ
100	4Δ
011	3Δ
010	2Δ
001	Δ
000	0

1. Tre sorters A/D-omvandlare

 


1. Flash-omvandling
2. Successive approximation, SAR
3. Dual-slope-omvandling


Metod 1: Flash-omvandling

 

Flash-omvandlarens avkodare

 

Exempel ($n=3$ bitar)

 


Flashomvandlarens egenskaper:

- + Mycket snabb (konstant tid oavsett n)
- Stor krets (yta $\sim 2^n$) $\Rightarrow$ stor kostnad och energiförbrukning

Används i oscilloskop (där snabbhet är viktigare än upplösning)

Metod 2: Successiv approximation

 

Varje fråga...

- ... ger 1 bits information
- ... halverar osäkerheten
- ... kostar 1 clockcykel


n frågor...

- ... ger n bits information
- ... ger upplösningen $\Delta = V_{\max}/2^n$
- ... kostar n klockcykler


SAR-algoritmen

1. Gissa på $V_{\max}/2$ 10000...
2. För lite $\Rightarrow$ öka med $V_{\max}/4$ 11000...
För mycket $\Rightarrow$ minska med $V_{\max}/4$ 01000...
3. För lite $\Rightarrow$ öka med $V_{\max}/8$
För mycket $\Rightarrow$ minska med $V_{\max}/8$
- ...

Exempel

 

Tidsdiagram

 


SAR-omvandlarens egenskaper:

- + Mycket mindre komplex än flash (yta $\sim n$)
- Långsammare än flash (tid $\sim n$)
- Kräver DAC


Används i digital kommunikation, t.ex. lab 3

SAR-omvandlaren i lab 3

 


Metod 3: Dual-slope-omvandling

Dual-slope-omvandlingen utnyttjar en integrator, som först laddas upp och sedan laddas ur

 


Steg 1: Uppladdning av kondensatorn

$$0 \leq t < t_1$$

 

Steg 2: Urladdning av kondensatorn

$$t_1 \leq t < t_1 + t_2$$

 

t_2 väljs så att $V(t_1 + t_2) = 0$, d.v.s. helt urladdad kondensator

Dual-slope-algoritmen

1. Uppladdning av kondensatorn

- Okänd spänning V_{in}
- Känd tid t_1


2. Urladdning av kondensatorn

- Känd spänning V_{ref}
- Uppmätt tid t_2

3. Beräkning

- $V_{in} = -\frac{t_2}{t_1} V_{ref}$

Dual-slope-omvandlarens implementering

 

Dual-slope-omvandlarens egenskaper:

- + Mycket noggrann
 - Tidmätning kan göras mycket noggrann (kristallklocka)
 - Resultatet är oberoende av RC
- + Kräver ingen DAC
- Mycket långsam

Används i voltmetrar (där upplösning är viktigare än snabbhet)

2. Tillståndsmaskiner

- Ett **tillståndsmaskin** består av ett antal tillstånd (lägen, moder) med övergångar mellan
- Används för att beskriva system vars beteende ändras som en följd av tidigare åtgärder
- Abstrakt? Nej, vi använder tillståndsmaskiner varje dag!
- *Exempel:* Funktionen hos en vanlig dörr


 


Illustration från Wikipedia

Exempel (mikrovågsugn)

 Tillståndsmaskiner
kan illustreras som
tillståndsdigram




Källa: http://nas.uhcl.edu/helm/swen5231/Ch_16_1/sld017.htm

Digitalt exempel

Invertera varannan bit i en sekvens:

in: 00001111

ut: 01011010

 

VHDL-kod

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity invert is port(
  clk50, reset: in std_logic;
  x: in std_logic;
  y: out std_logic);
end entity;

architecture state_machine of invert is
  type StateType is (U, STATE0, STATE1);
  signal state: StateType;


begin
  process(clk50, reset)
    begin
      if reset='1' then
        state <= STATE0;
      elsif rising_edge(clk50) then
        case state is
          when STATE0 =>
            y <= x;
            state <= STATE1;
          when others => -- STATE1
            y <= not x;
            state <= STATE0;
        end case;
      end if;
    end process;
  end architecture;

```

 Nytt: **type**
definierar en
egen datatyp




3. Digital implementation av SAR

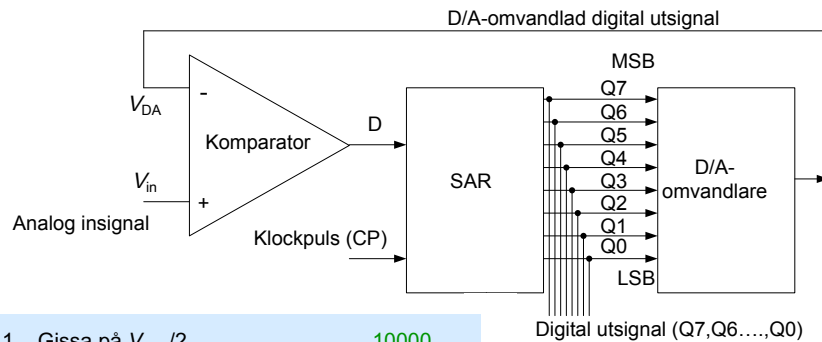

1. Gissa på $V_{\max}/2$ 10000...
2. För lite $\Rightarrow$ öka med $V_{\max}/4$ 11000...
För mycket $\Rightarrow$ minska med $V_{\max}/4$ 01000...
3. För lite $\Rightarrow$ öka med $V_{\max}/8$
För mycket $\Rightarrow$ minska med $V_{\max}/8$
- ...


Beslutsträd

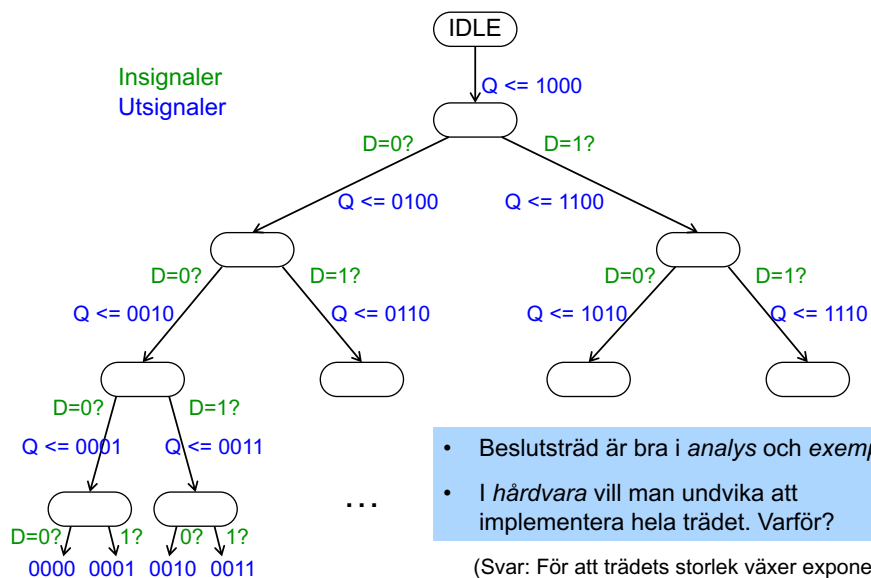

- Beslutsträd är bra i *analys* och *exempel*
- I *hårdvara* vill man undvika att implementera hela trädets. Varför?

(Svar: För att trädets storlek växer exponentiellt)

Tillståndsdigram – bättre

 

VHDL-kod

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ADC is port(
    clk50, reset: in std_logic;
    D: in std_logic;    -- input from comparator: higher or lower?
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0)); -- parallel output
end entity;

architecture state_machine of ADC is
    type StateType is (U, IDLE, SAR3, SAR2, SAR1, SAR0, STOP); -- list of states
    signal state: StateType;


begin
    process(clk50, reset)
    begin
        ...
    end process;
end architecture;
  
```

} se nästa sida

```

begin
  process(clk50,reset)
  begin
    if reset='1' then
      state <= IDLE;
    elsif rising_edge(clk50) then
      case state is
        when IDLE =>
          Q <= "1000"; -- half of the maximum value
          state <= SAR3;
        when SAR3 =>
          Q(3) <= D; -- MSB
          Q(2) <= '1';
          state <= SAR2;
        when SAR2 =>
          Q(2) <= D;
          Q(1) <= '1';
          state <= SAR1;
        when SAR1 =>
          Q(1) <= D;
          Q(0) <= '1';
          state <= SAR0;
        when SAR0 =>
          Q(0) <= D;
          state <= U;
        when others => -- STOP state
          -- nothing
      end case;
    end if;
  end process;

```

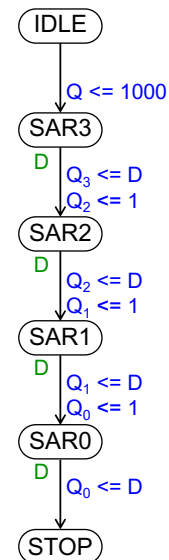

Läs & lös

Läs:

- Bengtsson s 154–162 och 165–168

(U_{ref} skall vara $-U_{ref}$ i ekvationerna på s 158–159, eftersom $U_{ref} < 0$)

Lös:

- Övningsuppgift SAR (nästa sida)
- Bengtsson uppg 4.10, 4.11, 4.13 och 4.16

Övningsuppgift SAR

En 4-bitars A/D-omvandlare accepterar inspänningar i intervallet 0–7.5 V utan att det blir overflow. Den fungerar enligt SAR-principen.

- (a) Vad blir den digitala utsignalen om insignalen är 5.8 V?
- (b) Vilken sekvens av digitala gissningar Q kommer SAR-kretsen att generera för en insignal på 5.8 V, och vilka utsignaler D kommer komparatorn att ge för vart och ett av dessa Q-värden? Komplettera beslutsträdet på bild 26 och rita in den aktuella vägen.
- (c) Följ tillståndsdigrammet på bild 27 för samma insignal. Ange Q-värdet i varje steg och verifiera att utsignalen till slut blir samma som i (a) och (b).

4.10 En dual slope-AD liknande den i figur 4.63, har en binärräknare bestående av 10 bitar och en referensspänning på -5 V. Klockan till binärräknaren går med 1 MHz.

- a) Inom vilket spänningsområde får A_{in} ligga? (Här är $A_{in} = V_{in}$)
- b) Hur lång tid skulle AD-omvandlingen ta om $A_{in} = 3$ V?
- c) Rita upp- och urladdningskurvan om $RC = 1$ ms (och $A_{in} = 3$ V).
- d) Anta att resistorns och kondensatorns värden ändras (på grund av temperaturvariationer eller åldrande) så att $RC = 0,9$ ms. Rita upp- och urladdningskurvan även i detta fall. Hur påverkas resultatet av AD-omvandlingen av detta?

4.11 Spänningen 2,84 V ska AD-omvandlas i en 6-bitars successiv approximationsomvandlare med referensspänningen 5 V (vilket innebär att DA-omvandlaren har en referensspänning på ± 5 V).

- Hur många jämförelser görs innan AD-omvandlingen är klar?
- Rita ett tidsdiagram som visar DA-omvandlarens utsignal under omvandlingen.
- Vad blir resultatet av omvandlingen och hur stort blir felet?

4.13 Figur 4.65 visar de möjliga spänningsnivåerna vid de olika jämförelserna i en successiv approximations-AD.


 


Fig 4.65 Alla möjliga jämförelsenivåer

- Hur många bitar består AD-omvandlaren av?
- Vilken referensspänning har den?
- Beräkna $\Delta_1 - \Delta_4$.
- Hur stor är AD-omvandlarens upplösning?
- Vilken utsignal skulle AD-omvandlaren ge för insignalen 2,1 V? Gör inga beräkningar utan använd en linjal och mät i figur 4.65

 4.16a) Hur många komparatorer består AD-omvandlaren i figur 4.67 av?



b) Vilken upplösning har AD-omvandlaren ovan (uttryckt i volt och antalet bitar)?

c) Vilket digitalt utvärde produceras om $U_{in} = 3,79$ volt?

d) Inom vilket intervall ligger U_{in} om $D_{ut} = 12$?

Föreläsning 8

Tillståndsmaskiner och seriell transmission

Erik Agrell 2017-09-13

Innehåll:

1. SAR-omvandlaren, forts.
2. Sample-and-hold
3. Seriell transmission
4. Mer om tillståndsmaskiner
5. Synkronisering av asynkron insignal

Bilder av E. Agrell och A. Linde

1. SAR-omvandlaren, forts.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ADC is port(
  clk50, reset: in std_logic;
  D: in std_logic;    -- input from comparator: higher or lower?
  Q: out std_logic_vector(3 downto 0)); -- parallel output
end entity;

architecture state_machine of ADC is
  type StateType is (U, IDLE, SAR3, SAR2, SAR1, SAR0, STOP); -- list of states
  signal state: StateType;


begin
  process(clk50, reset)
  begin
    ...
  end process;
end architecture;
```

} *se nästa sida*

```

begin
  process(clk50,reset)
  begin
    if reset='1' then
      state <= IDLE;
    elsif rising_edge(clk50) then
      case state is
        when IDLE =>
          Q <= "1000"; -- half of the maximum value
          state <= SAR3;
        when SAR3 =>
          Q(3) <= D; -- MSB
          Q(2) <= '1';
          state <= SAR2;
        when SAR2 =>
          Q(2) <= D;
          Q(1) <= '1';
          state <= SAR1;
        when SAR1 =>
          Q(1) <= D;
          Q(0) <= '1';
          state <= SAR0;
        when SAR0 =>
          Q(0) <= D;
          state <= U;
        when others => -- STOP state
          -- nothing
      end case;
    end if;
  end process;

```

 

Simulering av SARen

Vi kan inte simulera hela A/D-omvandlaren i ModelSim, eftersom den innehåller både digital och analog elektronik.

Antag att V_{in} är lika med maxspänningen. Då ger komparatorn $D = 1$ varje gång.

Exempel på do-fil:

```


# standard header:
vsim work.ADC
view wave
add wave *
#restart -force

# simulation commands:
force clk50 0 0ns, 1 10ns -repeat 20ns
force reset 0 0ns, 1 10ns, 0 30ns
# assume analog input is maximum:
force D 1


run 150ns

```

Demo

 

 Gissningarna är i tur och ordning 8, 12, 14, 15



Efter A/D-omvandling är Q = 1111


Tips för praktiskt användbar A/D

- ① Återvänd till IDLE efter STOP
 - annars blir det bara en enda konvertering
- ② SAREn behöver två periodiska triggsignaler
 - en långsam som sätter igång A/D-konverteringen av ett sampel och en snabbare som skiftar tillståndsmaskinen ett steg
- ③ Trigga SAREn långsammare än i exemplet
 - annars hinner inte D/A-omvandlaren konvergera, se nästa bild
- ④ Använd fler bitar än i exemplet
 - annars blir signalkvaliteten dålig

Har detta med lab 3 att göra?



D/A-omvandlarens snabbhet

 


Vad innebär detta för SAR-omvandlaren?

A/D-omvandlarens snabbhet

- D/A-omvandlaren behöver ca 150 ns
- En n -bitars A/D-omvandlare enligt SAR-principen behöver därför ca $n \cdot 150$ ns
- Detta ger en övre gräns för frekvensen hos SAR-kretsens triggsignaler
- En 50 MHz-oscillator (20 ns mellan pulserna) är alldeles för snabb

 
2. Sample-and-hold

En sample-and-hold (S/H) krets "fryser" en analog spänning en stund.



[Bengtsson: Elektriska mätsystem och mätmetoder, 2012]


Principen för sample-and-hold

 


- V_{SH} är alltid lika med V_+ (spänningsföljare)
- När styrsignalen är hög, är V_+ lika med V , och kondensatorn laddas ("sample")
- När styrsignalen är låg, behåller kondensatorn spänningen V_+ ("hold")

När har man nytta av en S/H-krets?

 Svar: Exempelvis vid A/D-omvandling.
A/Dn behöver en stabil insignal.




3. Seriell transmission

 

RS-232-standarden

 
- Standardiserat protokoll för seriell datakommunikation
- Definierades 1962
- Föregångaren till USB




- 9-polig standardkontakt
- Logisk 0 motsvarar hög spänning och 1 är låg
- För varje byte (8 databitar) skickas 1 start- och 1 stoppbit
- LSB skickas först
- Flexibla nivåer: från 3 till 15 V för 0 och från -15 till -3 V för 1
- Flexibel datahastighet

Logiska och elektriska nivåer

 - Logisk nivå (0 eller 1), syns i ModelSim:




 - Elektrisk nivå (spänning), syns på oscilloskop:




Blanda inte ihop dem!

Start- och stoppbitar enligt RS-232

 

Alltid positiv flank mellan stopp- och startbit
⇒ underlättar synkronisering


Kombination av A/D och seriell transmission

 

Lab 3

Lab 1


Upprepad A/D-omvandling

 


4. Mer om tillståndsmaskiner

Det finns två typer av tillståndsmaskiner. Exempel (från F7 bild 23):

Mealy

 


Moore

 

De båda typerna realiserar samma funktion (invertera varannan bit)


Principschema, Mealy

 Mealy: utsignalerna beror på **tillståndet** och **insignalerna**



Principschema, Moore

 Moore: utsignalerna beror endast på **tillståndet**




- Moore-typen kräver ofta fler tillstånd än Mealy.
- Mealy-typen finns i två varianter, synkron och asynkron. I den här kursen använder vi synkron Mealy.

Mönsterigenkänning


- Mönsterigenkänning innebär att leta efter ett visst mönster i en insignal
- *Problem:* En synkron krets skall konstrueras för att söka efter sekvensen "010" i en insignal. Varje gång detta inträffar skall utsignalen vara 1, annars noll.

In: 00010011010101
Ut: 00001000001010

 


 5. Synkronisering av asynkron insignal

I mötet mellan asynkront och synkront kan konstiga saker hända...




Språng i verkligheten

 

Risk 1: metastabilitet



Digitala signaler kan i hårdvara inte hoppa momentant mellan '0' och '1'.

 - Antag att insignalen D till vippan slår om långsamt i förhållande till klockan C, och att C slår om precis när D är vid $V_{DD}/2$.
- Då låser sig vippan vid ett mellanläge. Efter en tid slår vippan om till antingen '0' eller '1'.
- Fenomenet kallas **metastabilitet**



Metastabilitet uppstår när vippans ingång ändras nära klockans flank

  
- vippan hamnar i ett nästan stabilt (d.v.s "metastabilt") tillstånd – varken 0 eller 1
- den kan stanna i detta tillstånd obegränsat länge
- osannolikt men inte omöjligt



Hur det kan se ut på ett oscilloskop
när metastabilitet uppträder


Asynkron insignal till två vippor

 Ännu värre kan det bli om samma asynkrona insignal går till två vippor



Här förväntar man sig att $Q0=Q1$ alltid, eller hur?


Risk 2: Otillåtet tillstånd

 


Synkronisering av asynkron ingång

- Risken för metastabilitet och förbjudna tillstånd kan aldrig elimineras helt, men den kan minskas radikalt
 - Använd långsammare systemklocka, vilket ger vippan mer tid för att nå ett stabilt tillstånd
 - Använd snabbast möjliga logikteknologi
 - Klocka den asynkrona signalen, gärna två gånger
 
```
process(clk50)
begin
  if rising_edge(clk50) then
    D_semisync <= D_async;
    D <= D_semisync;
  end if;
end process;
```



 - **Aldrig** låta asynkrona insignaler att vara kopplade till mer än en vippa
 - synkronisera så snart som möjligt och behandla därefter signalen som synkron



Läs & lös

Läs:

- Bengtsson avsnitt 4.4 (sample-and-hold)
- "Kretskonstruktion med VHDL", avsnitt 8
- Lab-PM avsnitt 3

Lös:

- Använd en slumpmässig sekvens med 10 bitar som insignal till tillståndsmaskinerna på bild 25 och verifiera att de ger samma utsignal
- Förberedelseuppgifter till Lab 3 (jippi, SAR!)
- Inlämningsuppgift 2
- Förbeberedelse till Lab 4: uppg 4.1–4.3, 4.6

Nästa föreläsning:
22 sept i J121

Föreläsning 9

Synkronisering, mottagare

Erik Agrell 2017-09-22

Innehåll:


1. Mer om sample-and-hold
2. Synkronisering i mottagare
3. Seriell mottagare och sampling

Bilder av E. Agrell

 1. Mer om sample-and-hold


Från F8:

En sample-and-hold (S/H) krets "fryser" en analog spänning en stund.




[Bengtsson: Elektriska mätsystem och mätmetoder, 2012]


Principen för sample-and-hold

 

Inkoppling till A/D-omvandlaren

 

Styrning av S/H-kretsen LF398

 


- **Sample** om $V_8 - V_7 > 1.4 \text{ V} \Rightarrow V_5 = V_3$
- **Hold** om $V_8 - V_7 < 1.4 \text{ V} \Rightarrow V_5$ behåller tidigare V_3


Dimensionering av styrsignalen

- Vill man sampla vid **positiv** puls, läggs styrsignalen på **pinne 8**
- Vill man sampla vid **negativ** puls, läggs styrsignalen på **pinne 7**
- Den andra pinnen ges en konstant referensspänning

Exempel ur datablad:

 


2. Synkronisering i mottagare

 

Nej! Sändaren styr transmissions-
takten. Mottagaren måste arbeta i takt
med sändaren $\Rightarrow$ *synkronisering*

important and challenging medium, the fading mobile channel. Some further material appears in Chapter 7.


Probably the most underrated area in transmission design is synchronization. Little time is spent in most books on this subject, yet synchronization of various types probably consumes half of transmission design effort. In reality, there are several layers to the synchronization of a system: An RF system needs receiver carrier synchronization, all systems need to identify the symbol boundaries, and most data

 


[John B. Anderson, *Digital Transmission Engineering*]

Typer av synkronisering

 
- **Blocksynkronisering** är att gruppera bitar till bytes och bytes till datapaket



 
- **Symbolsynkronisering** är att välja samplingsögonblick i varje symbol (bit)



 - **Fassynkronisering** är att identifiera fasläget hos en sinusvåg, vilket behövs om fassen bär information (fasmodulation, inte i denna kurs)




Felaktig blocksynkronisering

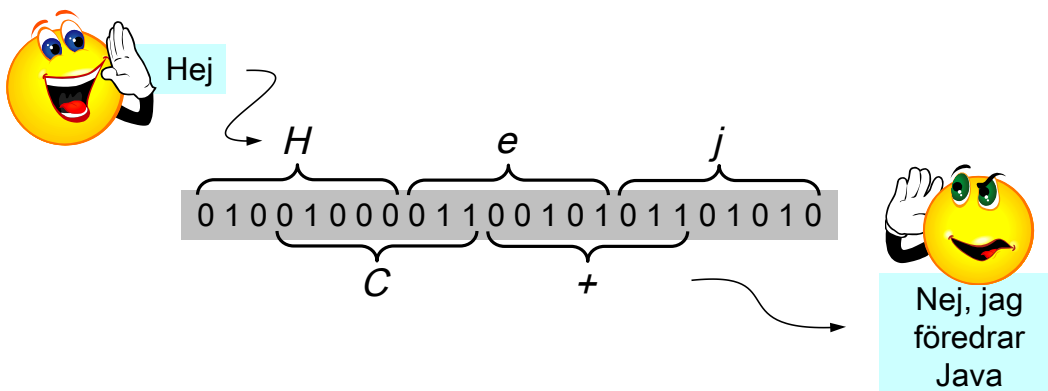

Åtgärd: Använd ett protokoll med redundans, t.ex. start- och stoppbitar eller pakethuvud ("preamble")

Felaktig sampling (symbolsynkronisering)

 

Att motverka samplingsfel

Hur kan sändare och mottagare hålla samma bithastighet?


1. *Noggranna oscillatorer?* Nej, även bra kristalloscillatorer driver något.
2. *Använda sändarklockan även i mottagaren?* OK, men det kräver en sidokanal.
3. *Återvinna sändarklockan ur mottagen signal?* OK, om signalkvaliteten är hyfsad. $\Rightarrow$ symbolsynkronisering

I kommunikationssystem (och i labben) är metod 3 vanligast

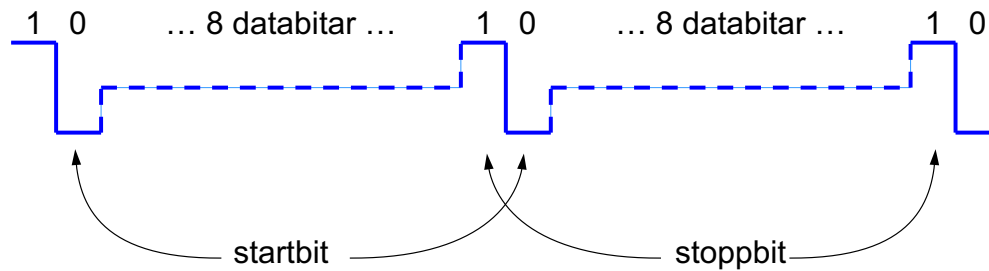3. Seriell mottagare och sampling

Tidssignal enligt RS-232 (från F8):

(Här visas 1 som hög nivå och 0 som låg nivå, trots att 1 enligt RS-232-standardens är låg spänning.)



Alltid samma flank 1→0 mellan stopp- och startbit
⇒ underlättar synkronisering

Symbolsynkronisering


Klockåtervinning = "clock recovery" = "symbol synchronization":

Att hitta rätt samplingstidpunkter för den mottagna signalen

Grundprincip:

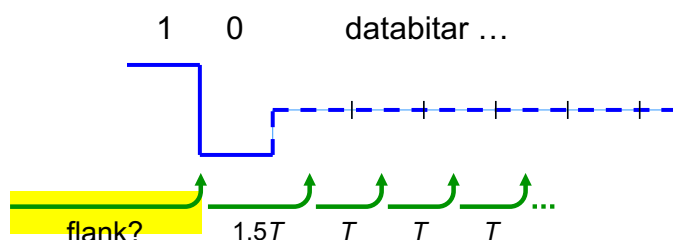1. Sök flank
2. Vänta $1.5T$, sampla
3. Vänta T , sampla
4. Vänta T , sampla
5. ...


$$T = \text{symboltiden} = 1/\text{baudrate}$$



Klockdrift


Sändar- och mottagaroscillatorerna är inte helt synkrona

⇒ trigga på **varje** startbit

 

 Problem: flanker i data


Regelbundna flanker i **dataorden** kan få mottagaren att trigga fel:



- Mottagaren kan låsa på två sätt – inte bra!
- Detta händer bara om data upprepar sig
- Vanligt fenomen vid **test** och **uppstart** av system
- Ovanligt vid verklig **transmission** (varför?)


Implementering av mottagaren

 För att implementera en fördröjning behövs en **klocka** och en **räknare**




- Nollställ räknaren vid varje flank 1 $\rightarrow$ 0
- Nollställ räknaren när den når det värde som motsvarar T
- Sampla när räknaren är vid **halva** maxvärdet
- Börja **vänta** på nästa flank T tidsenheter efter sista datasamplingen
- Räkna bitar med hjälp av en **tillståndsmaskin**


Tillståndsmaskin enligt Mealy

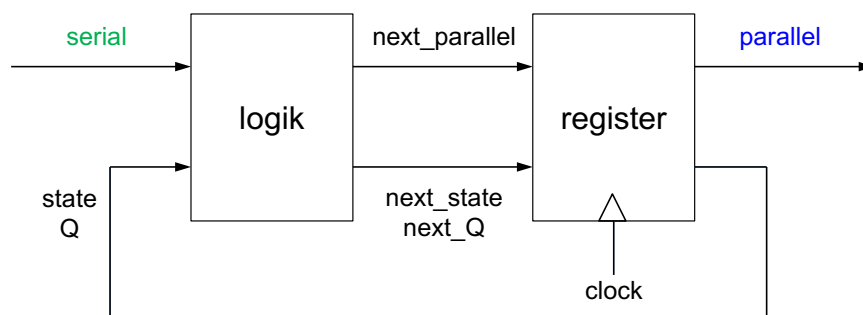

 Vi behöver ett **tillstånd** för varje bit




 - Nytt tillstånd varje gång räknaren är vid halva maxvärdet
- Tillståndsmaskinen gör också serie-till-parallell-omvandling



Tillståndsmaskin med synkronisering

 
- Tillståndens längd styrs av klockan, som är inställd på *ungefär* rätt bithastighet
- Efter S3 kommer stoppbit (serial=1). Annars väntar man en bit $\Rightarrow$ **blocksynkronisering**
- Mitt i STOP-tillståndet **väntar** man in flanken $1 \rightarrow 0 \Rightarrow$ **symbolsynkronisering**



Tillståndsmaskin i VHDL


```
process(state,serial,Q)  -- update state and outputs
begin
```
 
```
  next_Q <= Q;
  case state is
    when STOP =>
      next_state <= START;
    when START =>
      next_state <= S0;
      next_Q(0) <= serial;
    when S0 =>
      next_state <= S1;
      next_Q(1) <= serial;
    when S1 =>
      next_state <= S2;
      next_Q(2) <= serial;
```



```
  when S2 =>
    next_state <= S3;
    next_Q(3) <= serial;
  when S3 =>
    next_parallel <= Q;
    if serial='0' then
      next_state <= S3;
    else
      next_state <= STOP;
    end if;
  when others =>  -- undefined state
    next_state <= STOP;
  end case;
end process;  -- update state

end architecture;
```

 

```
process(clk50,reset) -- bit clock, sync'd to start bit
begin
```

```
  if reset='0' then
    state <= STOP;
    Q <= (others => '0');
    counter <= (others => '0');
  elsif rising_edge(clk50) then
    counter <= counter+1;
```

```
  if state=STOP and serial='1' then
    counter <= (others => '0');
```

```
  elsif counter=4 then -- half-period 5 clock cycles
```

```
    state <= next_state;
    Q <= next_Q;
    parallel <= next_parallel;
```

```
  elsif counter=9 then -- bit clock 50MHz/(9+1) = 5 MHz
```


```
    counter <= (others => '0');
```

```
  end if;
```


```
end if;
```

```
end process; -- bit clock
```

 Antag att klockan är 50 MHz och
önskad bithastighet 5 Mbit/s



$T = 10$ klockcykler för varje bit

 

VHDL-kod för mottagaren

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity Rx is port(
  reset, clk50: in std_logic;
  serial: in std_logic;
  parallel: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
```

```
architecture state_machine of Rx is
  type StateType is (U,STOP,START,S0,S1,S2,S3);
  signal state, next_state: StateType;
  signal Q, next_Q, next_parallel: std_logic_vector(3
downto 0);
  signal counter: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
```

```
process(clk50,reset) -- bit clock, sync'd to start
bit
```

```
begin
```

```
  if reset='0' then
```

```
    state <= STOP;
```

```
    Q <= (others => '0');
```

```
    counter <= (others => '0');
```

```
  elsif rising_edge(clk50) then
```

```
    counter <= counter+1;
```

```
    if state=STOP and serial='1' then
```

```
      counter <= (others => '0');
```

```
    elsif counter=4 then -- half-period 5 clock
```

```
cycles
```

```
      state <= next_state;
```

```
      Q <= next_Q;
```

```
      parallel <= next_parallel;
```

```
    elsif counter=9 then -- bit clock 50MHz/(9+1) = 5
```

```
MHz
```

```
      counter <= (others => '0');
```

```
    end if;
```

```
  end if;
```

```
end process; -- bit clock
```

```
process(state,serial,Q) -- update state and outputs
begin
```

```
  next_Q <= Q;
```

```
  case state is
```

```
    when STOP =>
```

```
      next_state <= START;
```

```
    when START =>
```

```
      next_state <= S0;
```

```
      next_Q(0) <= serial;
```

```
    when S0 =>
```

```
      next_state <= S1;
```

```
      next_Q(1) <= serial;
```

```
    when S1 =>
```

```
      next_state <= S2;
```

```
      next_Q(2) <= serial;
```

```
    when S2 =>
```

```
      next_state <= S3;
```

```
      next_Q(3) <= serial;
```

```
    when S3 =>
```

```
      next_parallel <= Q;
```

```
      if serial='0' then
```

```
        next_state <= S3;
```

```
      else
```

```
        next_state <= STOP;
```

```
      end if;
```

```
    when others => -- undefined state
```

```
      next_state <= STOP;
```

```
  end case;
```

```
end process; -- update state
```

```
end architecture;
```

Exempel på DO-fil

```
# header:
vsim work.rx; view wave
add wave clk50 reset serial state counter parallel
```

```
# clock and reset signals:
restart -force
force clk50 0 0ns, 1 10ns -repeat 20ns
force reset 0 0ns, 1 50ns
```

```
# serial is a repeated sequence of:
# 0 (start bit)
# 1100 (data bits)
# 1 (stop bit)
```

```
force serial 0 0, 1 200, 1 400, 0 600, 0 800,
1 1000 -repeat 1200
```

```
run 2400ns
wave zoom full
```

Tid för en bit:
 $T = 10$ klockcykler
 $= 200$ ns

Data: 1100

Upprepa efter 6 bitar = 1200 ns

Regelbunden flank i data
 $\Rightarrow$ synkroniseringsproblem



Mer realistisk simulering

```
# header:
#vsim work.rx; view wave
#add wave clk50 reset serial state counter parallel
```

```
# clock and reset signals:
restart -force
force clk50 0 0ns, 1 10ns -repeat 20ns
force reset 0 0ns, 1 200ns
```

```
# serial is a repeated sequence of:
```

```
# 0 (start bit)
# 1100 (data bits)
# 1 0 (stop and start bits)
# 1010 (next data bits)
# 1 (stop bit)
```

```
force serial 0 0, 1 200, 1 400, 0 600, 0 800,
1 1000, 0 1200, 1 1400, 0 1600, 1 1800, 0 2000,
1 2200 -repeat 2400
```

```
run 2400ns
wave zoom full
```

Första dataordet: 1100

Andra dataordet: 1010

12 bitar



Inför labben

VHDL-koden ovan är inte direkt användbar i hårdvara (lab 4), eftersom...

1. ...bithastigheten är för hög ($50 \text{ MHz}/10 = 5 \text{ Mbit/s}$)...

```
signal counter: std_logic_vector(3 downto 0);  
-- 4-bit counter
```

```
elsif counter=4 then -- half-period 5 clock cycles  
    state <= next_state;  
    Q <= next_Q;  
    parallel <= next_parallel;  
elsif counter=9 then -- bit clock 50MHz/(9+1) = 5 MHz  
    counter <= (others => '0');
```

2. ...ordlängden är för liten (4 bitar)...

```
parallel: out std_logic_vector(3 downto 0));
```


```
architecture state_machine of Rx is  
    type StateType is (U, STOP, START, S0, S1, S2, S3);  
    signal state, next_state: StateType;  
    signal Q, next_Q, next_parallel: std_logic_vector(3 downto  
0);
```

```
when S3 =>  
    next_parallel <= Q;  
    if serial='0' then  
        next_state <= S3;  
    else  
        next_state <= STOP;  
    end if;
```

 3. ...insignalen `serial` är asynkron och behöver göras synkron med hjälp av två vippor...

Exempel på en liknande process i sändaren (från F8):

```
process(clk50)
begin
  if rising_edge(clk50) then
    D_semisync <= D_async;
    D <= D_semisync;
  end if;
end process;
```



4. ...och dessutom är det lämpligt att visa några av signaler på lysdioderna (för test och felsökning).

Veckosammanfattning

Efter kursvecka 3–4 behärskar ni...

- A/D-omvandling
 - Teori och principer
 - Successiv approximation, SAR
 - Flash och dual-slope
 - Sample-and-hold
- Tillståndsmaskiner
 - Tillståndsdiagram
 - Moore och Mealy

- Seriell kommunikation
 - RS-232
 - Principer för mottagarsynkronisering
 - Klockåtervinning
 - Serie-till-parallell-omvandling
- VHDL-implementation
 - Implementation av SAR
 - Implementation av tillståndsdigram
 - Implementation av seriell mottagare
 - Synkroniseringsproblem: metastabilitet och otillåtna tillstånd

Kursinfo

- F10 (26 sept) avslutar VHDL-delen. Innehåll: felsökning, demo-räkning och frågestund. Ev. repetition om önskemål finns.
- Därefter övergår kursinnehållet övergår från digital till analog konstruktion, från kodning till beräkning
- Extra lab-tillfällen (frivilliga) 28 september och 17 oktober

Läs & lös

Läs:

- Lab-PM avsnitt 4
- Bengtsson avsnitt 4.4 (sample/hold)

Lös:

- Förberedelseuppgifter till lab 4, inkl 4.4–4.5

Föreläsning 10

FET och audioteknik


Erik Agrell 2017-09-26

Innehåll:

1. Fälteffekttransistorer
2. Ljud och decibel
3. Hörlurar och mikrofoner


Bilder av Bengt Molin och Erik Agrell

1. Fälteffekttransistorer

 


[Molin s 196]

Typer av transistorer

 

Från Molin s 194, utvidgad


 
En spänning mellan gate och substrat skapar en **n-dopad kanal** mellan drain och source (n-kanal!)



Molin s 196

JFET: Samma princip men gate-substrat består av en bakspänd P-N-övergång i stället för oxidskiktet


P-kanal: byt plats på n- och p-dopning

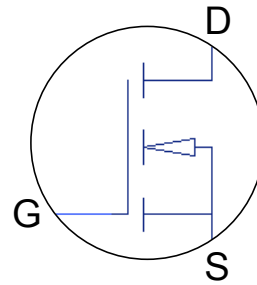 

- Koppla ihop substrat och source
- Välj spänningar U_{GS} och U_{DS}
- Mät/beräkna I_D
- Men I_G då?

Gaten är isolerad (vid måttliga frekvenser)


$$\Rightarrow I_G = 0$$

 


Spice demo


Slutsats: I_D är oberoende av V_{DS} , så länge som V_{DS} är tillräckligt hög

Ekvivalent schema

 

En MOSFET är en **spänningsstyrd strömkälla**

Arbetsområden och ekvationer (n-kanal)

 


1. $U_{GS} \leq U_T$, "strykt":

$$I_D = 0$$


2. $0 \leq U_{GS} - U_T \leq U_{DS}$, "mättad":

$$I_D = \beta(U_{GS} - U_T)^2$$

 

- Förstärkarkopplingar arbetar i det **mättade** området
- Där är I_D oberoende av U_{DS}
- Det finns fler områden (det linjära och genombrottsområdet), men de är inte lika viktiga

Arbetsområden och ekvationer (p-kanal)

 


1. $-U_{GS} \leq -U_T$, "strykt":

$$I_D = 0$$

2. $0 \leq -U_{GS} + U_T \leq -U_{DS}$, "mättad":

$$-I_D = \beta(-U_{GS} + U_T)^2$$

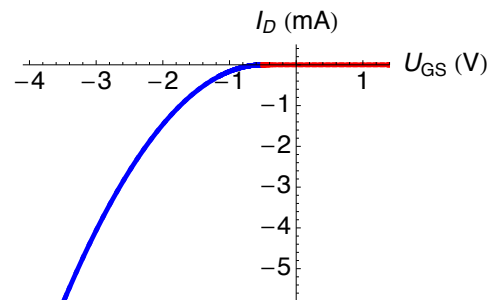

- För p-kanal gäller samma ekvationer som för n-kanal, fast med omvända tecken på alla strömmar och spänningar

Två parametrar

Tröskelspänning U_T :

- Den spänning U_{GS} som måste överskridas för att transistoren skall leda
- Kallas även pinch-off-spänning U_P
- $U_T \geq 0$ för anrikningstyp (de flesta MOS-transistorer)
- $U_T < 0$ för utarmningstyp (alla JFET)

gäller n-kanal

Koefficienten β :

- Bestämmer förstärkningen
- Om $U_T \neq 0$ används ofta


$$\beta = \frac{I_{DSS}}{U_T^2}$$

- Molin (kap. 8) använder

$$\beta = \frac{k'W}{2L}$$

där W och L är kanalens bredd resp. längd


Arbetspunkt och linearisering

 


CMOS-teknik

- CMOS = complementary MOS, innebär att n-kanals och p-kanals MOSFETar kombineras
- Dominerande teknik i integrerade kretsar
- Mycket energisnål

Exempel 1: CMOS-förstärkare

 


Exempel 2: CMOS-inverterare

 

En inverterare är en inverterande förstärkare med binär (maximalt utstyrd) insignal


Energiförbrukning i CMOS

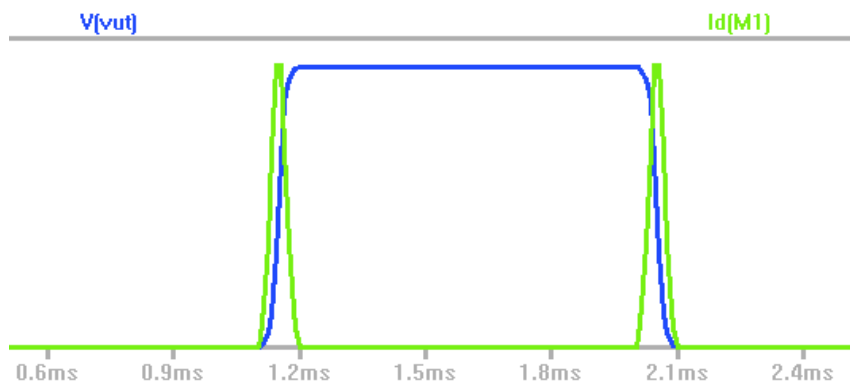

- CMOS-kretsar drar bara ström vid omslag
- Energiförbrukningen i processorer och minnen ökar vid belastning
- Energiförbrukningen är proportionell mot klockfrekvensen

2. Ljud och decibel

Ljud är variationer i lufttryck...

 

...som får trumhinnan att vibrera

Upplevd ljudnivå

Ljudtrycksnivå:


$$\text{dB SPL} = 20 \log \frac{p}{p_0}$$

där

p = ljudtryck


$p_0 = 20 \mu\text{Pa}$

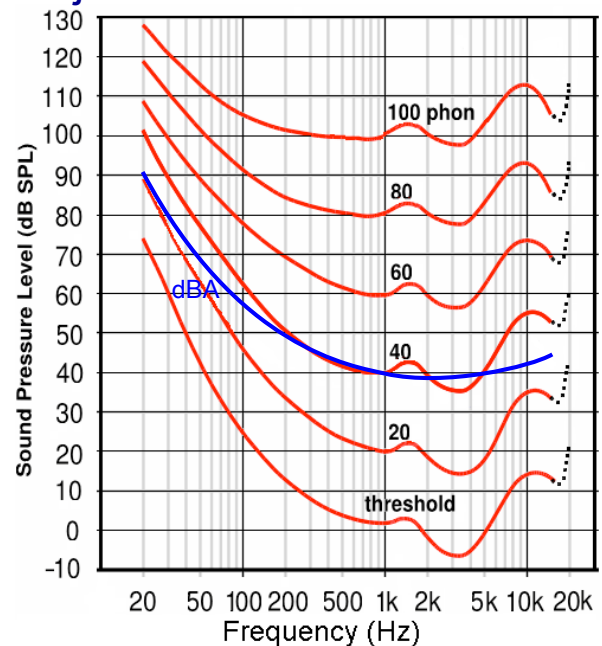Samma ljudtrycksnivå
uppfattas olika stark
beroende på frekvensen



[diracdelta.co.uk, <http://www.sengpielaudio.com>]

Frekvensberoende viktning

 

[diracdelta.co.uk]

Upplevd ljudnivå (dBA) = ljudtrycksnivå (dB SPL) + viktning (dB)

Exempel: 70 dB SPL vid 100 Hz upplevs som 50 dBA

Noise Source	Level (dBA)
Jet takeoff from 25m (possible eardrum damage)	150
Aircraft carrier flight deck	140
Jet take-off from 100m	130
Rock band	110–120
Jet fly-by at 300m, car horn at 1m	100–110
Petrol grass mower - operator	90–100
Food blender - operator, busy urban street	80–90
Accelerating vehicle from 50kmhr-1 at 7.5m	70–80
Vacuum cleaner - operator	60–70
Light traffic at 30m	50–60
Quiet residential area - daytime	40–50
Quiet residential area - nighttime	30–40
Wilderness, rustling leaves, whisper	20–30
Breathing	10
Threshold of human hearing	0

[diracdelta.co.uk]

Socialstyrelsens författningssamling



Socialstyrelsen

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer;

beslutade den 15 mars 2005.

**SOSFS
2005:7 (M)**
Utkom från trycket
den 15 april 2005

Tabell 1 – Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde

Maximalt ljud	L_{AFmax}^1	115 dB
Ekvivalent ljud	L_{AeqT}^2	100 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.

2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Tabell 2 – Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde

Maximalt ljud	L_{AFmax}^1	110 dB
Ekvivalent ljud	L_{AeqT}^2	97 dB ³

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.

2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

3 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.

Fler decibelstorheter

Definition

Effektkvot $\text{dB} = 10 \log \frac{P_1}{P_0}$

Härledda storheter

Energikvot $\text{dB} = 10 \log \frac{E_1}{E_0}$

Spänningskvot $\text{dB} = 20 \log \frac{U_1}{U_0}$

Strömkvot $\text{dB} = 20 \log \frac{I_1}{I_0}$

Speciella referensnivåer

Effekt $\text{dBW} = 10 \log \frac{P}{1\text{W}}$

Effekt $\text{dBm} = 10 \log \frac{P}{1\text{mW}}$

Spänning $\text{dBV} = 20 \log \frac{U_{\text{eff}}}{1\text{V}}$ **Obs!**

Ljudtryck $\text{dB SPL} = 20 \log \frac{p}{20\mu\text{Pa}}$

Den magiska dB-regeln

1 dB förändring någonstans
 $\Rightarrow$
 1 dB (dBW, dBm, dBV, dB SPL, dBA,...) förändring överallt



... i alla linjära system

Två vanliga dB-misstag

- Decibelvärden skall aldrig multipliceras eller divideras!
- Det finns inget som heter "effekt-dB" eller "spännings-dB". Det blir samma dB oavsett om man beräknar från effekt eller spänning!

3. Hörlurar och mikrofoner

Hörlurar:


- En **hörlur** omvandlar **ström** till **ljud**
- Ljudtrycket är proportionellt mot strömmen
- I datablad anges hörlurars känslighet ofta i **dB SPL @ 1 mW** (t.ex. 100 dB SPL @ 1 mW)
- Hörlurens **impedans** är typiskt låg, några 10-tals $\Omega \Rightarrow$ relativt hög ström

Skrivs ibland dB SPL/mW, vilket är något missvisande

Exempel

(nyttigt för lab 5)

 - Vilken spänning krävs för att en hörlur med impedans $32\ \Omega$ och känslighet $90\ \text{dB SPL @ } 1\ \text{mW}$ skall producera en ljudtrycksnivå på $106\ \text{dB SPL}$?




Svar: $1.13\ \text{V}$ effektivvärde ($3.20\ \text{V}_{\text{pp}}$)

Mikrofoner:

- En **mikrofon** omvandlar **ljud** till **ström**
- Strömmen är proportionellt mot ljudtrycket
- I datablad anges ofta mikrofoners känslighet i **dBV @ 1 Pa** vid en viss inimpedans (t.ex. $-39\ \text{dBV @ } 1\ \text{Pa}$ vid $2\ \text{k}\Omega$ impedans)
- Begreppet **inimpedans** syftar här inte på mikrofonen utan på kretsen som mikrofonen matar

Skrivs ibland dBV/Pa, vilket är något missvisande

Elektretmikrofon

 

En elektretmikrofon fungerar som en spänningskälla + JFET

d.v.s. som en **växelströmkälla**

En elektretmikrofon har två ben, som ger utsignalen.

Men var lägger man då matningen?

Svar: Mellan samma två ben som utsignalen. Inga problem: Matningen är DC, utsignalen är AC!

... fortsättning följer i F11...

Läs & lös

Läs:

- Molin s 193–198, 206–210, 228 och 352 om FET
- Molin s 23–26 om decibel


Lös:

- Molin uppg 8.2
- Molin uppg 9.2 men med $\lambda=0$
- Inlämningsuppgift 3

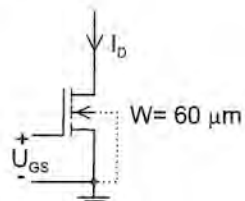- 8.2 a Transistorn i vidstående koppling sitter i en koppling som ger strömmen $I_D = 0,5 \text{ mA}$. Vad blir U_{GS} ?

Antag kanallängd $L = 4 \text{ }\mu\text{m}$ och $k' = 150 \text{ }\mu\text{A/V}^2$ $U_T = 0,7 \text{ V}$


- b Samma transistor sitter nu i en koppling som ger spänningen $U_{GS} = 1,0 \text{ V}$ till transistorn. Vad blir I_D ?



 - 9.1 Vidstående NMOS-transistor har $L = 4 \text{ }\mu\text{m}$ och $W = 100 \text{ }\mu\text{m}$. Beräkna g_m för följande värden på U_{GS} : $1,0 \text{ V}$, $1,2 \text{ V}$ och $1,4 \text{ V}$.


Transistorparametrar:

$$k' = 200 \text{ }\mu\text{A/V}^2 \quad U_T = 0,8 \text{ V} \quad \cancel{\lambda = 0,01} \quad \lambda = 0$$



- 9.2 Använd transistorn i föregående uppgift och dimensionera R_D så att U_{DS} blir $1,5 \text{ V}$ med $U_{GS} = 1,0 \text{ V}$. $V_{DD} = 3 \text{ V}$.

Hur stor variation blir det på U_{DS} om U_{GS} varierar $\pm 10 \text{ mV}$?

 

Föreläsning 11

Förstärkare och deras frekvensberoende



Erik Agrell 2017-09-27

Innehåll:

1. In- och utimpedans
2. Mer om mikrofoner
3. Två sorters förstärkare
4. Bandbredds begränsning



Bilder av Bengt Molin och Erik Agrell

1. In- och utimpedans

 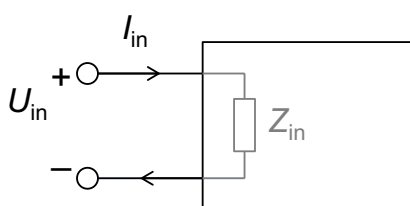



Inimpedansen definieras som

$$Z_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}}$$

  

Utimpedansen definieras som
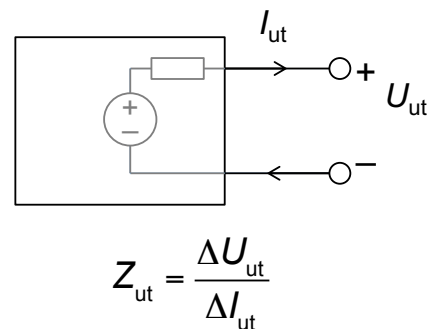 
$$Z_{ut} = \frac{\Delta U_{ut}}{\Delta I_{ut}}$$




Man vill ha:

- hög $Z_{in} \Rightarrow$ kretsen drar ingen ström på ingången
- låg $Z_{ut} \Rightarrow$ spänningen sjunker inte även om man belastar utgången (tar ut ström)

Undantag: I högfrekvenssystem behöver man $Z_{ut} = Z_{in}$ för att undvika reflektioner

Ihopkopplad in- och utimpedans

 

Om man kopplar ihop två kretsar blir det **spänningsdelning** mellan Z_{ut} och Z_{in}


$$U_{in} = U_0 \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{ut}}$$

Om Z_{ut} är mycket mindre än Z_{in} :

$$U_{in} \approx U_0 \quad \text{OK}$$


Men om Z_{ut} inte är mycket mindre än Z_{in} då?

Svar: Då behövs en **spänningsföljare**.

 

Nu är $U_{in} = U_{ut} = U_0$ oavsett Z_{ut} och Z_{in}

2. Mer om mikrofoner

 

(från F10)

En **elektretmikrofon** fungerar som en spänningskälla + JFET

d.v.s. som en **växelströmkälla**


En elektretmikrofon har två ben, som ger utsignalen.

Men var lägger man då matningen?


Svar: Mellan samma två ben som utsignalen. Inga problem: Matningen är DC, utsignalen är AC!

Inkoppling av mikrofonen

 - Matningen (DC) läggs mellan samma två ben som ger utsignalen (AC)
- Matningen måste därför gå via en resistor
- Utsignalen måste gå via en kondensator




Ekvivalenta scheman

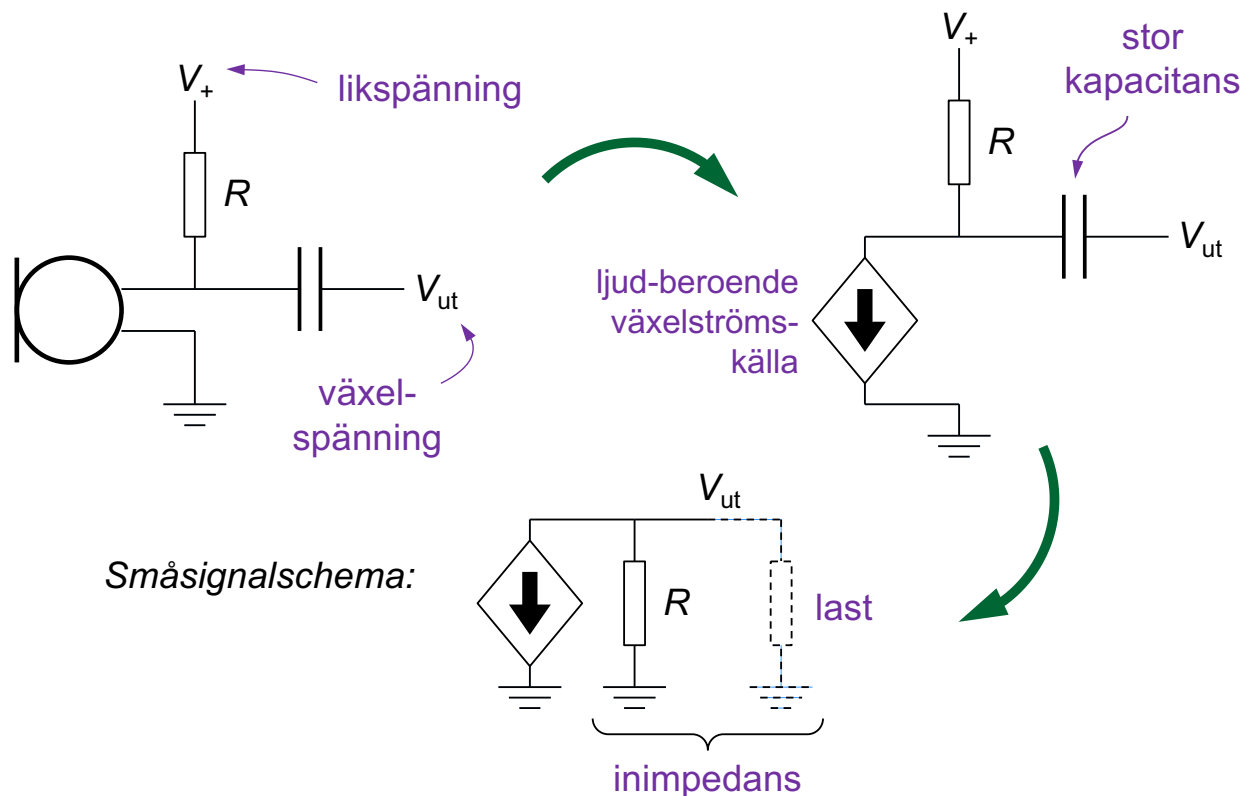

Exempel: elektretmikrofon (nyttig inför lab 5)

 - Enligt datablad har en viss elektretmikrofon känslighet -40 dBV @ 1Pa vid en inimpedans på $5 \text{ k}\Omega$. Vilken känslighet har den i nedanstående koppling?



Utsignalens styrka
beror på R



Svar: -34 dBV @ 1 Pa

3. Två sorters förstärkare

Fall 1: **Spänningen** räcker inte till



Svag signalkälla
(ger ofta några mV)

Signal-
förstärkare

Elektronik
(behöver ofta $>1V$)

Givare,
mätinstrument,
mikrofon, ...


Ungefär samma
ström (liten)

Dator, digital
signalbehandling
(DSP), A/D, ...

Signalförstärkare byggs ofta med **operationsförstärkare**


Signalförstärkare

Inverterande förstärkare:

 

$$A = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Icke inverterande förstärkare:

 

$$A = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

Fall 2: Strömmen räcker inte till



Elektronik
(ger ofta <10 mA)

Dator, digital
signalbehandling
(DSP), D/A, ...

Effekt-
förstärkare

Ungefär samma
spänning (några V)

Elpryl
(behöver ofta >0.1 A)

Motor, lampa,
display, högtalare,
pump, värmare, ...




Effektförstärkare byggs ofta med transistorer

Effektförstärkare


Typer av effektförstärkare:

- Klass A: en transistor leder hela tiden
- Klass B: två transistorer leder halva tiden var
- Klass C: en transistor leder en mindre del av tiden och en svängningskrets snyggar till utsignalen
- Klass D: digital logik och pulsbreddsmodulering
- Klass AB: två transistorer leder lite mer än halva tiden var


Exempel på klass A, C och D

 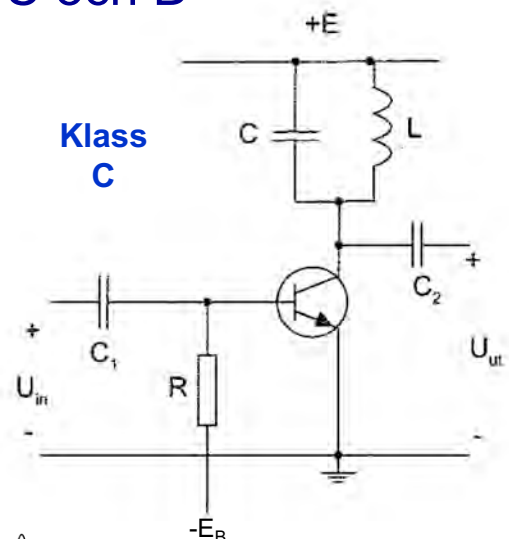 

 Exempel på klass B (CMOS-förstärkaren från F10)



 Exempel på klass B (samma typ som i lab 5)




4. Bandbredds begränsning

En förstärkare bör förstärka de önskade signalerna, som ligger inom ett visst frekvensområde:


- audiosignaler: 20 Hz–10 kHz
- radiosignaler: ett smalt spektrum runt bärfrekvensen

Samtidigt vill man dämpa allt utanför det önskade frekvensområdet (störningar)


Gränsfrekvenser och bandbredd

 

Exempel 1: FET-förstärkare klass A

 

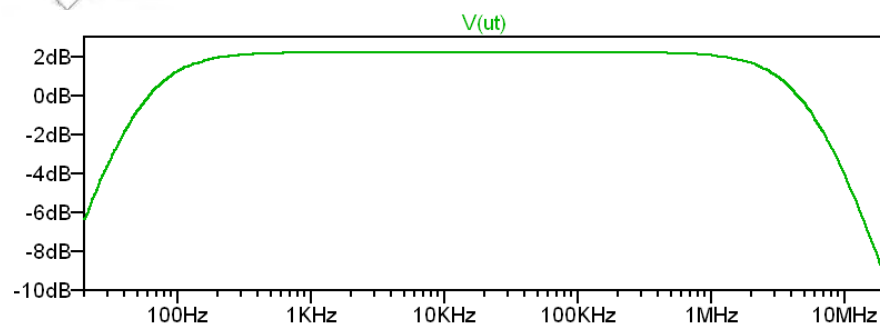Förstärkningen minskar både vid låga och höga frekvenser – varför?





Varför minskar förstärkningen?

Vid **låga** frekvenser: Kondensatorn på utgången spärrar.

Vid **höga** frekvenser: "parasitkapacitanser"

 - Alla kretsar innehåller små kapacitanser mellan anslutningarna
- Impedansen minskar när frekvensen ökar: $Z=1/(j\omega C)$
- Vid mycket höga frekvenser är kretsen i princip kortsluten
- Högfrekvenselektronik kräver därför speciella konstruktionsmetoder



 


ELEKTRONIK TIDNINGEN

"I höghastighetskretsar krävs det inte mycket för att parasiterna ska påverka kretsens prestanda. Det kan räcka med en förändring på någontiondels pikofarad. För att ge ett exempel: en enda pF extra parasitkapacitans vid förstärkarens inverterande ingång kan ge ett nästan 2 dB högre toppvärde i frekvensdomänen (Figur 3)."

[John Ardizzoni, Elektroniktidningen 2006]

Millereffekten

 Antag att det finns en impedans (vanligen kapacitiv) mellan en förstärkares in- och utgång:




Hur stor är inimpedansen?





Svar: $\frac{Z}{1+A}$

Ekvivalent schema

 


Millerkapacitanser

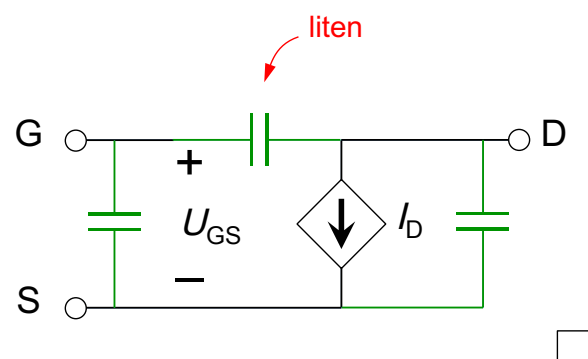 Det finns alltid små parasitkapacitanser:



 - En **liten** kapacitans mellan förstärkarens in- och utgång blir en **stor** ekvivalent kapacitans på ingången
- Denna kapacitans bestämmer ofta förstärkarens övre gränsfrekvens



Veckosammanfattning

Efter kursvecka 5 behärskar ni...

- Fälteffekttransistor
 - Ekvivalent schema
 - Strykt och mättat område
 - n-kanal och p-kanal
 - Förstärkare och inverterare i CMOS-teknik
- Ljud och decibel
 - Ljudtrycksnivå i dB SPL
 - dBA-viktning
 - Samband mellan dB och effekt- eller spänningskvot
 - dBm, dBW och dBV
 - Den Magiska Decibel-regeln 

- Hörlurar och mikrofoner
 - Känslighet
 - Inkoppling av elektretmikrofon
- In- och utimpedans
 - Definitioner
 - Problem vid ihopkoppling
- Effektförstärkare
 - Typer
 - Analys av klass B
 - Övergångsdistortion
- Bandbegränsingar i elektronik
 - Gränsfrekvenser och bandbredd
 - Parasitkapacitanser
 - Millereffekten

Läs & lös

Läs:

- Molin s 23–32 (förstärkarprinciper)
- Molin s 45–51 och 54–55 (signalförstärkare)
- Molin s 400 och 408–415 (effektförstärkare)
- Molin s 73–74 (in- och utresistans, slew rate)
- Molin s 322–323, 246 (Millereffekten)

Lös:

- Inlämningsuppgift 3
- Förberedelseuppgifter till lab 5

Föreläsning 12

Analoga filter

Erik Agrell 2017-10-03


Innehåll:

1. Filterteori
2. Filtertyper



Bilder av Lars Bengtsson och Erik Agrell

1. Filterteori

 

Överföringsfunktion

$$H(s) = \frac{(1-s/n_1) \cdots (1-s/n_N)}{(1-s/p_1) \cdots (1-s/p_P)}$$
$$= A \frac{(s-n_1) \cdots (s-n_N)}{(s-p_1) \cdots (s-p_P)}$$

- $n_1, n_2, \dots$ är **nollställen**
- $p_1, p_2, \dots$ är **poler**

$$A = \frac{p_1 \cdots p_P}{n_1 \cdots n_N}$$


Poler och nollställen

- Poler och nollställen är **komplexa**
 - $H(s)$ har **reella** koefficienter
- ⇒ poler och nollställen är antingen reella eller förekommer i **komplexkonjugerade par**

- Stabilt filter $\Leftrightarrow$ alla poler i vänstra halvplanet

Frekvenskaraktistik

 I det komplexa s -planet kan den positiva imaginäraxeln tolkas som frekvensaxeln



Om vi vet **överföringsfunktionen** $H(s)$ kan vi räkna ut:


- **Frekvensfunktionen** $H(j\omega)$
- **Amplitudfunktionen** $|H(j\omega)|$
- **Fasfunktionen** $\arg H(j\omega) = \angle H(j\omega)$

Specialfall:



- $H(0)$ bestämmer DC-egenskaper
- $H(\infty)$ bestämmer högfrekvens-egenskaper

Amplitudfunktion

$$H(j\omega) = A \frac{(j\omega - n_1) \cdots (j\omega - n_N)}{(j\omega - p_1) \cdots (j\omega - p_P)} \Rightarrow |H(j\omega)| = A \frac{|j\omega - n_1| \cdots |j\omega - n_N|}{|j\omega - p_1| \cdots |j\omega - p_P|}$$

 


Filterdemonstration 1

  


Mathematica
demo

Frekvenstransformering

Vi har detta:

 

Vi vill ha detta:

 

Vad gör vi?

Svar: byt s mot $s/100$ i $H(s)$!

Om $H(s)$ har bandbredd B ,
så har $H(s/c)$ bandbredd $c \cdot B$

- Motsvarande gäller gränshänsen, centerhänsen etc., eftersom hela frekvensaxeln skalas om.
- Många filter specificeras för gränshänsen 1 rad/s.

Exempel

Ett 3e ordningens LP-filter (Chebyshev) med gränshfrekvens 1 rad/s har överföringsfunktionen

$$H_1(s) = \frac{1}{1 + 3.71s + 3.38s^2 + 4s^3}$$


Beräkna överföringsfunktionen för ett Chebyshev-filter med gränshfrekvens 1 kHz.



Svar: $H(s) = \frac{1}{1 + 5.91 \cdot 10^{-4}s + 6.04 \cdot 10^{-8}s^2 + 1.61 \cdot 10^{-11}s^3}$


2. Filtertyper

Idealt LP-filter:

 


(kan inte byggas)


Praktiska LP-filter (ordning 5):

 


Chebyshev type 1

 

Chebyshev type 2

 


Elliptic

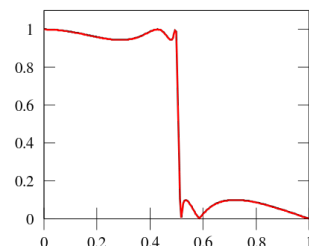

[Wikipedia]


Butterworth-filter

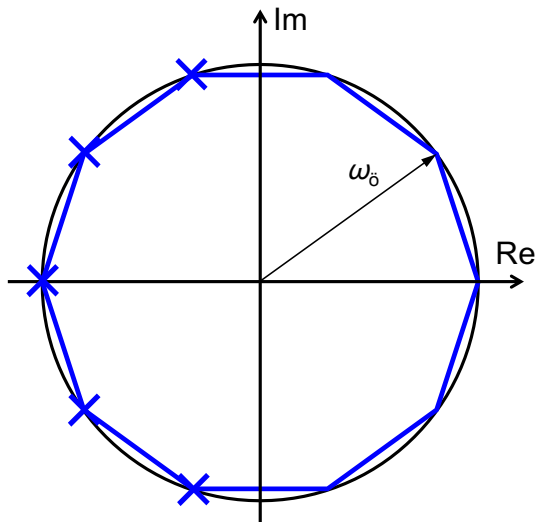En **maximalt flat** filterkaraktäristik får man genom att placera polerna jämnt utspridda **på en halvcirkel**




- Cirkelns radie är gränsfrekvensen i rad/s
- "jämnt utspridda" betyder som hörnen på en $2n$ -hörning (för filterordning n)


Filterdemonstration 2

 


Mathematica
demo

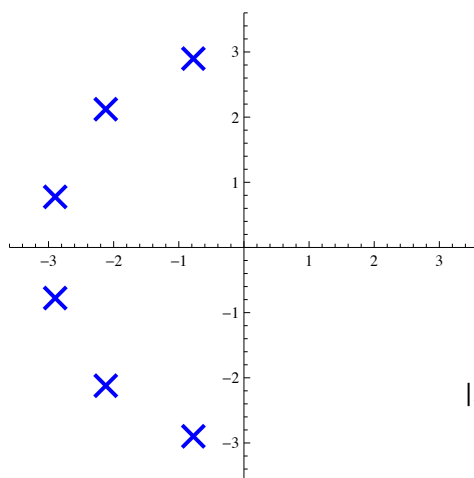

$|H(j\omega)|$

 


Butterworth-filter av olika ordning

 


[Bengtsson s 424]

Andra filtertyper

 


Lågpas (LP)

 Exempel: $H(s) = \frac{1}{1 + 1.4s + s^2}$




poler

 


Högpas (HP)

 Exempel: $H(s) = \frac{s^2}{1 + 1.4s + s^2}$




poler
nollställen

 


Bandpass (BP)

 Exempel: $H(s) = \frac{s}{1 + 0.2s + s^2}$




poler
nollställen

 


Bandspärr (BS)

 Exempel: $H(s) = \frac{1 + s^2}{1 + 0.2s + s^2}$



poler
nollställen

 

Filtertabeller

De vanligaste typerna av filter kan konstrueras från tabeller med filterpolynom

Butterworth-polynom:

Ordning	Polynom $P(a)$
1	$1 + a$
2	$1 + 1.414a + a^2$
3	$1 + 2a + 2a^2 + a^3$ $= (1 + a)(1 + a + a^2)$
4	$1 + 2.613a + 3.414a^2 + 2.613a^3 + a^4$ $= (1 + 0.765a + a^2)(1 + 1.848a + a^2)$

Chebyshev-polynom av typ 1 med 3 dB rippel:

Ordning	Polynom $P(a)$
2	$1.414 + 1.287a + 2a^2$ $= 1.414(1 + 0.910a + 1.414a^2)$
3	$1 + 3.711a + 2.384a^2 + 4a^3$ $= (1 + 3.355a)(1 + 0.355a + 1.192a^2)$
4	$1.414 + 3.231a + 9.348a^2 + 4.644a^3 + 8a^4$ $= 1.414(1 + 0.188a + 1.108a^2)(1 + 2.096a + 5.108a^2)$

Filterkonstruktion med hjälp av tabell

LP med gränshfrekvens ω_o :

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{P(s/\omega_o)}$$

HP med gränshfrekvens ω_u :

$$H_{HP}(s) = \frac{1}{P(\omega_u/s)}$$

Exempel: Konstruera ett andra ordningens Butterworth HP-filter med gränshfrekvens 10 rad/s



Resultat: som bild 16 med ändrad ω -skala

Läs & lös

Läs:

- Bengtsson s 359–373 (linjära system, poler och nollställen)
- Bengtsson s 410–414, 423–425, 430 (filderteori)

Lös:

- Bengtsson uppg 10.7
- Bengtsson uppg 12.1 och 12.17a–b

10.7 Vilka av följande system är stabila:

a $H(s) = \frac{s^2 + 4}{s^2 + 2s + 9}$

b $H(s) = \frac{s}{s^2 - 6s + 8}$

c $H(s) = \frac{3s - 7}{s^2 + 3s - 9}$

12.1 Ange överföringsfunktionen för filtren nedan. Ange om det är låg- eller högpasfilter samt ω_0 .

 
 
 


Fig 12.27 Första ordningens passiva filter

12.17a I tabell 12.2 är Chebyshev-filtret av ordning 3 skrivet som ett tredjegradspolynom. Separera detta polynom så att du kan skriva filtret som en seriekoppling av ett första och ett andra ordningens filter.

12.17b Använd transformeringsreglerna i avsnitt 12.5 för att transformera filtret till ett lågpasfilter med gränsfrekvensen 1 kHz.

12.17c Realisera detta filter med hjälp av en första och en andra ordningens Sallen-Key-länk.

$$\frac{0,2506}{s^3 + 0,5972s^2 + 0,9283s + 0,2506}$$

Föreläsning 13

Implementering av analoga filter

Erik Agrell 2017-10-04

Innehåll:

1. Kaskadkopplade filterlänkar
2. Sallen-Key-kopplingen




Bilder av Erik Agrell


1. Kaskadkopplade filterlänkar

Alla filter kan implementeras genom att kaskadkoppla 1a och 2a ordningens filterlänkar.

Exempel 1:

 


Exempel 2

 

Tre **olika** länkar av ordning 2...

... ger **tillsammans** ett bra filter av ordning 6:

 



Exempel 3

Vi vill implementera

$$H(s) = \frac{1}{(1 - s/p_1)(1 - s/p_2)}$$


med två reella, negativa poler p_1 och p_2 .

  1. Skapa två LP-länkar enligt nedan, där $R_1C_1 = -1/p_1$ och $R_2C_2 = -1/p_2$



2. Kombinera länkarna...

Försök 1:

 


$$H(s) = \frac{1}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2) + sR_1C_2}$$

??

Länk 2 påverkar länk 1!

Försök 2:

 

$$H(s) = \frac{1}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2)}$$

OK!

Komponentvärden

Tumregler:

- Motstånd väljs ofta ur E12-serien i intervallet $\sim 100 \Omega - 100 \text{ k}\Omega$
- Kondensatorer väljs ofta ur E6-serien i intervallet $\sim 100 \text{ pF} - 10 \mu\text{F}$

(undantag finns)

⇒ Med R och C i dessa intervall kan man implementera tidskonstanter RC i intervallet $\sim 10^{-8} - 1 \text{ s}$ (frekvenser $\sim 1 - 10^8 \text{ rad/s}$)

E12	E6
10	10
12	
15	15
18	
22	22
27	
33	33
39	
47	47
56	
68	68
82	

Det är bättre att välja C och beräkna R än tvärt om, eftersom tillgängliga R -värden ligger tätare (typiskt E6-serien)

Avrundningsfel


Det blir alltid avrundningsfel när man väljer komponentvärden.
Vad kan man göra åt det?



Det finns åtminstone tre möjliga strategier:

1. Använd parallell- eller seriekoppling för att skapa värden mellan E12-nivåerna
2. Prova andra värden på C tills avrundningsfelen i R blir små
3. Simulera och kolla om avrundningsfelen spelar någon roll


2. Sallen-Key-filtret

 

Vilken typ av filter? HP, LP eller något annat?

- Spänningsföljare $\Rightarrow V_{ut} = V_+$
- Låga frekvenser
 $\Rightarrow$ kondensatorer spärrar
 $\Rightarrow V_+ = V_{in}$
 $\Rightarrow H(0) = 1$
- Höga frekvenser
 $\Rightarrow$ kondensatorer leder
 $\Rightarrow V_+ = 0$
 $\Rightarrow H(\infty) = 0$

Svar: Lågpas!

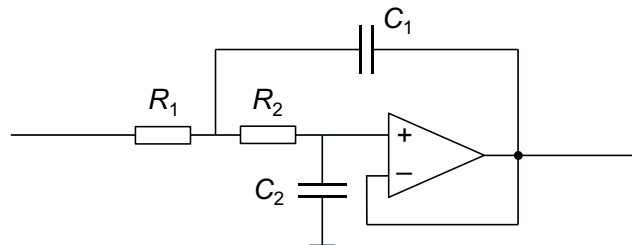

Vilken överföringsfunktion?

Svar:
$$H(s) = \frac{1}{1 + s(R_1 + R_2)C_2 + s^2 R_1 R_2 C_1 C_2}$$



Dimensionering av komponentvärden

Med Sallen-Key-kopplingen implementeras

- två reella poler *eller*
- ett komplext polpar

Utimpedans 0 $\Rightarrow$ kan kaskadkopplas

Hur väljer man komponenter?

1. Skriv den önskade överföringsfunktionen som

$$H(s) = \frac{1}{1 + \alpha s + \beta s^2}$$

2. Välj komponenter så att

$$\alpha = (R_1 + R_2)C_2$$

$$\beta = R_1 R_2 C_1 C_2$$

Exempel

Konstruera ett tredje ordningens LP-filter av Butterworth-typ med gränshfrekvens 2 kHz genom att kombinera ett Sallen-Key-filter av ordning 2 och ett passivt första ordningens LP-filter. Motstånd skall tas ur E12-serien och kondensatorer ur E6-serien.

Vi behöver en tabell över Butterworth-polynom, från kursens formelsamling:

Ordning	Polynom $P(a)$
1	$1 + a$
2	$1 + 1.414a + a^2$
3	$1 + 2a + 2a^2 + a^3$ $= (1 + a)(1 + a + a^2)$
4	$1 + 2.613a + 3.414a^2 + 2.613a^3 + a^4$ $= (1 + 0.765a + a^2)(1 + 1.848a + a^2)$



Veckosammanfattning

Efter kursvecka 6 behärskar ni...

- Analoga filter
 - Poler och nollställen
 - Överföringsfunktion och frekvensfunktion
 - Frekvenstransformering
 - Butterworthfilter
 - LP-, HP-, BP- och BS-filter
 - Filterkonstruktion med hjälp av tabell
- Implementation av filter
 - Filterkonstruktion med kaskadkoppling
 - Sallen-Key-länken
 - Val av komponentvärden

Läs & lös

Läs:

- Bengtsson s 419–420 (Sallen-Key-kopplingen)
- Lab-PM, lab 6

Lös:

- Bengtsson uppg 12.17c
- Förberedelseuppgifter lab 6

12.17a I tabell 12.2 är Chebyshev-filtret av ordning 3 skrivet som ett tredjegradspolynom. Separera detta polynom så att du kan skriva filtret som en seriekoppling av ett första och ett andra ordningens filter.

12.17b Använd transformeringsreglerna i avsnitt 12.5 för att transformera filtret till ett lågpasfilter med gränshänsen 1 kHz.

12.17c Realisera detta filter med hjälp av en första och en andra ordningens Sallen-Key-länk.

$$\frac{0,2506}{s^3 + 0,5972s^2 + 0,9283s + 0,2506}$$

Föreläsning 14

Förstärkardimensionering och stabilitet

Erik Agrell 2017-10-10

Innehåll:

1. Icke ideal operationsförstärkare
2. Kaskadkoppling
3. Stabilitet
4. Gästföreläsning

Bilder av Bengt Molin och Erik Agrell


Veckosammanfattning

Efter kursvecka 6 behärskar ni...

- Analoga filter
 - Poler och nollställen
 - Överföringsfunktion och frekvensfunktion
 - Frekvenstransformering
 - Butterworthfilter
 - LP-, HP-, BP- och BS-filter
 - Filterkonstruktion med hjälp av tabell
- Implementation av filter
 - Filterkonstruktion med kaskadkoppling
 - Sallen-Key-länken
 - Val av komponentvärden

1. Icke ideal operationsförstärkare

Icke inverterande förstärkare:

 


$$A = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

... om OPn är ideal

En **ideal** OP har:

- oändlig råförstärkning
- oändlig bandbredd
- oändlig inimpedans
- utimpedans 0


En verklig op har ändlig råförstärkning

 


$$A = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{A_0}{1 + \beta A_0} \quad \text{där motkopplingsfaktorn } \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Gränsvärde (ideal OP): Om $A_0 \rightarrow \infty$, så är $A = \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$ **OK!**

En verklig op har ändlig bandbredd också

 


Förstärkningens frekvensberoende

 

En **verklig** OP har:

- ändlig råförstärkning $A_{\max}$ (typiskt 10^5 – 10^6 gånger vid DC)
- låg bandbredd f_0 (typiskt **1–20 Hz!!**)

Råförstärkningen (utan motkoppling)

 

- En OP har avsiktligt mycket låg gränshfrekvens
- Metoden kallas **intern frekvenskompensering** och ger
 - god **stabilitet** vid motkoppling
 - men låg bandbredd utan motkoppling

Låga och höga frekvenser

Från bild 3:

$$A(f) = \frac{A_0(f)}{1 + \beta A_0(f)}$$


- Låga frekvenser:

$$A(f) \approx \frac{1}{\beta}$$

- Höga frekvenser:

$$A(f) \approx A_0(f)$$

 - oberoende av f
- oberoende av A_0
- okänslig för icke linjär råförstärkning
- oberoende av β




[Molin s 131]

- Motkoppling minskar förstärkningen
- Motkoppling ökar bandbredden


Produkten förstärkning $\times$ bandbredd är konstant

Dagens gåta

 Hur konstruerar man förstärkare med prestanda utanför förstärknings-bandbredds-linjen?




Två misslyckade försök

 

...bättre svar om en stund...

2. Kaskadkoppling

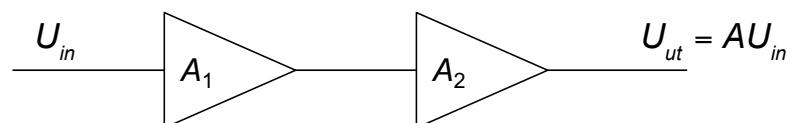

$$A = A_1 \cdot A_2$$


eller om förstärkningarna är frekvensberoende

$$A(f) = A_1(f) \cdot A_2(f)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 20 \log A(f) &= 20 \log A_1(f) A_2(f) \\ &= \underbrace{20 \log A_1(f)}_{\text{dB}} + \underbrace{20 \log A_2(f)}_{\text{dB}} \end{aligned}$$


Multiplikation av förstärkning
motsvarar addition i dB-skala

Exempel

 


Multiplikation av förstärkning motsvarar addition i dB-skala

Kaskadkopplade lika steg

 

$$A(f) = A_1(f)^N$$
 
$$\Rightarrow \underbrace{20 \log A(f)}_{\text{dB}} = N \cdot \underbrace{20 \log A_1(f)}_{\text{dB}}$$



När flera steg kaskadkopplas, så...

- ökar förstärkningen (mycket), $A = A_1^N$
- minskar bandbredden (måttligt)


Specialfall: När första ordningens steg kaskadkopplas, så minskar bandbredden som

$$f_o = f_{o1} \sqrt{2^{1/N} - 1}$$

Produkten förstärkning $\times$ bandbredd är **inte** konstant för kaskadkopplade steg

Svar på gåtan (bild 9)

 Fråga: Hur konstruerar man förstärkare med prestanda utanför förstärknings-bandbredds-linjen?




Svar:

1. Börja med ett förstärkarsteg med högre bandbredd än den önskade

 2. Kaskadkoppla flera sådana steg tills förstärkningen är tillräcklig

Kaskadkoppling med filtrering

En förstärkare bör förstärka signaler **inom** ett önskat frekvensintervall och dämpa signaler **utanför**




⇒ Praktiska förstärkare kombinerar ofta:

- kaskadkoppling (ger tillräcklig förstärkning)
- HP-länk (ger f_u)
- LP-länk (ger f_o)

I vilken ordning placeras stegen?


Man brukar lägga HP-steget först, för att slippa DC-nivåer.

 Man brukar lägga LP-steget sist, för att reducera eventuella störningar från förstärkarkedjan.




HP-steget

Två bra konstruktioner
och en dålig:

 

LP-steget


En bra konstruktion
och två halvbra:

 

3. Stabilitet

Ett motkopplat system är instabilt om $|\beta A_0(f)| > 1$ (d.v.s. 0 dB) vid den frekvens där $\arg \beta A_0(f) = -180^\circ$

Exempel:

 


Motkopplingsfaktor $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$




- **Amplitudmarginal** är skillnaden mellan $|\beta A_0(f)|$ i dB och 0 dB vid den frekvens där $\arg \beta A_0(f) = -180^\circ$
- **Fasmarginal** är skillnaden mellan $\arg \beta A_0(f)$ och -180° vid den frekvens där $|\beta A_0(f)| = 0$ dB

Amplitud- och fasmarginal

 

Exempel: utsignaler vid olika motkoppling

Förstärkarens insignal:

 


Tumregler: Sikta på


- minst 6 dB **amplitudmarginal**
- minst 45° **fasmarginal**

Utsignaler vid olika motkoppling:


Fasmarginal 45°

 

 Fasmarginal 0°
(på gränsen till instabil)




Fasmarginal <0°
(instabil)

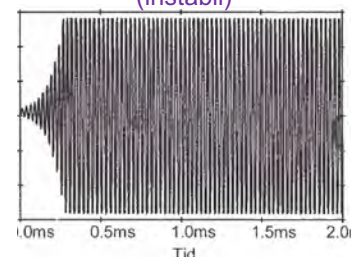

Exempel

Kurvorna visar råförstärkningen (belopp och fas) för en förstärkare.

 - Vid vilket värde på motkopplingsfaktorn β kommer förstärkaren att självsvänga?
- Bestäm amplitud- och fasmarginal om förstärkaren motkopplas med ett resistivt nät som ger spänningsdelning 1/100
- Vilket är det högsta värdet på β som kan användas om fasmarginalen skall vara åtminstone 45°?



[Molin s 146, modifierad]

Svar: (a) $\beta > -32$ dB, (b) 8 dB resp. 20°, (c) $\beta = 50$ dB

4. Gästföreläsning

Har det vi lär oss i den här kursen något med verkligheten att göra?

Svar i nästa vecka...

Radiolänk: Design och arbetsflöde
av Henrik Boklund och Magnus Wisell

Gästföreläsning i Elektriska system
tisdag 17 okt kl 8:15 i J243



Gästföreläsarna är radiodesigner på Ericsson Lindholmen. De kommer att berätta om hur ingenjörer jobbar på Ericsson för att utveckla nya system för trådlös kommunikation. Föredraget behandlar principerna för radiokommunikationen i moderna mobiltelefonisystem. Utvecklingsprocessen beskrivs också, från kravspecifikation via design och simulering till felsökning och verifiering.

Läs & lös


Läs:

- Molin s 71–75 (icke ideal op)
- Molin s 130–137 (motkoppling)
- Molin s 141–147 (stabilitet)

Lös:

- Uppgift (c) på bild 24
- Molin uppgift 3.5, 3.6, 6.4
- Inlämningsuppgift 4

 - 3.5 En spänningsföljare matas med en stegspänning. Utspänning enligt figuren nedan erhålls. Hur stor är förstärkarens slew rate?



- 3.6 En operationsförstärkare 741 som är internt kompenserad har följande data:

Råförstärkning	200 000 ggr
Övre gränshfrekvens	5 Hz
CMRR	90 dB
Slew rate	0,5 V/ μs

Man önskar konstruera en förstärkare med 100 gångers förstärkning som skall kunna förstärka en sinusspänning med 100 mV toppvärde på förstärkarens ingång.

- Vilken högsta frekvens kan användas utan att utspänningen förvrängs på grund av slewrate?
- Vilken övre gränshfrekvens får förstärkaren om operationsförstärkarens frekvenskaraktistik beaktas?
- Är det slew rate eller operationsförstärkarens frekvenskurva som begränsar maximalt användbar frekvens i detta fall?

6.4 En förstärkare med råförstärkningen

$$A_{vo} = 1000 \cdot \frac{1}{1 + j\frac{f}{100}} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{f}{1000}}$$

spänning-spänning-motkopplas.


Vilken är den största resistiva motkoppling β och största resulterande förstärkning vid låga frekvenser som kan användas om fasmarginen större än 45 grader önskas.

- Uppskatta $\beta_{\max}$ approximativt med Bodediagram.
- Beräkna $\beta_{\max}$ exakt genom att beräkna fas och belopp för uttrycket A_{vo} .

Svar på vissa uppgifter som rekommenderats på föreläsningar


Bengtsson:

 4.10a 0- 5 V 4.10b 1,6384 ms 4.10c&d se figur nedan (notera att resultatet blir detsamma i båda fallen).



4.11a Sex jämförelser 4.11c 100100_2 respektive $0,0275 \text{ V}$

4.11b

 

4.13c $\Delta_1 = 2,5 \text{ V}$, $\Delta_2 = 1,25 \text{ V}$, $\Delta_3 = 0,625 \text{ V}$, $\Delta_4 = 0,3125 \text{ V}$

4.16a 15 stycken b $0,3125 \text{ V}$, fyra bitar c 1110_2 d $3,594 - 3,9062 \text{ V}$

Molin:

3.5: $2.5 \mu\text{s}$

3.6: (a) 8.0 kHz . (b) 10 kHz . (c) Slew rate begränsar.

6.4: (a) $\beta_{\max} \approx 0.01$, förstärkning 100 (20 dB). (b) $\beta_{\max} = 0.018$, förstärkning 18 (25 dB).

8.2: (a) 1.4 V . (b) 0.10 mA .

9.2 (om $\lambda=0$): (a) $15 \text{ k}\Omega$. (b) $\pm 150 \text{ mV}$.

Föreläsning 15

Kursinformation och tentamensräkning

Erik Agrell 2017-10-11

Innehåll:

1. Kursinformation
2. Uppgifter ur tidigare tentamen

1. Kursinformation

- Fredag 13 okt 16:00: deadline för **inlämningsuppgift 4**
- Tisdag 17 okt 8:15: F16, **gästföreläsning** (se nästa bild, rekommenderas!)
- Tisdag 17 okt 13:15–17:00: **extra labtillfälle** (frivilligt)
- Fredag 20 okt 16:00: deadline för **labrapport** (för sen labrapport ger max 2 p)
- Torsdag 26 okt 14:00: **tentamen**
- Måndag 30 okt?: **kursenkät**

Gästföreläsning

Har det vi lär oss i den här kursen något med verkligheten att göra?

Svar i nästa vecka...


Radiolänk: Design och arbetsflöde
av Henrik Boklund och Magnus Wisell

Gästföreläsning i Elektriska system
tisdag 17 okt kl 8:15 i J243



Gästföreläsarna är radiodesigner på Ericsson Lindholmen. De kommer att berätta om hur ingenjörer jobbar på Ericsson för att utveckla nya system för trådlös kommunikation. Föredraget behandlar principerna för radiokommunikationen i moderna mobiltelefonisystem. Utvecklingsprocessen beskrivs också, från kravspecifikation via design och simulering till felsökning och verifiering.

Läsa vidare efter kursen?

 

Examination och betygsättning (från F1)

- Tentamen ger **max 50 poäng**.
- Laborationen (utförandet, förberedelseuppgifter och rapporten), bedöms med **max 4 poäng**. Minst 2 poäng krävs för godkänd labkurs.
- Inlämningsuppgifter, som inlämnas i tid, ger **max 1 poäng** per uppgift
- Bonuspoäng från lab och inlämningsuppgifter får tillgodoräknas vid **ordinarie tentamen** (men inte senare).
- För godkänd kurs krävs minst 20 poäng på tentamen (inkl ev bonus) **och** minst 2 poäng på laborationen.
- För betyg 3, 4 och 5 krävs 20, 30 resp. 40 poäng.

Vad kommer på tentan?

- Kursinnehållet definieras av **föreläsningar, laboration, inlämningsuppgifter** och **litteraturen**.
- **Förståelse** är viktigare än **utantillkunskap**.
- Tidigare tentor finns på pingpong men är inte 100% relevanta. Viss kursutveckling görs varje år.
- En **formelsamling** kommer att bifogas tentan.

Formelsamling

Decibel, definition

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_0}$$

Decibel, speciella referensnivåer

$$\text{dBW} = 10 \log_{10} \frac{P}{1\text{W}}$$

$$\text{dBm} = 10 \log_{10} \frac{P}{1\text{mW}}$$

$$\text{dBV} = 20 \log_{10} \frac{U_{\text{eff}}}{1\text{V}}$$

$$\text{dB SPL} = 20 \log_{10} \frac{p}{20\mu\text{Pa}}$$

$$(94 \text{ dB SPL} \leftrightarrow 1 \text{ Pa})$$

FET, n-kanal

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{if } U_{GS} \leq U_T \\ \beta(U_{GS} - U_T)^2 & \text{if } 0 \leq U_{GS} - U_T \leq U_{DS} \end{cases}$$

FET, p-kanal

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{if } -U_{GS} \leq -U_T \\ -\beta(-U_{GS} + U_T)^2 & \text{if } 0 \leq U_{GS} - U_T \leq U_{DS} \end{cases}$$

Kaskadkopplade 1:a ordningens förstärkarsteg

$$A = A_1^N$$

$$f_{\phi} = f_{\phi 1} \sqrt{2^{1/N} - 1}$$


Filterkonstruktion, tabellmetoden

$$\text{LP: } H(s) = \frac{1}{P(s/\omega_{\phi})}$$

$$\text{HP: } H(s) = \frac{1}{P(\omega_u/s)}$$

Sallen-Key-filter
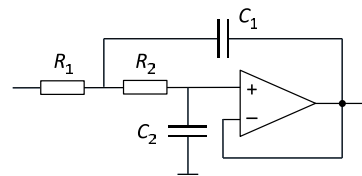
$$H(s) = \frac{1}{1 + s(R_1 + R_2)C_2 + s^2 R_1 R_2 C_1 C_2}$$



Butterworth-filter

Ordning	Polynom $P(a)$
1	$1 + a$
2	$1 + 1.414a + a^2$
3	$1 + 2a + 2a^2 + a^3$ $= (1 + a)(1 + a + a^2)$
4	$1 + 2.613a + 3.414a^2 + 2.613a^3 + a^4$ $= (1 + 0.765a + a^2)(1 + 1.848a + a^2)$

Chebyshev-filter typ 1 med 3 dB rippel

Ordning	Polynom $P(a)$
2	$1.414 + 1.287a + 2a^2$ $= 1.414(1 + 0.910a + 1.414a^2)$
3	$1 + 3.711a + 2.384a^2 + 4a^3$ $= (1 + 3.355a)(1 + 0.355a + 1.192a^2)$
4	$1.414 + 3.231a + 9.348a^2 + 4.644a^3 + 8a^4$ $= 1.414(1 + 0.188a + 1.108a^2)(1 + 2.096a + 5.108a^2)$

Komponentvärden

E12	E6
10	10
12	
15	15
18	
22	22
27	
33	33
39	
47	47
56	
68	68
82	

Några råd inför tentan

- Förklara alla led
- Definiera axlarna på diagram
- Kolla att enheterna stämmer
- Gör en rimlighetsbedömning
- Skriv läsligt och begripligt

Poängbedömning

- OK uträkningar, rimligt svar $\Rightarrow$ höga poäng
– *även om svaret är fel!*
- Allvarliga fel i uträkningarna $\Rightarrow$ låga poäng
– *även om svaret är rätt!*
- Orimligt svar $\Rightarrow$ låga poäng
– *en kommentar om orimligheten kan hjälpa*

Kursenkät

Kursenkätens syfte:

- Hjälpa **läraren** med kursutveckling (hur kan olika kursmoment förbättras?)
- Hjälpa **Chalmers** med kursutbudet (behålla eller lägga ned kursen? behålla eller byta ut lärare?)

Veckosammanfattning

Efter kursvecka 7 behärskar ni...

- Icke ideal operationsförstärkare
 - Ändlig råförstärkning
 - Ändlig bandbredd
 - Frekvensberoende vid motkoppling
 - Förstärknings-bandbredds-produkt
- Förstärkarkonstruktion
 - Kaskadkoppling
 - Kombination av förstärkarsteg och filter
- Stabilitet vid motkoppling
 - Stabilitetskriteriet
 - Amplitudmarginal
 - Fasmarginal

2. Uppgifter ur tidigare tentamen

**CHALMERS**

Institutionen för signaler och system

TENTAMEN

KURSNAMN	Elektriska system för EI3
PROGRAM: namn åk / läsperiod	Elektroingenjör 180 hp 3/1
KURSBETECKNING	SSY010
EXAMINATOR	Erik Agrell
TID FÖR TENTAMEN	2014-10-28 kl 8:30-12:30
HJÄLPMEDEL	Typgodkänd räknare