

Föreläsning 9

Synkronisering, mottagare

Erik Agrell 2017-09-22

Innehåll:


1. Mer om sample-and-hold
2. Synkronisering i mottagare
3. Seriell mottagare och sampling

Bilder av E. Agrell

 
1. Mer om sample-and-hold

Från F8:


En sample-and-hold (S/H) krets "fryser" en analog spänning en stund.




Principen för sample-and-hold

 

Inkoppling till A/D-omvandlaren

 

Styrning av S/H-kretsen LF398

 


- **Sample** om $V_8 - V_7 > 1.4 \text{ V} \Rightarrow V_5 = V_3$
- **Hold** om $V_8 - V_7 < 1.4 \text{ V} \Rightarrow V_5$ behåller tidigare V_3


Dimensionering av styrsignalen

- Vill man sampla vid **positiv** puls, läggs styrsignalen på **pinne 8**
- Vill man sampla vid **negativ** puls, läggs styrsignalen på **pinne 7**
- Den andra pinnen ges en konstant referensspänning

Exempel ur datablad:

 


2. Synkronisering i mottagare

 

Nej! Sändaren styr transmissions-
takten. Mottagaren måste arbeta i takt
med sändaren $\Rightarrow$ *synkronisering*

important and challenging medium, the fading mobile channel. Some further material appears in Chapter 7.


Probably the most underrated area in transmission design is synchronization. Little time is spent in most books on this subject, yet synchronization of various types probably consumes half of transmission design effort. In reality, there are several layers to the synchronization of a system: An RF system needs receiver carrier synchronization, all systems need to identify the symbol boundaries, and most data

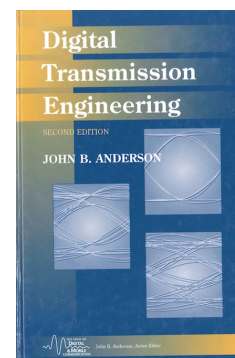


[John B. Anderson, *Digital Transmission Engineering*]

Typer av synkronisering

 
- **Blocksynkronisering** är att gruppera bitar till bytes och bytes till datapaket



 - **Symbolsynkronisering** är att välja samplingsögonblick i varje symbol (bit)



 
- **Fassynkronisering** är att identifiera fasläget hos en sinusvåg, vilket behövs om fassen bär information (fasmodulation, inte i denna kurs)



Felaktig blocksynkronisering




Hej

 

Nej, jag
föredrar
Java

Åtgärd: Använd ett protokoll med redundans, t.ex. start- och stoppbitar eller pakethuvud ("preamble")

Felaktig sampling (symbolsynkronisering)

 

Att motverka samplingsfel

Hur kan sändare och mottagare hålla samma bithastighet?


1. Noggranna oscillatorer? **Nej, även bra kristalloscillatorer driver något.**
2. Använda sändarklockan även i mottagaren? **OK, men det kräver en sidokanal.**
3. Återvinna sändarklockan ur mottagen signal? **OK, om signalkvaliteten är hyfsad.** ⇒ symbolsynkronisering

I kommunikationssystem (och i labben) är metod 3 vanligast

 3. Seriell mottagare och sampling

Tidssignal enligt RS-232 (från F8):

(Här visas 1 som hög nivå och 0 som låg nivå, trots att 1 enligt RS-232-standarden är låg spänning.)



Alltid samma flank 1→0 mellan stopp- och startbit
⇒ underlättar synkronisering

Symbolsynkronisering


Klockåtervinning = "clock recovery" = "symbol synchronization":

Att hitta rätt samplingstidpunkter för den mottagna signalen

Grundprincip:

 1. Sök flank
2. Vänta $1.5T$, sampla
3. Vänta T , sampla
4. Vänta T , sampla
5. ...


$$T = \text{symboltiden} = 1/\text{baudrate}$$



Klockdrift


Sändar- och mottagaroscillatorerna är inte helt synkrona

⇒ trigga på **varje** startbit

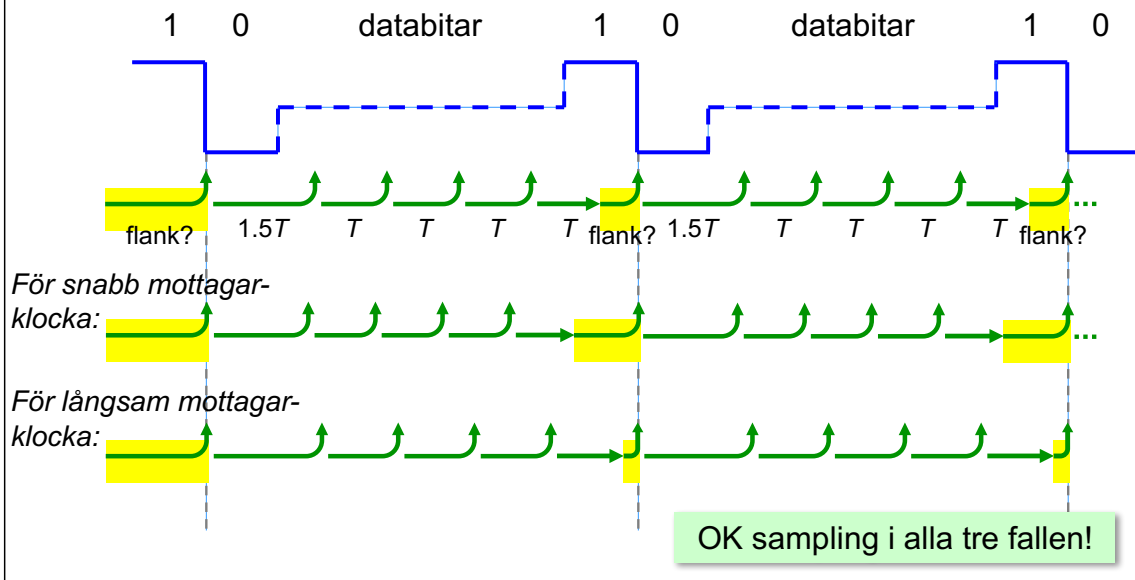

 Problem: flanker i data


Regelbundna flanker i **dataorden** kan få mottagaren att trigga fel:



- Mottagaren kan låsa på två sätt – inte bra!
- Detta händer bara om data upprepar sig
- Vanligt fenomen vid **test** och **uppstart** av system
- Ovanligt vid verklig **transmission** (varför?)


Implementering av mottagaren

 För att implementera en fördröjning behövs en **klocka** och en **räknare**




- Nollställ räknaren vid varje flank 1→0
- Nollställ räknaren när den når det värde som motsvarar T
- Sampla när räknaren är vid **halva** maxvärdet
- Börja **vänta** på nästa flank T tidsenheter efter sista datasamplingen
- Räkna bitar med hjälp av en **tillståndsmaskin**


Tillståndsmaskin enligt Mealy

 

 Vi behöver ett **tillstånd** för varje bit




 - Nytt tillstånd varje gång räknaren är vid halva maxvärdet
- Tillståndsmaskinen gör också serie-till-parallell-omvandling



Tillståndsmaskin med synkronisering

 
- Tillståndens längd styrs av klockan, som är inställd på *ungefär* rätt bithastighet
- Efter S3 kommer stoppbit (serial=1). Annars väntar man en bit $\Rightarrow$ **blocksynkronisering**
- Mitt i STOP-tillståndet **väntar** man in flanken $1 \rightarrow 0 \Rightarrow$ **symbolsynkronisering**



Tillståndsmaskin i VHDL


```
process(state,serial,Q)  -- update state and outputs
begin
```
 
```
  next_Q <= Q;
  case state is
    when STOP =>
      next_state <= START;
    when START =>
      next_state <= S0;
      next_Q(0) <= serial;
    when S0 =>
      next_state <= S1;
      next_Q(1) <= serial;
    when S1 =>
      next_state <= S2;
      next_Q(2) <= serial;
```



```
  when S2 =>
    next_state <= S3;
    next_Q(3) <= serial;
  when S3 =>
    next_parallel <= Q;
    if serial='0' then
      next_state <= S3;
    else
      next_state <= STOP;
    end if;
  when others =>  -- undefined state
    next_state <= STOP;
  end case;
end process;  -- update state

end architecture;
```

 

```
process(clk50,reset)  -- bit clock, sync'd to start bit
begin
```

```
  if reset='0' then
    state <= STOP;
    Q <= (others => '0');
    counter <= (others => '0');
  elsif rising_edge(clk50) then
    counter <= counter+1;
```

```
  if state=STOP and serial='1' then
    counter <= (others => '0');
```

```
  elsif counter=4 then  -- half-period 5 clock cycles
```

```
    state <= next_state;
```

```
    Q <= next_Q;
```

```
    parallel <= next_parallel;
```

```
  elsif counter=9 then  -- bit clock 50MHz/(9+1) = 5 MHz
```

```
    counter <= (others => '0');
```

```
  end if;
```


```
end if;
```

```
end process;  -- bit clock
```

Antag att klockan är 50 MHz och
önskad bithastighet 5 Mbit/s



$T = 10$ klockcykler för varje bit

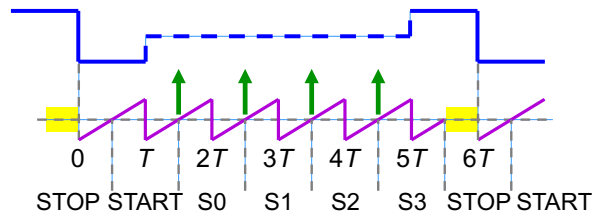

VHDL-kod för mottagaren

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity Rx is port(
  reset, clk50: in std_logic;
  serial: in std_logic;
  parallel: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
```

```
architecture state_machine of Rx is
  type StateType is (U,STOP,START,S0,S1,S2,S3);
  signal state, next_state: StateType;
  signal Q, next_Q, next_parallel: std_logic_vector(3
downto 0);
  signal counter: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
```

```
process(clk50,reset)  -- bit clock, sync'd to start
bit
```

```
begin
```

```
  if reset='0' then
```

```
    state <= STOP;
```

```
    Q <= (others => '0');
```

```
    counter <= (others => '0');
```

```
  elsif rising_edge(clk50) then
```

```
    counter <= counter+1;
```

```
    if state=STOP and serial='1' then
```

```
      counter <= (others => '0');
```

```
    elsif counter=4 then  -- half-period 5 clock
```

```
cycles
```

```
      state <= next_state;
```

```
      Q <= next_Q;
```

```
      parallel <= next_parallel;
```

```
    elsif counter=9 then  -- bit clock 50MHz/(9+1) = 5
```

```
MHz
```

```
    counter <= (others => '0');
```

```
  end if;
```

```
end if;
```

```
end process;  -- bit clock
```

```
process(state,serial,Q)  -- update state and outputs
begin
```

```
  next_Q <= Q;
```

```
  case state is
```

```
    when STOP =>
```

```
      next_state <= START;
```

```
    when START =>
```

```
      next_state <= S0;
```

```
      next_Q(0) <= serial;
```

```
    when S0 =>
```

```
      next_state <= S1;
```

```
      next_Q(1) <= serial;
```

```
    when S1 =>
```

```
      next_state <= S2;
```

```
      next_Q(2) <= serial;
```

```
    when S2 =>
```

```
      next_state <= S3;
```

```
      next_Q(3) <= serial;
```

```
    when S3 =>
```

```
      next_parallel <= Q;
```

```
      if serial='0' then
```

```
        next_state <= S3;
```

```
      else
```

```
        next_state <= STOP;
```

```
      end if;
```

```
    when others =>  -- undefined state
```

```
      next_state <= STOP;
```

```
  end case;
```

```
end process;  -- update state
```

```
end architecture;
```

Exempel på DO-fil

```
# header:
vsim work.rx; view wave
add wave clk50 reset serial state counter parallel
```

```
# clock and reset signals:
restart -force
force clk50 0 0ns, 1 10ns -repeat 20ns
force reset 0 0ns, 1 50ns
```

```
# serial is a repeated sequence of:
# 0 (start bit)
# 1100 (data bits)
# 1 (stop bit)
force serial 0 0, 1 200, 1 400, 0 600, 0 800,
1 1000 -repeat 1200
```

```
run 2400ns
wave zoom full
```

Tid för en bit:
 $T = 10$ klockcykler
 $= 200$ ns

Data: 1100

Upprepa efter 6 bitar = 1200 ns

Regelbunden flank i data
 $\Rightarrow$ synkroniseringsproblem



Mer realistisk simulering

```
# header:
#vsim work.rx; view wave
#add wave clk50 reset serial state counter parallel
```

```
# clock and reset signals:
restart -force
force clk50 0 0ns, 1 10ns -repeat 20ns
force reset 0 0ns, 1 200ns
```

```
# serial is a repeated sequence of:
# 0 (start bit)
# 1100 (data bits)
# 1 0 (stop and start bits)
# 1010 (next data bits)
# 1 (stop bit)
force serial 0 0, 1 200, 1 400, 0 600, 0 800,
1 1000, 0 1200, 1 1400, 0 1600, 1 1800, 0 2000,
1 2200 -repeat 2400
```

```
run 2400ns
wave zoom full
```

Första dataordet: 1100

Andra dataordet: 1010

12 bitar



Inför labben

VHDL-koden ovan är inte direkt användbar i hårdvara (lab 4), eftersom...

1. ...bithastigheten är för hög ($50 \text{ MHz}/10 = 5 \text{ Mbit/s}$)...

```
signal counter: std_logic_vector(3 downto 0);  
-- 4-bit counter
```

```
elsif counter=4 then -- half-period 5 clock cycles  
    state <= next_state;  
    Q <= next_Q;  
    parallel <= next_parallel;  
elsif counter=9 then -- bit clock 50MHz/(9+1) = 5 MHz  
    counter <= (others => '0');
```

2. ...ordlängden är för liten (4 bitar)...

```
parallel: out std_logic_vector(3 downto 0));
```


```
architecture state_machine of Rx is  
    type StateType is (U,STOP,START,S0,S1,S2,S3);  
    signal state, next_state: StateType;  
    signal Q, next_Q, next_parallel: std_logic_vector(3 downto  
0);
```

```
when S3 =>  
    next_parallel <= Q;  
    if serial='0' then  
        next_state <= S3;  
    else  
        next_state <= STOP;  
    end if;
```

 3. ...insignalen `serial` är asynkron och behöver göras synkron med hjälp av två vippor...

Exempel på en liknande process i sändaren (från F8):

```
process(clk50)
begin
    if rising_edge(clk50) then
        D_semisync <= D_async;
        D <= D_semisync;
    end if;
end process;
```



4. ...och dessutom är det lämpligt att visa några av signaler på lysdioderna (för test och felsökning).

Veckosammanfattning

Efter kursvecka 3–4 behärskar ni...

- A/D-omvandling
 - Teori och principer
 - Successiv approximation, SAR
 - Flash och dual-slope
 - Sample-and-hold
- Tillståndsmaskiner
 - Tillståndsdiagram
 - Moore och Mealy

- Seriell kommunikation
 - RS-232
 - Principer för mottagarsynkronisering
 - Klockåtervinning
 - Serie-till-parallell-omvandling
- VHDL-implementation
 - Implementation av SAR
 - Implementation av tillståndsdigram
 - Implementation av seriell mottagare
 - Synkroniseringsproblem: metastabilitet och otillåtna tillstånd

Kursinfo

- F10 (26 sept) avslutar VHDL-delen. Innehåll: felsökning, demo-räkning och frågestund. Ev. repetition om önskemål finns.
- Därefter övergår kursinnehållet övergår från digital till analog konstruktion, från kodning till beräkning
- Extra lab-tillfällen (frivilliga) 28 september och 17 oktober

Läs & lös

Läs:

- Lab-PM avsnitt 4
- Bengtsson avsnitt 4.4 (sample/hold)

Lös:

- Förberedelseuppgifter till lab 4, inkl 4.4–4.5