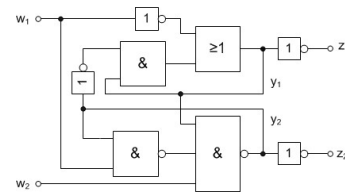


Övning 9.1


Vi får logiken



$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = \overline{y_1} \\ Y_2 = \overline{y_1 \cdot w_1 \cdot y_2 \cdot w_2} = \overline{y_1} + \overline{w_1} + \overline{y_2} + \overline{w_2} \\ z_2 = \overline{y_2} \end{cases}$$

Övning 9.1

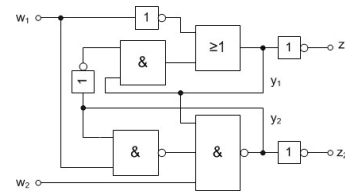Vi kan använda Karnaugh-diagram för att ta fram värdena



		$w_2 w_1$			
Y_1		00	01	11	10
$y_2 y_1$	00	1	0	0	1
	01	1	1	1	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1


$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = \overline{y_1} \\ Y_2 = \overline{y_1 \cdot w_1 \cdot y_2 \cdot w_2} = \overline{y_1} + \overline{w_1} + \overline{y_2} + \overline{w_2} \\ z_2 = \overline{y_2} \end{cases}$$

Övning 9.1

Vi kan använda Karnaugh-diagram för att ta fram värdena

		w_2w_1			
		00	01	11	10
y_2y_1	00	1	0	0	1
	01	1	1	1	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

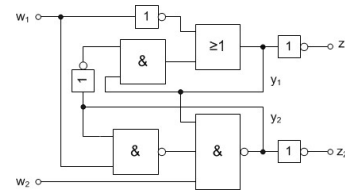
Annotations: A blue circle highlights the top row (y₂y₁ = 00) with the label $y_1 \cdot \overline{y_2}$. A red circle highlights the first and last columns (w₂w₁ = 00 and 10) with the label $\overline{w_1}$.



$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = y_1 \\ Y_2 = y_1 \cdot \overline{w_1} \cdot y_2 \cdot w_2 = \\ = \overline{y_1} + w_1 \cdot y_2 + \overline{w_2} \\ z_2 = y_2 \end{cases}$$


Övning 9.1

		w_2w_1			
		00	01	11	10
y_2y_1	00	1	1	1	1
	01	1	1	0	0
	11	1	1	1	0
	10	1	1	1	1

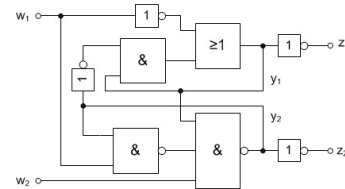

$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = y_1 \\ Y_2 = y_1 \cdot \overline{w_1} \cdot y_2 \cdot w_2 = \\ = \overline{y_1} + w_1 \cdot y_2 + \overline{w_2} \\ z_2 = y_2 \end{cases}$$

Övning 9.1

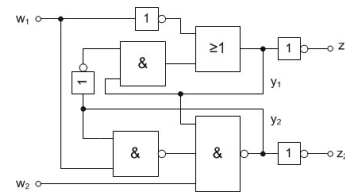


		w_2w_1			
		00	01	11	10
y_2y_1	00	1	1	1	1
	01	1	1	0	0
	11	1	1	1	0
	10	1	1	1	1

Annotations: A red box highlights the first two columns (w2w1 = 00, 01). A green box highlights the first two rows (y2y1 = 00, 01). A blue box highlights the last two columns (w2w1 = 11, 10). A red arrow points to the cell (01, 00) with label $\overline{w_2}$. A green arrow points to the cell (11, 01) with label $w_1 \cdot y_2$. A blue arrow points to the cell (10, 10) with label $\overline{y_1}$.

$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = \overline{y_1} \\ Y_2 = \overline{y_1 \cdot w_1 \cdot y_2 \cdot w_2} = \\ \quad = \overline{y_1} + \overline{w_1} \cdot \overline{y_2} + \overline{w_2} \\ z_2 = \overline{y_2} \end{cases}$$


Övning 9.1

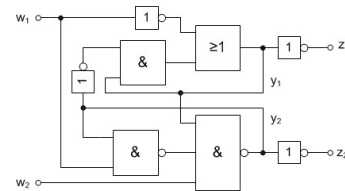

		w_2w_1			
		00	01	11	10
y_2y_1	00	1	1	1	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	1

$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = \overline{y_1} \\ Y_2 = \overline{y_1 \cdot w_1 \cdot y_2 \cdot w_2} = \\ \quad = \overline{y_1} + \overline{w_1} \cdot \overline{y_2} + \overline{w_2} \\ z_2 = \overline{y_2} \end{cases}$$

Övning 9.1

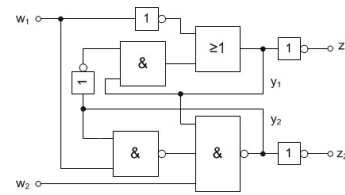


		$w_2 w_1$			
z_1		00	01	11	10
00		1	1	1	1
01		0	0	0	0
11		0	0	0	0
10		1	1	1	1

y_1

$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = \overline{y_1} \\ Y_2 = y_1 \cdot \overline{w_1} \cdot y_2 \cdot \overline{w_2} = \\ = \overline{y_1} + w_1 \cdot y_2 + \overline{w_2} \\ z_2 = \overline{y_2} \end{cases}$$


Övning 9.1

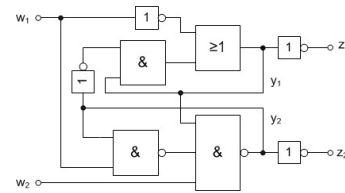

		$w_2 w_1$			
z_2		00	01	11	10
00		1	1	1	1
01		1	1	1	1
11		0	0	0	0
10		0	0	0	0

$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = \overline{y_1} \\ Y_2 = y_1 \cdot \overline{w_1} \cdot y_2 \cdot \overline{w_2} = \\ = \overline{y_1} + w_1 \cdot y_2 + \overline{w_2} \\ z_2 = \overline{y_2} \end{cases}$$

Övning 9.1

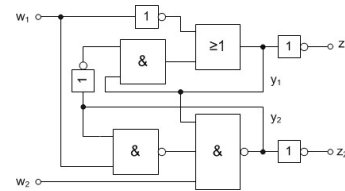

		w_2w_1			
	z_2	00	01	11	10
y_2y_1	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

$$\begin{cases} Y_1 = \overline{w_1} + y_1 \cdot \overline{y_2} \\ z_1 = \overline{y_1} \\ Y_2 = \overline{y_1 \cdot w_1 \cdot y_2 \cdot w_2} = \\ = \overline{y_1} + \overline{w_1 \cdot y_2 \cdot w_2} \\ z_2 = \overline{y_2} \end{cases}$$

Övning 9.1

Vi kan direkt föra över värdena från Karnaughdiagrammen till en tillståndstabell om vi bara kommer ihåg att värdena står i udda ordning i diagrammen (00, 01, 11, 10).

* Markerar tillstånd där vi stannar i samma tillstånd

Present state	Next state				Output
	w_2w_1				
	00	01	10	11	
y_2y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	z_2z_1
00	11	10	11	10	11
01	11	11	01^*	01^*	10
10	11	10^*	11	10^*	01
11	11^*	10	01	10	00

Övning 9.1

Vi ger tillstånden namn

Present state	Next state				Output
	w_2w_1				
	00	01	10	11	
y_2y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	z_2z_1
00	11	10	11	10	11
01	11	11	01*	01*	10
10	11	10*	11	10*	01
11	11*	10	01	10	00

Present state	Next state				Output
	w_2w_1				
	00	01	10	11	
y_2y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	z_2z_1
A	D	C	D	C	11
B	D	D	B*	B*	10
C	D	C*	D	C*	01
D	D*	C	B	C	00

Övning 9.1

Och ritar tillståndsgraf

Present state	Next state				Output
	W_2w_1				
	00	01	10	11	
y_2y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	Y_2Y_1	z_2z_1
A	D	C	D	C	11
B	D	D	B*	B*	10
C	D	C*	D	C*	01
D	D*	C	B	C	00

