

Tutorial 4

Agenda

- 2-3 uppgifter
→ Bruscirklar, gajncirklar
- Egenräkning
- Frågor projektet, into
- Nästa vecka laddar jag upp tutorials

• ~~[Ta upp simultan konjugatgrejjen (slutet)]~~

P. ex 6.4 räkna 6,11 själva

* ska jag rekommendera fler uppgifter?

- Designa förstärkare med $G_T = 11 \text{ dB}$ @ $f = 4 \text{ GHz}$
- Plotta $G_s = 2 \text{ dB}, 3 \text{ dB}$ och $G_L = 0 \text{ dB}, 1 \text{ dB}$
- Beräkna RL vid 4 GHz

Transistorn FET, $Z_0 = 50 \Omega$

f	S_{11}	S_{12}	S_{21}	S_{22}
3	$0,8 \angle -90^\circ$	$2,8 \angle 100^\circ$	0	$0,66 \angle -50^\circ$
→ 4	$0,75 \angle -120^\circ$	$2,5 \angle 80^\circ$	0	$0,6 \angle -70^\circ$
5	—	—	—	—

Vad betyder detta? Svar: Unilateral $U = 0 \dots$

Notera Pozar hanterar bara gaincirklar för ingång och utgång, G_s, G_L för unilaterala transistorer

Transducer gain definitionen

$$G_T = \overbrace{\frac{(1-|\Gamma_S|^2)}{|1-\Gamma_{in}\Gamma_S|^2}}^{G_S} \overbrace{|S_{21}|^2}^{G_0} \overbrace{\frac{(1-|\Gamma_L|^2)}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}}^{G_L} = G_S G_0 G_L$$

Vi har


$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L} = \left\{ \begin{array}{l} \text{unilateral} \\ S_{12} \approx 0 \end{array} \right\} = S_{11}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1-S_{11}\Gamma_S} = \left\{ \begin{array}{l} \text{unilateral} \\ S_{12} \approx 0 \end{array} \right\} = S_{22}$$

unilateral

$$\Rightarrow G_T = \frac{(1-|\Gamma_S|^2)}{|1-S_{11}\Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{(1-|\Gamma_L|^2)}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}$$

P 6,20a-c

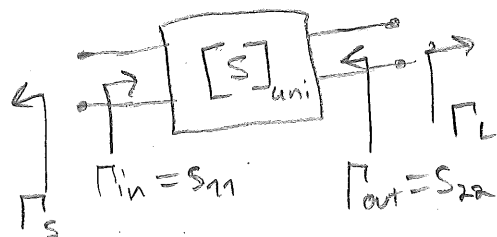

konjugat matching

är nu $\Gamma_L = S_{22}^*$

$\Gamma_S = S_{11}^*$

G_T blir nu $G_{TU,max}$ sätt i P.20 a-c

$$\Rightarrow G_{TU,max} = \underbrace{\left(\frac{1}{1-|S_{11}|^2} \right)}_{G_{S,max}} \underbrace{|S_{21}|^2}_{G_0} \underbrace{\left(\frac{1}{1-|S_{22}|^2} \right)}_{G_{L,max}} \leftarrow \text{P 6,50 a-b}$$

* Undersök $G_{TU,max}$ ← alltid bra att kolla hur mycket vi kan få "kolla spelrummet"

$$G_{S,max} = 2,29 = 3,6 \text{ dB} \quad G_0 = |S_{21}|^2 = 6,25 = 8 \text{ dB}$$

$$G_{L,max} = 1,56 = 1,9 \text{ dB}$$

$$G_{TU, \max} = 3,6 \text{ dB} + 1,9 \text{ dB} + 8 \text{ dB} = 13,5 \text{ dB}$$

Vi ska ha 11 dB, introducera mismatch på ingång och utgång (gå iträn S_{11}^* , S_{22}^*) för att sänka gainet.

* Vi ritar gaincirkeln för 2 dB från ingångsnätet

* Vi ritar gaincirkeln för 1 dB från utgångsnätet

* Transistorn ger 8 dB, totalt för vi då
 $2 + 8 + 1 = 11 \text{ dB}$

valda gaincirkel-
 värde (2 dB)

ingången, gaincirkel^{el} 2 dB

P. 6,54a $\rightarrow C_s = \frac{g_s S_{11}^*}{1 - (1 - g_s) |S_{11}|^2}$

$$g_s = \frac{G_s}{G_{s, \max}} \quad \text{P. 6,51a}$$

$$G_{s, \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2}$$

$$R_s = \frac{\sqrt{1 - g_s} (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_s) |S_{11}|^2}$$

$$g_s = 0,699$$

$$C_s = 0,627 \angle 120^\circ$$

$$R_s = 0,294$$

utgången, gaincirkel, 1 dB

P 6,55a-b

$$C_L = \frac{g_L S_{22}^*}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2} = \dots = 0,520 \angle 70^\circ$$

P. 6,51b

1 dB
 $g_L = \frac{G_L}{G_{L, \max}} = 0,806$

$$R_L = \frac{\sqrt{1-g_L}(1-|S_{22}|^2)}{1-(1-g_L)|S_{22}|^2} = \dots = 0,303$$

Vi har:

$$G_S = 2 \text{ dB}, \quad \underline{C_S = 0,627 \angle 120^\circ} \quad R_S = 0,294 \quad g_S = 0,691$$

$$G_L = 1 \text{ dB}, \quad \underline{C_L = 0,520 \angle 70^\circ} \quad R_L = 0,303 \quad g_L = 0,806$$

* Rita i SD

- $S_{11}^* \quad S_{22}^*$ (Γ_S, Γ_L för högsta gain)

- $S_{11}^* = 0,75 \angle 120^\circ \quad S_{22}^* = 0,6 \angle 70^\circ$

- Cirkelarna


- Välj Γ_S på $G_S = 2 \text{ dB}$ cirkeln

$$\Rightarrow \Gamma_S = 0,33 \angle 120^\circ$$

- Välj Γ_L på $G_L = 1 \text{ dB}$ cirkeln


$$\Rightarrow \Gamma_L = 0,22 \angle 70^\circ$$

* Matching - - -

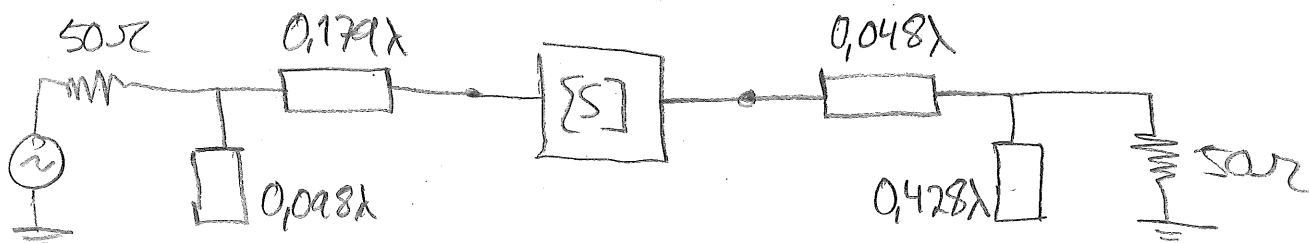

NAME	TITLE	DWG. NO.
SMITH CHART FORM ZY-01-N	Microwave Circuit Design - EE523 - Fall 2000	DATE

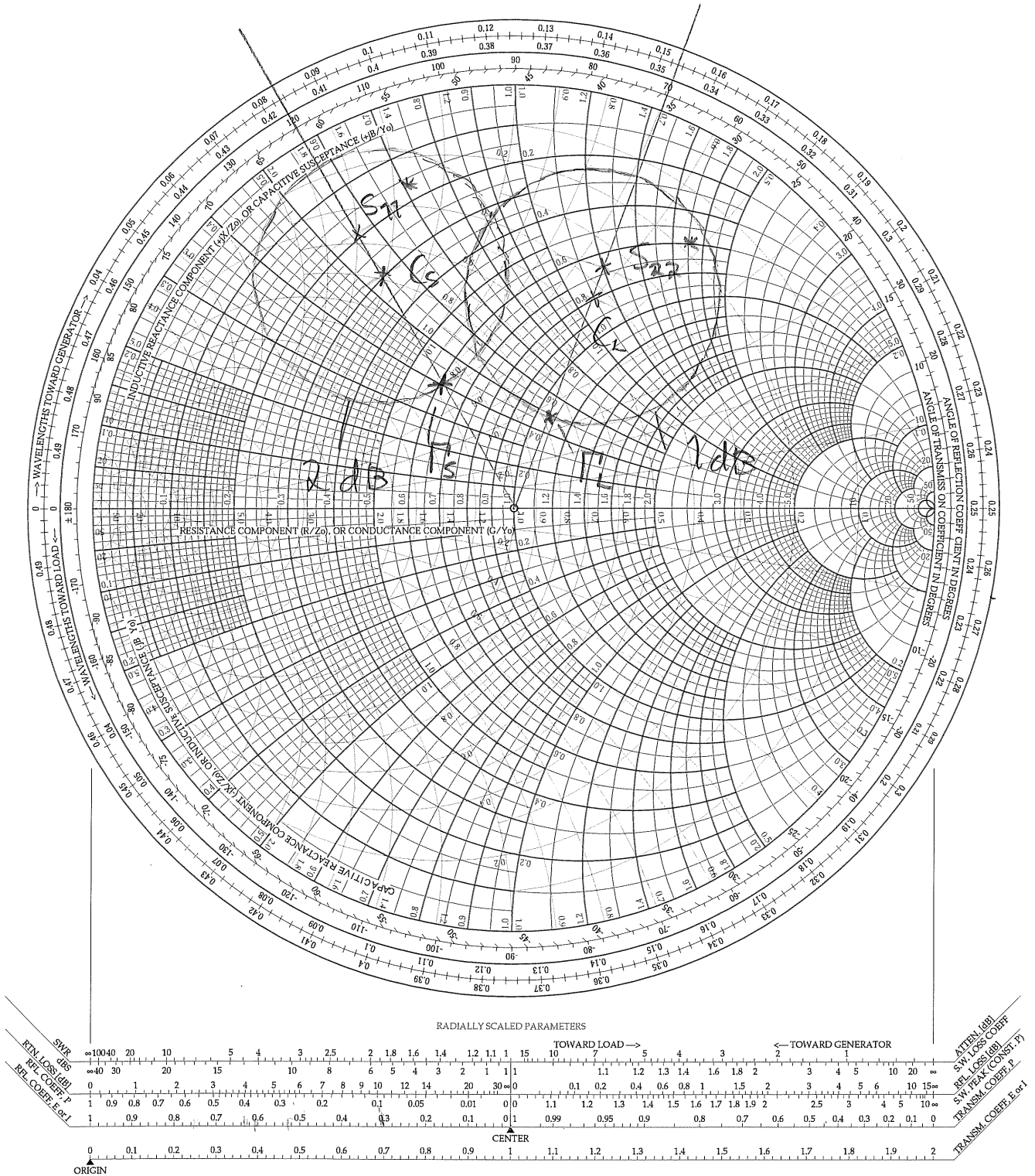NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES



Γ_s, Γ_L

NAME	TITLE	DWG. NO.
SMITH CHART FORM ZY-01-N	Microwave Circuit Design - EE523 - Fall 2000	DATE


NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES

$0,106\lambda$

$d_e = 0,048\lambda$

$0,154\lambda$

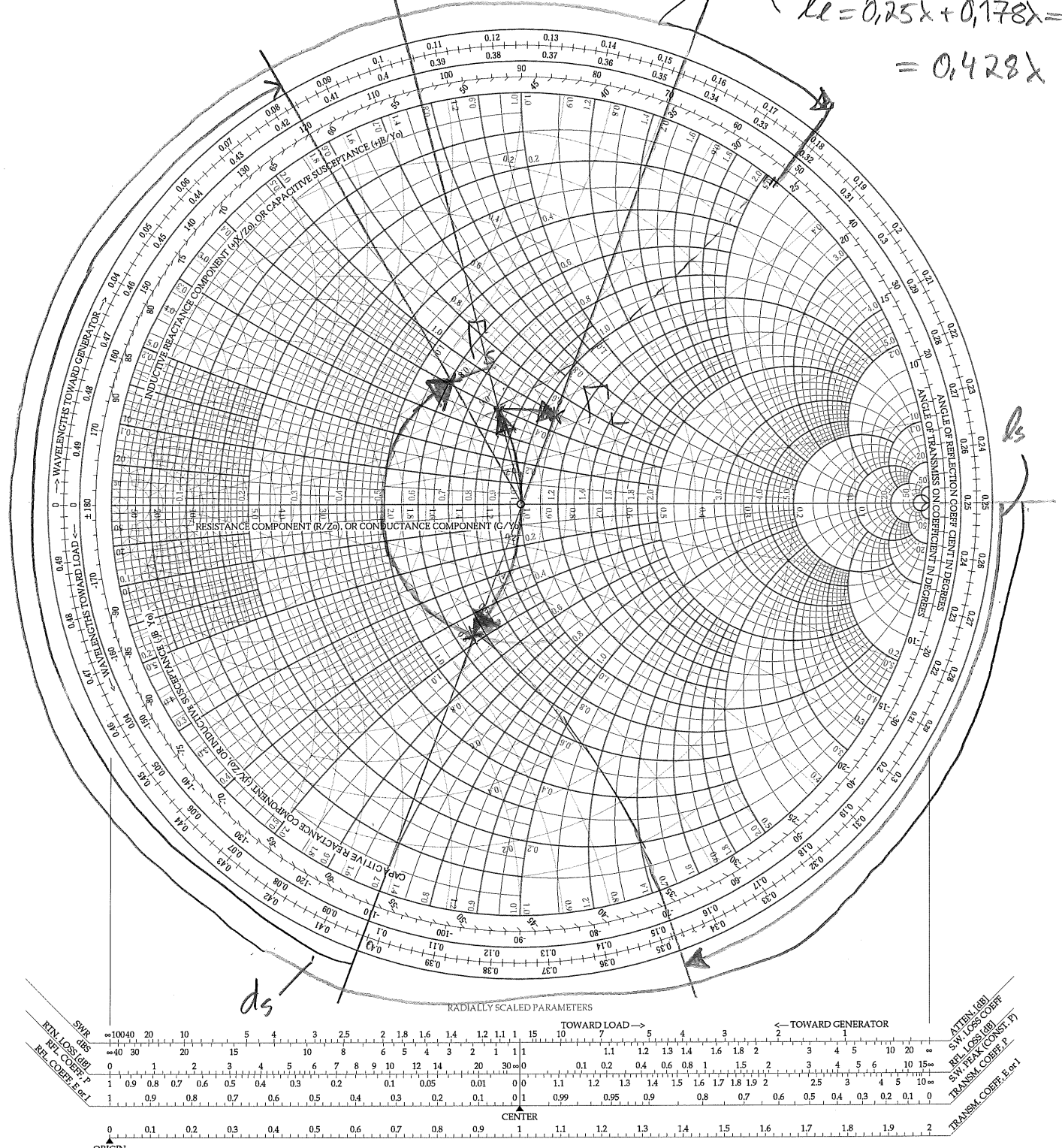$d_e = 0,25\lambda + 0,178\lambda = 0,428\lambda$



$d_s = 0,348\lambda - 0,25\lambda = 0,098\lambda$

$d_s = 0,5\lambda - 0,405\lambda + 0,084\lambda = 0,179\lambda$

Tenta 170411, 4

LNA design, $f = 6 \text{ GHz}$ $G_T \geq 12 \text{ dB}$

$$NF \leq 1 \text{ dB}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0,9 \angle 180^\circ & 0 \angle 0^\circ \\ 4 \angle 180^\circ & 0,7 \angle 90^\circ \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{\text{opt}} = 0,7 \angle 90^\circ$$

ger F_{min} $\rightarrow F_{\text{min}} = 0,5 \text{ dB}, R_n = 50 \Omega$

a) $\Gamma_s = ?$ $\Gamma_L = ?$

1. Är devicen stabil?

$\rightarrow S_{12} = 0$ (unilateral) $\Rightarrow$ vi kan kolla på

$$|S_{11}|, |S_{22}|, |S_{11}| < 1 \text{ och } |S_{22}| < 1$$

$$|S_{12}| = 0 \Rightarrow k = \infty! \quad \Rightarrow |\Delta| < 1$$

2.

Rita bruscirkeln $NF = 1$ ($F = 1$)

P. 6,67

P. 6,63a $C_F = \frac{\Gamma_{\text{opt}}}{N+1}$ $N = \frac{F - F_{\text{min}}}{4R_n/Z_0} |1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2$

radien

P. 6,63b $R_F = \frac{\sqrt{N(N+1 - |\Gamma_{\text{opt}}|^2)}}{N+1} = 0,161$

$$C_F = 0,67 \angle 90^\circ$$

- Hur mycket gain kan vi få maximalt?
(tås vid konjugat matching)

- Unilateral $\Rightarrow \Gamma_{ms} = S_{11}^* \quad \Gamma_{ml} = S_{22}^*$

Gainet blir: $G_T = G_{TU, \max}$

P. 20 a-c

$$G_{TU, \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = \underbrace{7,2 \text{ dB}}_{G_{S, \max}} + 2,9 \text{ dB} +$$

+ 12 dB

- Välj $\Gamma_L = S_{22}^* = \underline{0,7 \angle 90^\circ}$

$\rightarrow$ Vi har 2,9 + 12 dB gain nu

- Vi designar för exakt 12 dB gain (tacit)

$\Rightarrow$ Rita $G_s = -2,9$ dB cirkeln

P. 6,54 a $C_s = \frac{g_s S_{11}^*}{1 - (1 - g_s) |S_{11}|^2}$ $\rightarrow$ $g_s = \frac{G_s}{G_{s, \max}}$ P. 6,51 a

$$R_s = \frac{\sqrt{1 - g_s} (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_s) |S_{11}|^2}$$

$$R_s = \underline{0,67}$$

$$C_s = \underline{0,33 \angle -180^\circ}$$


Rita in $C_s, C_F, S_{11}^*, S_{22}^*, \Gamma_{opt}$ Väljer vi för utgången

vi väljer $\Gamma_s = 0,59 \angle 92^\circ$ (uppfyller målen, se S.C)

17s


NAME	TITLE	DWG. NO.
SMITH CHART FORM ZY-01-N	Microwave Circuit Design - EE523 - Fall 2000	DATE

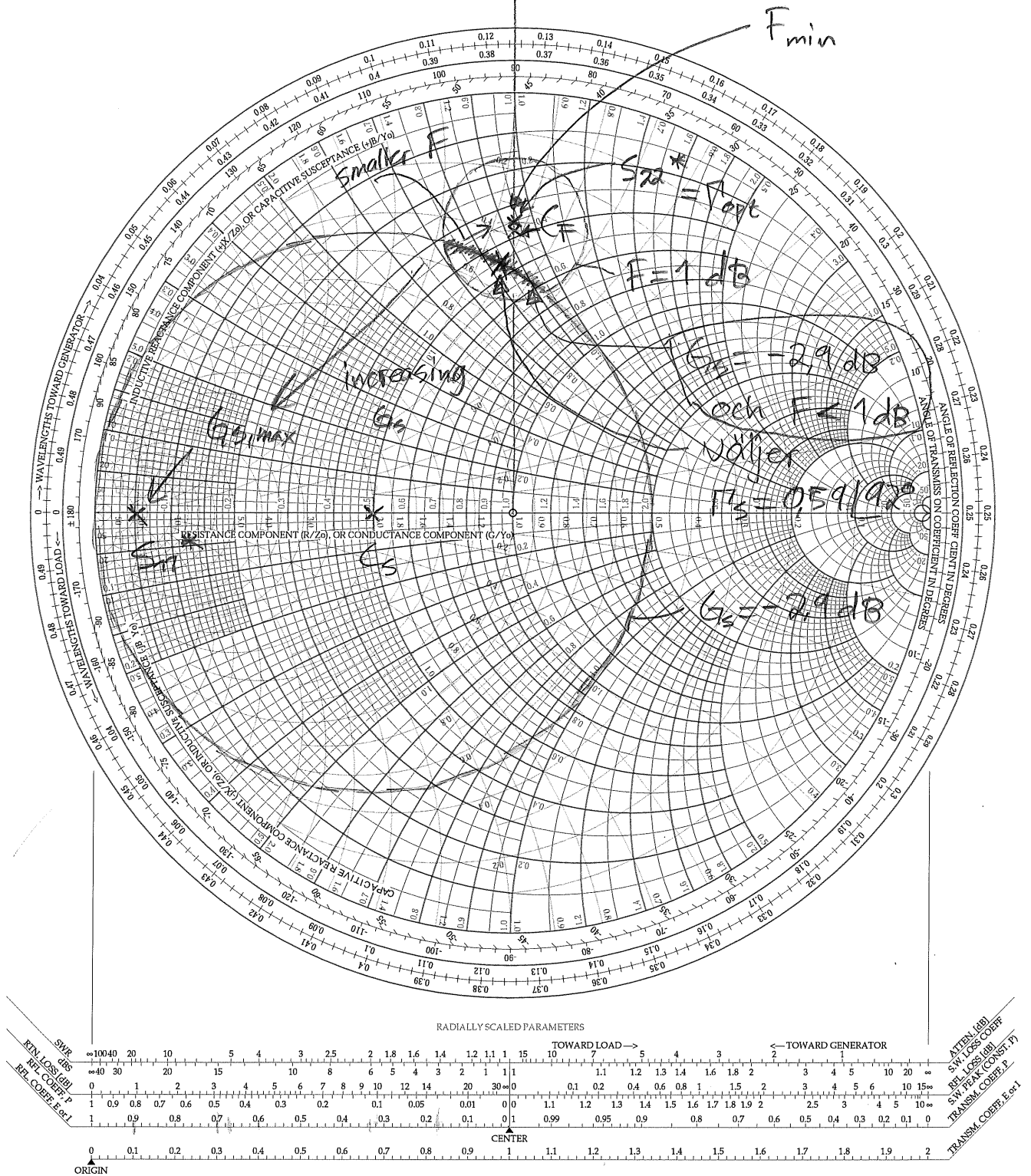NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES



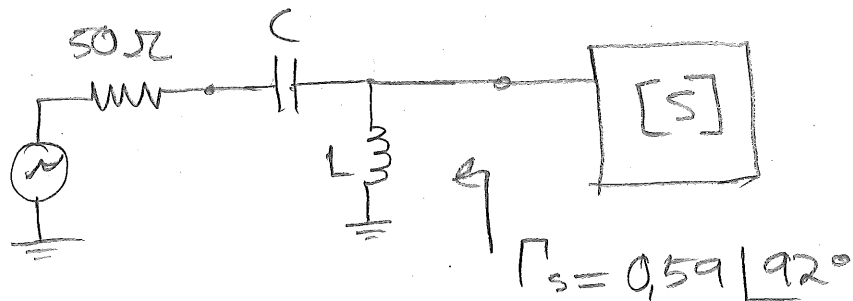b) • L-anpassningsudt (lumped components)
för ingång


- Högpass karakteristik (serieelementet ska vara en kondensator):



$$C = \frac{1}{\omega Z_0} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$L = \frac{1}{\omega 1,44} = \underline{\hspace{2cm}}$$


W W

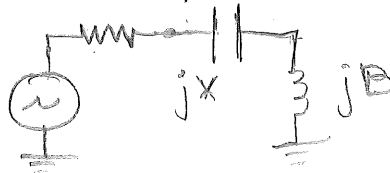

NAME	TITLE	DWG. NO.
SMITH CHART FORM ZY-01-N	Microwave Circuit Design - EE523 - Fall 2000	DATE

NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES

$-j0.9 \text{ } (i \text{ } Y-50)$

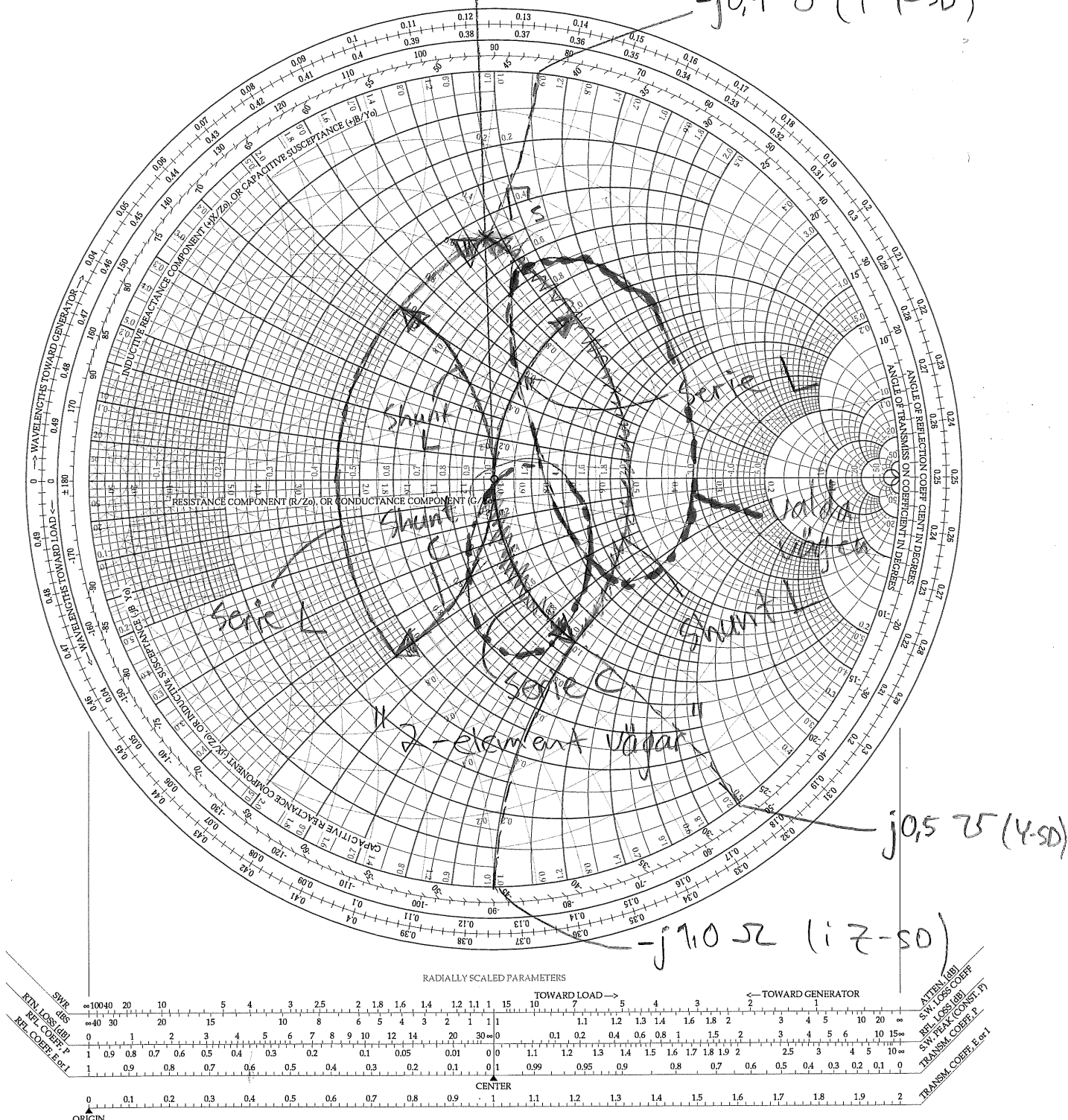

$j0.5 \text{ } (Y-50)$

$-j1.0 \text{ } (i \text{ } Z-50)$

$$\Delta = (-j1.0 - j0) Z_0 = -jZ_0 = -j \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{\omega Z_0}$$

$$\Delta = (-j0.9 - j0.5) Y_0 = -j1.4 Y_0$$

$$-j1.4 Y_0 = -j \frac{1}{\omega L}$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{\omega 1.4 Y_0}$$